

Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана

Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра «Проектирование и технология производства
электронной аппаратуры» (ИУ-4)

Д. А. Аминев

Цифровая схемотехника

*Учебно-методический комплекс практических заданий по дисциплине
«Цифровая схемотехника»
по направлению 11.11.03 «Конструирование и технология
электронных средств»*

Москва

ИЗДАТЕЛЬСТВО

МГТУ им. Н. Э. Баумана

2020

СОДЕРЖАНИЕ

Цифровая с.....	Ошибка! Закладка не определена.
СОДЕРЖАНИЕ.....	2
СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ.....	5
ВВЕДЕНИЕ	6
1 ТРИГГЕРЫ.....	7
1.1 D-триггер	7
1.2 D-триггер RST	9
1.3 D-триггер ~& Verilog.....	11
1.4 RS-триггер Verilog	12
1.5 RS триггер OR VHDL	14
1.6 T-триггер.....	16
1.7 T-триггер ~& Verilog	18
1.8 JK триггер Verilog.....	20
2 ГЕНЕРАТОРЫ, СЧЕТЧИКИ.....	23
2.1 ГенераторVHDL.....	23
2.2 Счетчик Verilog.....	24
2.3 Счетчик 100 Verilog	25
2.4 Счетчик 128 VHDL	27
2.5 Счетчик 70 Verilog.....	28
3 РЕГИСТРЫ	30
3.1 Параллельный регистр	30
3.2 Сдвиговый параллельно-параллельный регистр VHDL	32
3.3 Сдвиговый регистр Verilog	34
3.4 Двухвходовый сдвиговый регистр с разрешающим входом Verilog.....	36
3.5 Сдвиговый последовательно-последовательный регистр VHDL	37
4 МУЛЬТИПЛЕКСОРЫ	41
4.1 Мультиплексор 2-1	41
4.2 Мультиплексор 2-1 с поразрядным кодированием селектора на языке Verilog 43	
4.3 Мультиплексор 3-1 Verilog.....	44
4.4 Мультиплексор 3-1 с поразрядным кодированием селектора на языке Verilog 46	
4.5 Мультиплексор 8-1	48
5 ШИФРАТОРЫ/ДЕШИФРАТОРЫ	52
5.1 Дешифратор 2-4	52
5.2 Дешифратор 3-8	55
5.3 Дешифратор 4-10 Verilog	57
5.4 Шифратор 10-4 Verilog.....	59

6	КРАТНЫЕ СЕРИАЛАЙЗЕРЫ И ДЕСЕРИАЛАЙЗЕРЫ.....	62
6.1	Десериалайзер 1-16.....	62
6.2	Десериалайзер 2-32 Verilog.....	65
6.3	Десериалайзер 3-9 Verilog.....	66
6.4	Десериалайзер 3-12 Verilog.....	68
6.5	Десериалайзер 4-64 Verilog.....	70
6.6	Десериалайзер 12-36 Verilog.....	72
6.7	Десериалайзер 6-42 Verilog.....	73
6.8	Десериалайзер 12-48 Verilog.....	77
6.9	Десериалайзер 7-28 Verilog.....	79
6.10	Десериалайзер 7-28 Verilog. Вариант 2.....	81
6.11	Десериалайзер 11-44 Verilog.....	83
6.12	Десериалайзер 11-44 Verilog. Вариант 2.....	84
6.13	Сериалайзер 21-3 VHDL.....	88
6.14	Сериалайзер 12-3 Verilog.....	92
7	НЕКРАТНЫЕ СЕРИАЛАЙЗЕРЫ.....	94
7.1	Сериалайзер 5-2 Verilog.....	94
7.2	Сериалайзер 10-3 Verilog.....	96
7.3	Сериалайзер 11-3 VHDL.....	98
7.4	Сериалайзер 11-4 Verilog.....	101
7.5	Сериалайзер 11-5 Verilog.....	103
7.6	Сериалайзер 13-2 Verilog.....	105
7.7	Сериалайзер 14-3 Verilog.....	107
7.8	Сериалайзер 14-5 Verilog.....	112
7.9	Сериалайзер 16-3 Verilog.....	114
7.10	Сериалайзер 17-3 Verilog.....	122
7.11	Сериалайзер 9-4 Verilog.....	126
7.12	Сериалайзер 8-5 Verilog.....	129
7.13	Сериалайзер 17-4 Verilog.....	131
7.14	Сериалайзер 21-4 Verilog.....	134
8	ПАМЯТЬ И ИНТЕРФЕЙСЫ.....	138
8.1	Однопортовая синхронная память.....	138
8.2	Двухпортовая синхронная память.....	140
8.3	RS-232 Transmitter VHDL.....	144
8.4	RS-232 на основе USART Verilog.....	152
8.5	I2C Verilog.....	158
8.6	SPI Verilog.....	178
9	СИНТЕЗАТОРЫ ЧАСТОТЫ.....	190
9.1	Sin Polinom Verilog.....	190

9.2	Sin LUT 4 bit	193
9.3	Sin LUT 16 bit	195
9.4	Sin LUT 24 bit	198
9.5	Sin LUT 32 bit	201
10	КАДРОВЫЙ СЕЛЕКТОР.....	205
10.1	CS1	205
10.2	CS2	206
10.3	CS3	209
10.4	CS4	212
11	ПРАКТИКА JTAG	215
11.1	Задание	215

СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ

ЭА	– Электронная аппаратура
ЭС	– Электронные средства
ПККТР	– Программного комплекса конструкторско- технологических расчетов
КТР	– Конструкторско-технологические расчеты

ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемое учебное пособие содержит основы оформления документации для конструирования изделий электронной аппаратуры (ЭА), а также теоретические и практические вопросы по автоматизированному проведению конструкторских расчетов с учетом требований технического задания.

Содержание данного пособия базируется на лекционном материале дисциплин «Теоретические основы конструирования и надежности», «Автоматизированное проектирование ЭС» и «Конструкторское проектирование».

В пособии содержатся методические рекомендации по организации комплексного подхода к проектированию изделий ЭА, разработаны принципы построения программного комплекса конструкторско-технологических расчетов (ПККТР), сформулированы задачи, решаемые отдельными модулями, и представлено необходимое информационное обеспечение.

Предлагаемый материал имеет важное значение для подготовки высококвалифицированных специалистов по направлениям «Конструирование и технология электронных средств» и «Информатика и вычислительная техника».

При проектировании функциональных узлов ЭА актуальной проблемой является автоматизация процесса проведения конструкторско-технологических расчетов.

Целью работы является объединение отдельных расчетов, реализуемых программными модулями, в комплекс с единым пользовательским интерфейсом, что позволит ускорить обучение работе с программами расчетов и сократить сроки их проведения.

В процессе выполнения КТР возникает необходимость большого числа вычислений, обращений к стандартным алгоритмам решения типовых задач, проверки правильности результатов.

Представленный в настоящем учебном пособии материал призван упростить процедуру выполнения курсовой работы, а также улучшить усвоение материала по вышеперечисленным курсам.

1 ТРИГГЕРЫ

1.1 D-триггер

D-триггером называется триггер с одним информационным входом, работающий так, что сигнал на выходе после переключения равен сигналу на входе D до переключения, т. е. $Q_{n+1}=D_n$ Основное назначение D-триггеров - задержка сигнала, поданного на вход D.

В таблицах 1.1.1 и 1.1.2 показан листинг реализации D-триггера на языках VHDL и Verilog.

Таблица 1.1.1 – Листинг реализации D – триггера на языке VHDL

```
entity trig_vhdl is
port (CLK, DIN: in bit; DOUT: out bit);
end;
architecture Behavioral of trig_vhdl is
begin
process (CLK)
begin
if (CLK'event and CLK='1') then
DOUT <= DIN;
end if;
end process;
end;
```

Таблица 1.1.2 – Листинг реализации D – триггера на языке Verilog

```
module trig(d, clk, q);
input d, clk;
output q;

reg q;

always @(posedge clk)
q <= d;
endmodule
```

В таблицах 1.1.3 и 1.1.4 показан листинг проверки D-триггера на языках VHDL и Verilog. Он необходим для проверки корректности работы смоделированной схемы.

Таблица 1.1.3 – Листинг проверки D – триггера на языке VHDL

```
module trig_vhdl_tb;

// Inputs
reg CLK;
reg DIN;

// Outputs
wire DOUT;

// Instantiate the Unit Under Test (UUT)

trig_vhdl uut (
.CLK(CLK),
.DIN(DIN),
.DOUT(DOUT)
);

initial begin
```

```

// Initialize Inputs
CLK = 0;
DIN = 0;

// Wait 100 ns for global reset to finish
#100;
// Add stimulus here

end
always begin #20 DIN=1; #30 DIN=0;end
always begin #5 CLK = ~CLK;end
endmodule

```

Таблица 1.1.4 – Листинг проверки D – триггера на языке Verilog

```

module trig_tb;

// Inputs
reg d;
reg clk;

// Outputs
wire q;

// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
trig uut (
    .d(d),
    .clk(clk),
    .q(q)
);

initial begin
// Initialize Inputs
d = 0;
clk = 0;

// Wait 100 ns for global reset to finish
#100;

// Add stimulus here

end
always begin #20 d=1; #30 d=0;end
always begin #5 clk = ~clk;end
endmodule

```

В рисунке 1.1.1 показана временная диаграмма работы D-триггера.

 


Рисунок 1.1.1 Временная диаграмма работы D-триггер

На временной диаграмме видно, что он имеет информационный вход DIN (вход данных) и вход синхронизации CLK. Вход синхронизации CLK может быть статическим

(потенциальным) и динамическим. У триггеров со статическим входом С информация записывается в течение времени, при котором уровень сигнала CLK=1. В триггерах с динамическим входом CLK информация записывается только в течение перепада напряжения на входе С. Динамический вход изображают на схемах треугольником. Если вершина треугольника обращена в сторону микросхемы (прямой динамический вход), то триггер срабатывает по фронту входного импульса, если от нее (инверсный динамический вход) - по срезу импульса. В таком триггере информация на выходе может быть задержана на один такт по отношению к входной информации.

1.2 D-триггер RST

Триггеры, у которых состояние меняется только путем поступления тактовых импульсов, называют синхронными триггерами.

К ним относятся RST-триггер, имеющий времязадающий вход С (clock). В промежутках между тактовыми импульсами изменения сигналов на входах не вызывают переключения триггера.

В таблицах 1.2.1 и 1.2.2 показан листинг реализации D-триггера RST на языках VHDLи Verilog.

Таблица 1.2.1 – Листинг реализации D – триггераRST на языке VHDL

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity dffr is
port (CLK,DIN,RST_N: in STD_LOGIC;
      DOUT: out STD_LOGIC);
end;

architecture Behavioral of dffr is
begin
process (CLK, RST_N) begin
if RST_N = '0' then
DOUT <='0' after 6ns;
elsif (CLK'event and CLK = '1') then
DOUT <= DIN after 6ns;
end if;
end process;
end Behavioral;

```

Таблица 1.2.2 – Листинг реализации D – триггераRST на языке Verilog

```

moduledffr
(input wire clk, din, RST_N,
output reg dout);

always @(posedge clk,
begin
if(!RST_N)
dout<= 0;
else

```

В таблицах 1.2.3 и 1.2.4 показан листинг реализации D-триггераRST на языках VHDLи Verilog. Он необходим для проверки корректности работы смоделированной схемы.

Таблица 1.2.3 – Листинг проверкиD – триггераRST на языке VHDL

```
always begin #10 CLK = ~CLK; end
always begin #20 DIN = ~DIN; end
always begin #200 RST_N = ~RST_N; end
```

Таблица 1.2.4 – Листинг проверкиD – триггераRST на языке Verilog

```
moduletrig_tb;

// Inputs
regclk;
reg din;
reg RST_N;

// Outputs
wiredout;

// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
dffruut (
    .clk(clk),
    .din(din),
    .RST_N(RST_N),
    .dout(dout)
);

initial begin
    // Initialize Inputs
    clk = 1;
    din = 0;
    RST_N = 0;

    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;

    // Add stimulus here

end

always begin #20 din=1; #30 din=0; end
always begin #5 clk = ~clk; end
always begin #50 RST_N=0; #50 RST_N=1; end
endmodule
```

Рисунок 1.2.1Временная диаграмма работы D-триггер RST

 


Рисунок 1.2.1Временная диаграмма работы D-триггер RST

На временной диаграмме видно, что он имеет информационный вход DIN (вход данных) и вход синхронизации CLK. Вход синхронизации CLK может быть статическим (потенциальным) и динамическим. У триггеров со статическим входом С информация записывается в течение времени, при котором уровень сигнала CLK=1. В триггерах с

динамическим входом CLK информация записывается только в течение перепада напряжения на входе С. Динамический вход изображают на схемах треугольником. Если вершина треугольника обращена в сторону микросхемы (прямой динамический вход), то триггер срабатывает по фронту входного импульса, если от нее (инверсный динамический вход) - по срезу импульса. В таком триггере информация на выходе может быть задержана на один такт по отношению к входной информации.

1.3 D-триггер ~& Verilog

Триггеры предназначены для запоминания двоичной информации. Использование триггеров позволяет реализовывать устройства оперативной памяти (то есть памяти, информация в которой хранится только на время вычислений). Данный элемент реализован на элементах “НЕ-И”.

В таблицах 1.3.1 показан листинг реализации D-триггера ~&на языке Verilog.

Таблица 1.3.1 – Листинг реализации D – триггера~&на языке Verilog

```

`timescale 1ns / 1ps
module trig(d,clk,q);

    input d,clk;
    output q;
    wire a,b,qinv;
        nand GATE00(a,d,clk);
        nand GATE01(b,a,clk);
        nand GATE02(q,a,qinv);
        nand GATE03(qinv,q,b);
endmodule

```

В таблице 1.3.2 показан листинг проверки D-триггера ~&на языке Verilog. Он необходим для проверки корректности работы смоделированной схемы.

Таблица 1.3.2– Листинг проверки D – триггера~& на языке Verilog

```

`timescale 1ns / 1ps
module trig_tb;
    // Inputs
    reg d;
    reg clk;
    // Outputs
    wire q;
    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    trig uut (
        .d(d),
        .clk(clk),
        .q(q)
    );
    initial begin
        // Initialize Inputs
        d = 0;
        clk = 0;
        #100;
        // Add stimulus here
    end
    always begin #20 d=1; #30 d=0;end

```

```

always begin #5 clk = ~clk;end
endmodule

```

В рисунке 1.3.1 показана временная диаграмма работы D-триггера ~&Verilog.

 


Рисунок 1.3.1 Временная диаграмма работы D-триггер ~&Verilog

На временной диаграмме видно, что он имеет информационный вход DIN (вход данных) и вход синхронизации CLK. Вход синхронизации CLK может быть статическим (потенциальным) и динамическим. У триггеров со статическим входом С информация записывается в течение времени, при котором уровень сигнала CLK=1. В триггерах с динамическим входом CLK информация записывается только в течение перепада напряжения на входе С. Динамический вход изображают на схемах треугольником. Если вершина треугольника обращена в сторону микросхемы (прямой динамический вход), то триггер срабатывает по фронту входного импульса, если от нее (инверсный динамический вход) - по срезу импульса. В таком триггере информация на выходе может быть задержана на один такт по отношению к входной информации.

1.4 RS-триггер Verilog

RS-триггер - асинхронный триггер, который сохраняет своё предыдущее состояние при неактивном состоянии обоих входов и изменяет своё состояние при подаче на один из его входов активного уровня.

В таблице 1.4.1 показан листинг реализации RS-триггер на языках Verilog.

Таблица 1.4.1 – Листинг реализации RS-триггер на языке Verilog

```

module rs(R, S, Q);
input R, S;
output Q;
reg Q;
reg Q;
always @(R or S) begin
if (((R==0) && (S==0)))
$display("RS-vozmozhni gonki");
if (((R==1) && (S==0)))
Q <= #17 1;
else if (((R==0) && (S==1)))
Q <= #13 0;
end
endmodule

```

Представленный выше модуль при изменении значений входов R или S согласно таблице истинности изменяет состояние выхода в соответствии с таблицей истинности, добавляя задержку на выходной сигнал.

В таблице 1.4.2 показан листинг задержекRS-триггер на языках Verilog.

Таблица 1.4.2 – Листинг задержекRS-триггер на языке Verilog

```

Timescale 1ns/100 ps
    module RST(S,R,Q)
        input S,R
        output Q; reg Q;
        always @(R or S) begin

            if ( ((R==0) && (S==0)))
                $display("RS - возможны гонки");

            if ( ((R==1) && (S==0)))
                Q<=#17 1;
            else if((R==0) && (S==1))
                Q<=#13 0;

        end
    endmodule

```

Код проверки представляет из себя попеременное включение портов set и reset, которые захватывают три основных режима работы триггера, исключая режим неопределенного состояния. В 1.4.3 показан листинг проверкиRS-триггер на языке Verilog. Он необходим для проверки корректности работы смоделированной схемы.

Таблица 1.4.3 – Листинг проверкиRS-триггер на языке Verilog

```

always begin #20 S = 0; #40 S = 1; end
always begin #40 R = 1; #20 R = 0; end

```

На рисунке 1.4.1 представлена временная диаграмма работы модуля в соответствии с кодом отладки, приведенным в разделе 1.4.1.

 


Рисунок 1.4.1 Временная диаграмма работы RS-триггер Verilog

RS-триггер запоминает значения поданные на S или R вход, только при наличии единицы на C (Clock) сигнале – синхронизирующий или тактовый. Он позволяет избежать переходных процессов в схемах, а если быть точнее, переходных состязаний, когда один сигнал на вход может поступить раньше другого, и схема будет работать неправильно.

Именно для этого предусмотрен синхронизирующий сигнал, который позволяет «включать» триггер в нужный нам момент времени.

1.5 RS триггер OR VHDL

RS триггер получил название по названию своих входов. Вход S (Set — установить англ.) позволяет устанавливать выход триггера Q в единичное состояние (записывать единицу). Вход R (Reset — сбросить англ.) позволяет сбрасывать выход триггера Q (Quit — выход англ.) в нулевое состояние (записывать ноль). Данный RS триггер реализован на элементах “ИЛИ”.

В таблице 1.5.1 показан листинг реализации RS триггер OR на языке VHDL.

Таблица 1.5.1 – Листинг реализации RS триггер OR на языке VHDL

```
MAIN PROGRAM (1 file)

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity RS_trigg1 is
    port(
        R : in STD_LOGIC;
        S : in STD_LOGIC;
        Q : out STD_LOGIC;
        NQ : out STD_LOGIC
    );
end RS_trigg1;

architecture Behavioral of RS_trigg1 is
    component OR_Not is
        port(
            A: in std_logic;
            B: in std_logic;
            C: out std_logic
        );
    end component;

    signal q_temp, nq_temp : std_logic;
begin

    u1: OR_Not
        port map(
            A => R,
            B => nq_temp,
            C => q_temp
        );

    u2: OR_Not
        port map(
            A => S,
            B => q_temp,
            C => nq_temp
        );

    Q <= q_temp;

end Behavioral;
```

В таблице 1.5.2 показан листинг проверки RS триггер OR на языках VHDL. Он необходим для проверки корректности работы смоделированной схемы.

Таблица 1.5.2 – Листинг проверки RS триггер OR на языке VHDL

```
MAIN COMPONENT (2 file)
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity OR_Not is
  port(
    A: in std_logic;
    B: in std_logic;
    C: out std_logic
  );
end OR_Not;

architecture Behavioral of OR_Not is
begin
  C <= NOT (A or B);
end Behavioral;

TEST BENCH(3 file)

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity RS_triggl_tb is
end RS_triggl_tb;

architecture Behavioral of RS_triggl_tb is
  component RS_triggl is
    port(
      R : in STD_LOGIC;
      S : in STD_LOGIC;
      Q : out STD_LOGIC;
      NQ : out STD_LOGIC
    );
  end component;
  signal r: std_logic := '0';
  signal s: std_logic := '0';
  signal q,nq: std_logic;
begin

  changing: RS_triggl
  port map(
    R => r,
    S => s,
    Q => q,
    NQ => NQ
  );

  change_r: process(r)
  begin
    r <= not r after 2.5 ns;
  end process;

  change_s: process(s)
  begin
    s <= not s after 5 ns;
  end process;
```

```
end Behavioral;
```

В рисунке 1.5.1 показана временная диаграмма работы RS триггер OR.

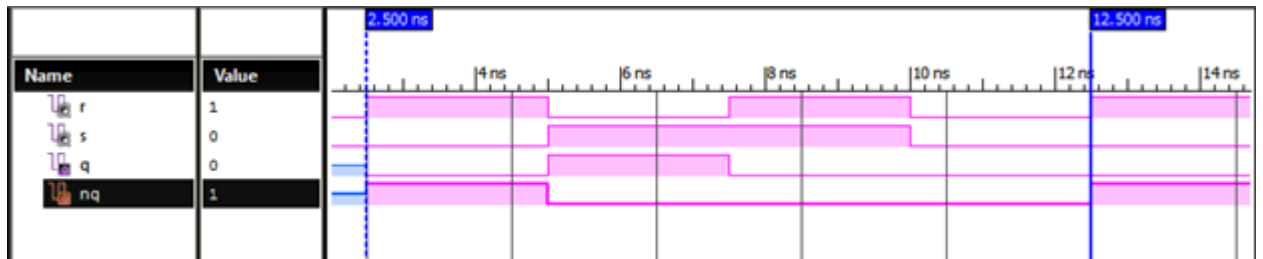


Рисунок 1.5.1 Временная диаграмма работы RS триггер ORVHDL

RS-триггер запоминает значения поданные на S или R вход, только при наличии единицы на C (Clock) сигнале – синхронизирующий или тактовый. Он позволяет избежать переходных процессов в схемах, а если быть точнее, переходных состязаний, когда один сигнал на вход может поступить раньше другого, и схема будет работать неправильно. Именно для этого предусмотрен синхронизирующий сигнал, который позволяет «включать» триггер в нужный нам момент времени.

1.6 Т-триггер

Т-триггер — это счетный триггер. У данного триггера имеется только один вход. Принцип работы Т-триггера заключается в следующем. После поступления на вход Т импульса, состояние триггера меняется на прямо противоположное. Счётным он называется потому, что Т триггер как бы подсчитывает количество импульсов, поступивших на его вход. Жаль только, что считать этот триггер умеет только до одного. При поступлении второго импульса Т-триггер снова сбрасывается в исходное состояние.

В таблицах 1.6.1и 1.6.2 показан листинг реализацииТ-триггер на языках VHDLи Verilog.

Таблица 1.6.1 – Листинг реализации Т-триггера на языке VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity ttrig is
port(
    CLK: in STD_LOGIC;
    Tt: out STD_LOGIC
);
end ttrig;

architecture Behavioral of ttrig is
    signal Tt_out: STD_LOGIC := '0';
begin
    Tt <= Tt_out;
    process(CLK)
    begin
        if(CLK'event and CLK='1') then
```



```

            Tt_out <= not (Tt_out);
        end if;
    end process;
end Behavioral;

```

Таблица 1.6.2 – Листинг реализации Т-триггера на языке Verilog

```

module t_trigger(d,clk,q);
input d,clk;
output q;
reg q;
initial q=0;
always @(posedge clk)
    q = ~q;
endmodule

```

В таблицах 1.6.3 и 1.6.4 показан листинг проверки Т-триггера на языках VHDL и Verilog. Он необходим для проверки корректности работы смоделированной схемы.

Таблица 1.6.3 – Листинг проверки Т-триггера на языке VHDL

```

`timescale 1ns / 1ps

module ttrig_TB3;

    // Inputs
    reg CLK;

    // Outputs
    wire Tt;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    ttrig uut (
        .CLK(CLK),
        .Tt(Tt)
    );
    initial begin
        // Initialize Inputs
        CLK = 0;

        // Wait 100 ns for global reset to finish
        #100;

        // Add stimulus here

    end
    always #5 CLK=~CLK;

endmodule

```

Таблица 1.6.4 – Листинг проверки Т-триггера на языке Verilog

```

module t_trigger_tb;

    // Inputs
    reg d;
    reg clk;

    // Outputs
    wire q;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    t_trigger uut (
        .d(d),

```

```

        .clk(clk),
        .q(q)
    );

    initial begin

```

Продолжение таблицы 1.6.4

```

    // Initialize Inputs
    d = 0;

    clk = 0;

    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;

    // Add stimulus here

    end

    always begin #20 d=1; #30 d=0;end
    always begin #5 clk = ~clk;end

endmodule

```

В рисунке 1.6.1 показана временная диаграмма работы Т-триггера.

 


Рисунок 1.6.1 Временная диаграмма работы Т-триггера VHDL

У данного триггера имеется только один вход. Принцип работы Т-триггера заключается в следующем. После поступления на вход Т импульса, состояние триггера меняется на прямо противоположное. Счётным он называется потому, что Т триггер как бы подсчитывает количество импульсов, поступивших на его вход. Жаль только, что считать этот триггер умеет только до одного. При поступлении второго импульса Т-триггер снова сбрасывается в исходное состояние.

1.7 Т-триггер ~& Verilog

Т-триггер — это счетный триггер. У данного триггера имеется только один вход. Принцип работы Т-триггера заключается в следующем. После поступления на вход Т импульса, состояние триггера меняется на прямо противоположное. Счётным он называется потому, что Т триггер как бы подсчитывает количество импульсов, поступивших на его вход. Жаль только, что считать этот триггер умеет только до одного. При поступлении второго импульса Т-триггер снова сбрасывается в исходное состояние. Данный Т-Триггер реализован на элементах “НЕ-И”.

В таблице 1.7.1 показан листинг реализации Т-триггера ~& на языках Verilog.

Таблица 1.7.1 – Листинг реализации Т-триггера ~& на языке Verilog

```

module Tflipflop(clk, t);
output t;
wire a,b,c,d,e,f;
input clk;

```

Продолжение таблицы 1.7.1

```

nand GATE01(f,e,t);
nand GATE02(clk,c,f);
nand GATE03(d,f,b);

Endmodule

```

В таблице 1.7.2 показан листинг проверки Т-триггер ~&на языке Verilog. Он необходим для проверки корректности работы смоделированной схемы.

Таблица 1.7.3 – Листинг проверки Т-триггер ~&на языке Verilog

```

`timescale 1ns / 1ps
module tf_tb;

// Inputs
reg t;
reg clk;

// Outputs
//wire t;

// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
Tflipflop uut (
    .clk(clk),
    .t(t)
);

initial begin
    // Initialize Inputs
    t = 0;
    clk = 0;

    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;

    // Add stimulus here

end
always begin #5 clk = ~clk; end
endmodule

```

В рисунке 1.7.1 показана временная диаграммарботы Т-триггер ~&.



Рисунок 1.7.1 Временная диаграмма работы Т-триггер ~&Verilog

У данного триггера имеется только один вход. Принцип работы Т-триггера заключается в следующем. После поступления на вход Т импульса, состояние триггера

меняется на прямо противоположное. Счётным он называется потому, что Т триггер как бы подсчитывает количество импульсов, поступивших на его вход. Жаль только, что считать этот триггер умеет только до одного. При поступлении второго импульса Т-триггер снова сбрасывается в исходное состояние.

1.8 JK триггер Verilog

JK-триггер работает так же как RS-триггер, с одним лишь исключением: при подаче логической единицы на оба входа J и K состояние выхода триггера изменяется на противоположное, то есть выполняется операция инверсии (чем он отличается от RS-триггеров с доопределённым состоянием, которые строго переходят в логический ноль или единицу, независимо от предыдущего состояния).

В таблице 1.8.1 показан листинг реализации JK-триггера на языках Verilog.

Таблица 1.8.1 – Листинг реализации JK-триггера на языке Verilog

```

`timescale 1ns / 1ps

module JK(j,k,clk,rst, q,qbar);
    input j,k,clk,rst;
    output q,qbar;
    reg q;
    always @ (posedge clk)
    begin
    if (rst) q<=1'b0;
    else begin
        case ({j,k})
            2'b00: q<=q;
            2'b01: q<=1'b0;
            2'b10: q<=1'b1;
            2'b11: q<=~q;
        endcase
    end
    end
    assign qbar=~q;
endmodule

```

В таблицах 1.8.2 показан листинг проверки JK-триггера на языках Verilog. Он необходим для проверки корректности работы смоделированной схемы.

Таблица 1.8.2 – Листинг проверки JK-триггера на языке Verilog

```

`timescale 1ns / 1ps
module JKtb;
    // Inputs
    reg j;
    reg k;
    reg clk;
    reg rst;
    // Outputs
    wire q;
    wire qbar;
    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    JK uut (
        .j(j),
        .k(k),
        .clk(clk),

```

<pre> .rst(rst), .q(q), .qbar(qbar)); </pre>	Продолжение таблицы 1.8.2
<pre> initial begin clk=1'b1; forever #5 clk=~clk; end </pre>	
<pre> initial begin // Initialize Inputs j = 0; k = 0; rst = 1;#20 j = 1; </pre>	
<pre> k = 0; rst = 0;#20 j = 0; k = 1; rst = 0;#20 j = 1; k = 1; rst = 0;#20 j = 0; k = 0; rst = 0;#20 </pre>	
<pre> // Wait 100 ns for global reset to finish \$stop; </pre>	
<pre> // Add stimulus here </pre>	
<pre> end </pre>	
<pre> endmodule </pre>	

В рисунке 1.8.1 показана временная диаграмма работы JK-триггера.

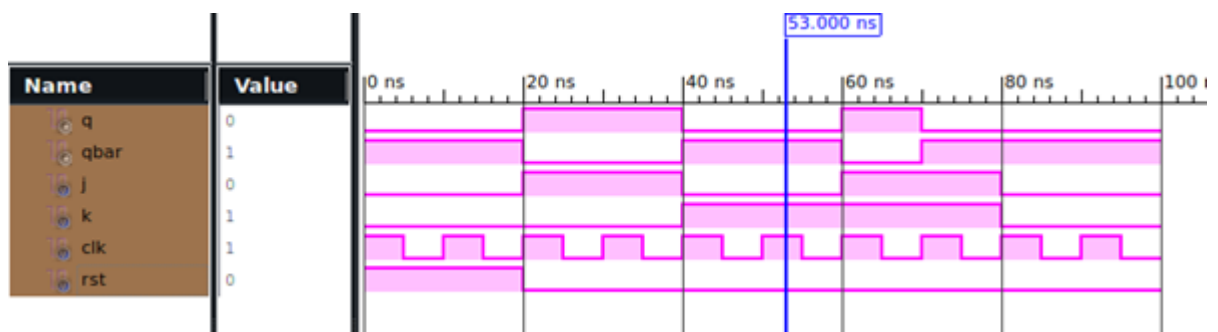


Рисунок 1.8.1 Временная диаграмма работы JK триггер Verilog

Вход J аналогичен входу S у RS-триггера. Вход K аналогичен входу R у RS-триггера. При подаче единицы на вход J и нуля на вход K выходное состояние триггера становится равным логической единице. А при подаче единицы на вход K и нуля на вход J выходное состояние триггера становится равным логическому нулю. JK-триггер в

отличие от RS-триггера не имеет запрещённых состояний на основных входах, однако это никак не помогает при нарушении правил разработки логических схем. На практике применяются только синхронные JK-триггеры, то есть состояния основных входов J и K учитываются только в момент тактирования, например по положительному фронту импульса на входе синхронизации, поскольку понятие «одновременности» для асинхронных сигналов уже само по себе, в самом определении, содержит неопределённость поведения по типу гонки состояний.

2 ГЕНЕРАТОРЫ, СЧЕТЧИКИ

2.1 Генератор VHDL

При работе цифровых схем часто возникает задача синхронизации моментов изменения или записи сигналов. Для этого можно воспользоваться любым известным генератором периодических сигналов. Генератор сигналов — это устройство, позволяющее получать сигнал определённой природы (электрический, акустический и т. д.), имеющий заданные характеристики (форму, энергетические или статистические характеристики и т. д.). Генераторы широко используются для преобразования сигналов, для измерений и в других областях. Состоит из источника (устройства с самовозбуждением, например, усилителя, охваченного цепью положительной обратной связи) и формирователя (например, электрического фильтра).

В таблице 2.1.1 показан листинг реализации Генератора на языках VHDL.

Таблица 2.1.1 – Листинг реализации Генератора на языке VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity Gen is
    port(
        Y : in STD_LOGIC
    );
end Gen;
architecture Behavioral of Gen is
begin
end Behavioral;
```

В таблице 2.1.2 показан листинг проверки Генератора на языках VHDL. Он необходим для проверки корректности работы смоделированной схемы.

Таблица 2.1.2 – Листинг проверки Генератора на языке VHDL

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY gen_tb IS
END gen_tb;
ARCHITECTURE behavior OF gen_tb IS
    COMPONENT Gen
        PORT(
            Y : IN std_logic
        );
    END COMPONENT;
    signal q : std_logic := '0';
BEGIN
    changing: Gen
        PORT MAP (
            Y => q
        );
    stim_proc: process(q)
    begin
        q <= not q after 10 ns;
    end process;

END Behavior;
```

В рисунке 2.1.1 показана временная диаграмма работы Генератора VHDL.



Рисунок 2.1.1 Временная диаграмма работы Генератора VHDL

Из диаграммы видно, что генератор генерирует тактовый сигнал 50МГц.

2.2 Счетчик Verilog

Счётчик числа импульсов — устройство, на выходах которого получается двоичный (двоично-десятичный) код, определяемый числом поступивших импульсов. Счётчики могут строиться на двухступенчатых D-триггерах, T-триггерах и JK-триггерах.

Счётчики используются для построения схем таймеров или для выборки инструкций из ПЗУ в микропроцессорах.

В таблице 2.2.1 показан листинг реализации Счетчика на языках Verilog.

Таблица 2.2.1 – Листинг реализации Счетчика на языке Verilog

```
module schetchik(reset, clk, count);
  parameter n=7;
  input reset, clk;
  output [n-1:0] count;
  reg [n-1:0] count;
  always @(posedge reset or posedge clk)
  begin
    if (reset==1) begin
      count=0;
    end
    else begin
      count=count+1;
    end
  end
endmodule
```

В таблице 2.2.2 показан листинг проверки Счетчика на языках Verilog. Он необходим для проверки корректности работы смоделированной схемы.

Таблица 2.2.2 – Листинг проверки Счетчика на языке Verilog

```
module schetchik_tb;
  // Inputs
  reg reset;
  reg clk;
  // Outputs
  wire [6:0] count;
  // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
  schetchik uut (
    .reset(reset),
    .clk(clk),
    .count(count)
  );
  initial begin
```



```

// Initialize Inputs
reset = 1;
clk = 0;

// Wait 100 ns for global reset to finish
#100;
// Add stimulus here

end
always begin #5 clk = ~clk; end
always begin #10 reset=0; #1000 reset = 1;
end
endmodule

```

В рисунке 2.2.1 показана временная диаграмма работы Счетчика.

 


Рисунок 2.2.1 Временные диаграммы работы Счетчика Verilog

При поступлении первого счетного импульса по его спаду первый триггер переходит в состояние $Q1 = 1$, т.е. в счетчике записан цифровой код 0001. По окончании второго счетного импульса первый триггер переходит в состояние «0», а второй переключается в состояние «1». В счетчике записывается число 2 с кодом 0010. Так далее счетчик идет до модуля счета Счетчика.

2.3 Счетчик 100 Verilog

Счётчик числа импульсов — устройство, на выходах которого получается двоичный (двоично-десятичный) код, определяемый числом поступивших импульсов. Счётчики могут строиться на двухступенчатых D-триггерах, T-триггерах и JK-триггерах. Данный счетчик имеет модуль счета 100.

В таблице 2.3.1 показан листинг реализации Счетчика 100 на языках Verilog.

Таблица 2.3.1 – Листинг реализации Счетчика 100 на языке Verilog

```

`timescale 1ns / 1ps

module counterto100(clk, count);
input clk;
output [6:0] count;
reg [6:0] count;
initial count=0;
always @(posedge clk)

begin
count=count+1;

```

```

        if (count==7'b1100011) begin
            count=0;
        end
    end
endmodule

```

В таблице 2.3.2 показан листинг проверки Счетчика 100 на языках Verilog. Он необходим для проверки корректности работы смоделированной схемы.

Таблица 2.3.2 – Листинг проверки Счетчика 100 на языке Verilog

```

`timescale 1ns / 1ps

module counterto100tb;

    // Inputs
    reg clk;

    // Outputs
    wire [6:0] count;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    counterto100 uut (
        .clk(clk),
        .count(count)
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        clk = 0;

        // Wait 100 ns for global reset to finish
        #100;

        // Add stimulus here

    end
    always#5 clk=~clk;
endmodule

```

В рисунке 2.3.1 показана временная диаграмма работы Счетчика.

 


Рисунок 2.3.1 Временные диаграммы работы Счетчика до 100 Verilog

При поступлении первого счетного импульса по его спаду первый триггер переходит в состояние $Q1 = 1$, т.е. в счетчике записан цифровой код 0001. По окончании второго счетного импульса первый триггер переходит в состояние «0», а второй

переключается в состояние «1». В счетчике записывается число 2 с кодом 0010. Так далее счетчик идет до модуля счета 100. Сигнал останавливается на 99, потому что счет идет с 0.

2.4 Счетчик 128 VHDL

Счётчик числа импульсов — устройство, на выходах которого получается двоичный (двоично-десятичный) код, определяемый числом поступивших импульсов. Счётчики могут строиться на двухступенчатых D-триггерах, T-триггерах и JK-триггерах. Данный счетчик имеет модуль счета 128.

В таблице 2.4.1 показан листинг реализации Счетчика 128 на языке VHDL.

Таблица 2.4.1 – Листинг реализации Счетчика 128 на языке VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity cnter is
port (
    clk: in std_logic;
    cnt: out std_logic_vector(7 downto 0)
);

end cnter;

architecture Behavioral of cnter is
    signal cnt_signal: std_logic_vector(7 downto 0) :=
(others => '0');
begin

    cnt <= cnt_signal;

    process(clk) is
begin
        if rising_edge(clk) then

            if (cnt_signal = b"11111111") then

                cnt_signal <= (others => '0');
            else
                cnt_signal <= cnt_signal + '1';
            end if;
        end if;
    end process;
end Behavioral;
`timescale 1ns / 1ps
module TB_cnter;
```

```

// Inputs
reg clk;

// Outputs
wire [7:0] cnt;

// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
cnter uut (
    .clk(clk),
    .cnt(cnt)
);

initial begin
    // Initialize Inputs
    clk = 0;

    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;

    // Add stimulus here

end

always
begin
    #5 clk=~clk;
end;

endmodule

```

В рисунке 2.4.1 показана временная диаграмма работы Счетчика 128 VHDL.



Рисунок 2.4.1 Временная диаграмма работы Счетчика 128 VHDL

При поступлении первого счетного импульса по его спаду первый триггер переходит в состояние $Q1 = 1$, т.е. в счетчике записан цифровой код 0001. По окончании второго счетного импульса первый триггер переходит в состояние «0», а второй переключается в состояние «1». В счетчике записывается число 2 с кодом 0010. Так далее счетчик идет до модуля счета 128. Сигнал останавливается на 127, потому что счет идет с 0.

2.5 Счетчик 70 Verilog

Счётчик числа импульсов — устройство, на выходах которого получается двоичный (двоично-десятичный) код, определяемый числом поступивших импульсов. Счётчики могут строиться на двухступенчатых D-триггерах, T-триггерах и JK-триггерах. Данный счетчик имеет модуль счета 70.

В таблице 2.5.1 показан листинг реализации Счетчика 70 на языке Verilog.

Таблица 2.5.1 – Листинг реализации Счетчика 70 на языке Verilog.

```

module Counter_70(
    input clk;
    output reg out_put,
    output reg [6:0] count = 0
);

always @(posedge clk)*

begin
    count = count + 1;
    if (count == 70) begin out_put = 1; count = 0;end
    else begin out_put = 0; end
end
endmodule

```

В рисунке 2.5.1 показана временная диаграмма работы Счетчика 70 Verilog

 


Рисунок 2.5.1 Временная диаграмма работы Счетчика 70 Verilog

При поступлении первого счетного импульса по его спаду первый триггер переходит в состояние $Q1 = 1$, т.е. в счетчике записан цифровой код 0001. По окончании второго счетного импульса первый триггер переходит в состояние «0», а второй переключается в состояние «1». В счетчике записывается число 2 с кодом 0010. Так далее счетчик идет до модуля счета 70. Сигнал останавливается на 69, потому что счет идет с 0.

3 РЕГИСТРЫ

3.1 Параллельный регистр

Регистром называется последовательное или параллельное соединение триггеров. Они обычно строятся на основе D триггеров. При этом для построения регистров могут использоваться как динамические, так и статические D-триггеры.

Параллельный регистр служит для запоминания многоразрядного двоичного (или недвоичного) слова. Количество триггеров, входящее в состав параллельного регистра, определяет его разрядность.

В таблицах 3.1.1 и 3.1.2 показан листинг реализации Параллельного регистрана языках VHDLи Verilog.

Таблица 3.1.1 – Листинг реализации Параллельного регистрана языках VHDL

```
entity prim_f is
    generic (size: integer:=32);
    port (rout: outstd_logic_vector
          (size-1 downto 0);
          rin: instd_logic_vector
          (size-1 downto 0);
          en: instd_logic);
end prim_f;

architecture Behavioral of prim_f is
begin
    process (en, rin)
    begin
        if en='1' then
            rout<= rin after 1 ns;
        end if;
    end process;
end Behavioral;
```

Таблица 3.1.2 – Листинг реализации Параллельного регистрана языках Verilog

```
module Ex4(r_out, r_in, en);
parameter size = 32;
input en;
input [size-1:0] r_in;
output [size-1:0] r_out;
reg [size-1:0] r_out;

always@(en or r_in)
begin
if (en)
r_out<= #1 r_in;
end
endmodule
```

В таблицах 3.1.3 и 3.1.4 показан листинг проверки Параллельного регистрана языках VHDLи Verilog. Он необходим для проверки корректности работы смоделированной схемы.

Таблица 3.1.3 – Листинг проверки Параллельного регистрана языке VHDL

```

module Ex5_tb;

    // Inputs
    reg [31:0] rin;
    reg en;

    // Outputs
    wire [31:0] rout;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    Ex5 uut (
        .rout(rout),
        .rin(rin),
        .en(en)
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        rin = 0;
        en = 0;

        // Wait 100 ns for global reset to finish
        #100;

        // Add stimulus here

    end

    always begin #10 rin = 1; #10 rin = 0; end;
    always begin #5 en = 1; #5 en = 0; end;

endmodule

```

Таблица 3.1.4 – Листинг проверки Параллельного регистрана языке Verilog

```

module Ex5_tb;

    // Inputs
    reg [31:0] r_in;
    reg en;

    // Outputs
    wire [31:0] r_out;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    Ex5 uut (
        .r_out(r_out),
        .r_in(r_in),
        .en(en)
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        r_in = 0;
        en = 0;

        // Wait 100 ns for global reset to finish
        #100;

        // Add stimulus here

    end

    always begin #10 r_in = 1; #10 r_in = 0; end;
    always begin #5 en = 1; #5 en = 0; end;

endmodule

```

```
endmodule
```

В рисунке 3.1.1 показана временная диаграмма работы Параллельного регистра.

 


Рисунок 3.1.1 Временная диаграмма работы Параллельного регистра

При записи информации в параллельный регистр все биты (двоичные разряды) должны быть записаны одновременно. Поэтому все тактовые входы триггеров, входящих в состав регистра, объединяются параллельно.

3.2 Сдвиговый параллельно-параллельный регистр VHDL

Параллельный сдвиговый регистр аналогичен регистру сдвига последовательного ввода, последовательного вывода, в котором он перемещает данные во внутренние элементы хранения и сдвигает данные на выводе последовательного вывода, вывода данных, вывода.

В таблице 3.2.1 показан листинг реализации Сдвиговый параллельно-параллельный регистр на языке VHDL.

Таблица 3.2.1 – Листинг реализации Сдвигово параллельно-параллельногерегистра на языкеVHDL.

```
library IEEE;
    use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
    entity sdivig is
        generic (size:positive:=8);
        port (rout: out std_logic_vector (size-1
downto 0);
            rin: in std_logic_vector (size-1
downto 0);
            en, clr_n, clk: in std_logic);
    end sdivig;
    architecture Behavioral of sdivig is
    begin
    process(clk, clr_n) begin
        if(clr_n = '0') then
            rout<= (others=>'0');
        else if (clk'event and clk='1') then
            if (en='1') then
                rout<= rin after 1 ns;
            end if;
        end if;
    end if;
    end process;
    end Behavioral;
```


В таблице 3.2.2 показан листинг проверки Сдвигово параллельно-параллельного регистра на языке VHDL. Он необходим для проверки корректности работы смоделированной схемы.

Таблица 3.2.2 – Листинг проверки Сдвигово параллельно-параллельного регистра на языке VHDL

```

module sdvig_tb;
  // Inputs  reg [7:0] rin;
  reg en;
  reg clr_n;
  reg clk;
  // Outputs
  wire [7:0] rout;
  // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
  sdvig uut (
    .rout(rout),
    .rin(rin),
    .en(en),
    .clr_n(clr_n),
    .clk(clk)
  );
  initial begin
    // Initialize Inputs
    rin = 0;
    en = 0;
    clr_n = 0;
    clk = 0;
    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;
    // Add stimulus here
  end
  always begin #10 clk=~clk; end
  always begin #20 rin=rin+1; end
  always begin #200 en=0; #200 en=1; end
  always begin #100 clr_n=0; #100 clr_n=1; end
endmodule

```

В рисунке 3.2.1 показана временная диаграмма работы Сдвигово параллельно-параллельный регистр VHDL.

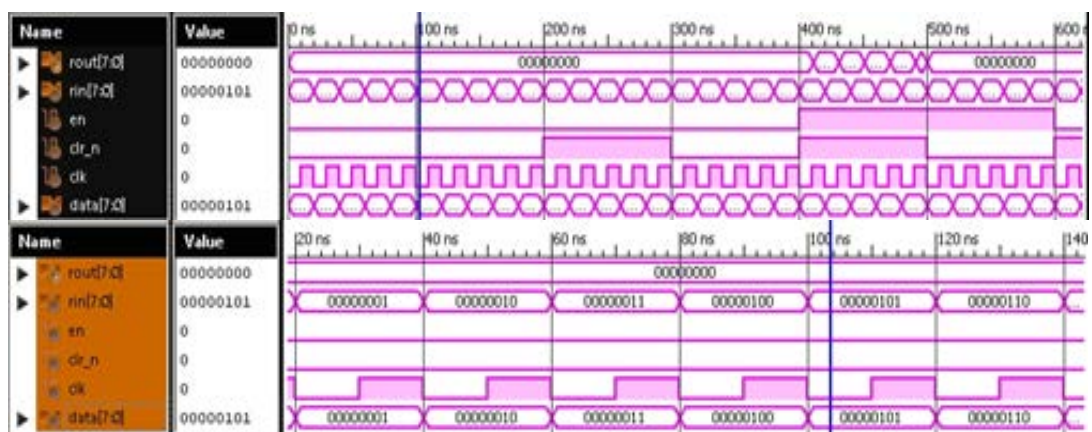


Рисунок 3.2.1 Временная диаграмма работы Сдвигово параллельно-параллельный регистр VHDL

Из диаграммы видно, что элемент работает как параллельно-параллельный регистр. Представленный выше модуль имеет четыре входа и один выход. Порт rin предназначен для ввода данных, en – вход разрешения работы, clk – вход сигнала тактирования, clr_n - вход сброса, выход rout предназначен для вывода данных.

И с каждым спадом такта CLK число, записываемое в память увеличивается на 1 бит.

3.3 Сдвиговый регистр Verilog

Регистр называется сдвиговым, потому что при добавлении каждого нового бита в него, мы как бы сдвигаем все остальные в сторону. Вспомним, что один бит позволяет нам хранить ноль или единицу, истину или ложь.

В таблице 3.3.1 показан листинг реализации Сдвиговый регистр на языке Verilog.

Таблица 3.3.1 – Листинг реализации Сдвиговый регистр на языке Verilog.

```
module shiftreg(rout, rin, en, clr_n, clk);
    parameter size = 8;
    output [size-1:0] rout;
    reg [size-1:0] rout;
    input [size-1:0] rin;
    input en, clr_n, clk;

    always @(posedge clk or negedge clr_n)

    begin
        if(!clr_n)
            rout <= 0;
        else
            if(en)
                rout <= #(1) rin;
    end
endmodule
```

В таблице 3.3.2 показан листинг проверки Сдвиговый регистр на языке Verilog. Он необходим для проверки корректности работы смоделированной схемы.

Таблица 3.3.2 – Листинг проверки Сдвиговый регистр на языке Verilog

```
module shiftreg_tb;
    // Inputs
    reg [7:0] rin;
    reg en;
    reg clr_n;
    reg clk;
    reg [7:0] data;
    // Outputs
    wire [7:0] rout;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    shiftreg uut (
        .rout(rout),
```

```

        .rin(rin),
        .en(en),
        .clr_n(clr_n),
        .clk(clk)
    );
    initial begin
        // Initialize Inputs

```

Продолжение таблицы 3.3.2

```

        rin = 0;
        en = 0;
        clr_n = 0;
        clk = 0;

        data = 0;

        // Wait 100 ns for global reset to finish
        #100;

        // Add stimulus here

    end

    always begin #10 clk=~clk; end
    always begin #20 data=data+1; end

    always begin #20 rin = data; end
    always begin #200 en=0; #200 en=1; end
    always begin #100 clr_n=0; #100 clr_n=1; end
endmodule

```

В рисунке 3.3.1 показана временная диаграмма работы Сдвиговый регистра на языке Verilog.

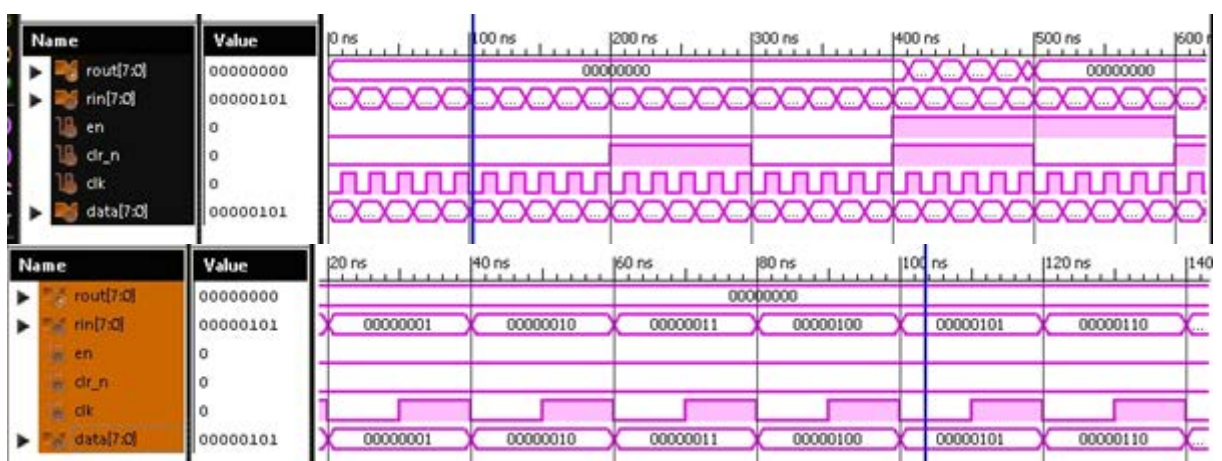


Рисунок 3.3.1 Временная диаграмма работы Сдвигового регистра Verilog

Представленный выше модуль имеет четыре входа и один выход. Порт rin предназначен для ввода данных, en – вход разрешения работы, clk – вход сигнала тактирования, clr_n - вход сброса, выход rout предназначен для вывода данных.

И с каждым спадом такта CLKчисло, записываемое в память увеличивается на 1 бит.

3.4 Двухвходовый сдвиговый регистр с разрешающим входом Verilog

Регистр называется сдвиговым, потому что при добавлении каждого нового бита в него, мы как бы сдвигаем все остальные в сторону. Вспомним, что один бит позволяет нам хранить ноль или единицу, истину или ложь. Данный элемент имеет два входа и разрешающий счет вход. Параметр size в элементе предназначен для масштабирования модуля до больших размеров.

В таблице 3.4.1 показан листинг реализации Двухвходового сдвигового регистра с разрешающим входом на языке Verilog.

Таблица 3.4.1 – Листинг реализации Двухвходового сдвигового регистра с разрешающим входом на языке Verilog.

```
module regenn(rout, rin, en, clr_n, clk);
    parameter size = 8;
    output [size-1:0] rout;
    reg [size-1:0] rout;
    input [size-1:0] rin;
    input en, clr_n, clk;

    always @(posedge clk or negedge clr_n)

    begin
        if(!clr_n)
            rout <= 0;
        else
            if(en)
                rout <= #(1) rin;
    end
endmodule
```

В ходе работы устройства происходит включение и выключение сигнала на порту тактирования. Для проверки работоспособности используется дополнительно созданный в тестовой программе регистр данных размером 8 бит, значения которого инкрементируются каждый период.

На вход rin поступает значение от регистра данных. Входы разрешения работы и сброса включаются и выключаются после длительного промежутка для проверки работоспособности.

В таблице 3.4.2 показан листинг проверки Двухвходового сдвигового регистра с разрешающим входом на языке Verilog. Он необходим для проверки корректности работы смоделированной схемы.

Таблица 3.4.2 – Листинг проверки Двухвходового сдвигового регистра с разрешающим входом на языке Verilog.

```

reg [7:0] data;

always begin #10 clk=~clk; end
always begin #20 data=data+1; end

always begin #20 rin = data; end
always begin #200 en=0; #200 en=1; end
always begin #100 clr_n=0; #100 clr_n=1; end

```

В рисунке 3.4.1 показана временная диаграмма работы Двухвходового сдвигового регистра с разрешающим входом на языке Verilog.

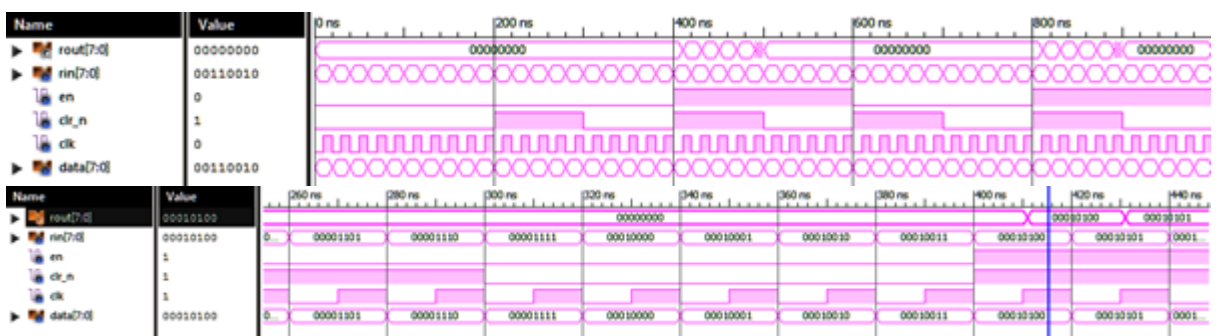


Рисунок 3.4.1 Временная диаграмма работы Двухвходового сдвигового регистра с разрешающим входом Verilog

Представленный выше модуль имеет четыре входа и один выход. Порт rin предназначен для ввода данных, en – вход разрешения работы, clk – вход сигнала тактирования, clr_n - вход сброса, выход rout предназначен для вывода данных.

И с каждым спадом такта CLK число, записываемое в память увеличивается на 1 бит.

3.5 Сдвиговой последовательно-последовательный регистр VHDL

Последовательный регистр (регистр сдвига или сдвиговой регистр) обычно служит для преобразования последовательного кода в параллельный и наоборот. Применение последовательного кода связано с необходимостью передачи большого количества двоичной информации по ограниченному количеству соединительных линий.

В таблице 3.5.1 показан листинг реализации Сдвигового последовательно-последовательного регистра на языке Verilog.

Таблица 3.5.1 – Листинг реализации Сдвигового последовательно-последовательного регистра на языке Verilog.

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

```

```

-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if
instantiating
-- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity shift_final is
    port(
        C, SI : in std_logic;

```

Продолжение таблицы 3.5.1

```

        SO : out std_logic
    );
end shift_final;

architecture archi of shift_final is
    signal tmp: std_logic_vector(7 downto 0);
begin
    process (C)
    begin
        if rising_edge (C) then
            for i in 0 to 6 loop
                tmp(i+1) <= tmp(i);
            end loop;
            tmp(0) <= SI;
        end if;
    end process;
    SO <= tmp(7);

end archi;

```

В таблице 3.5.2 показан листинг проверки Сдвигового последовательно-последовательного регистра на языке Verilog. Он необходим для проверки корректности работы смоделированной схемы.

Таблица 3.5.2 – Листинг проверки Сдвигового последовательно-последовательного регистра на языке Verilog.

```

module shift_final_tb(
);

// Inputs
reg C;
reg SI;

// Outputs
wire SO;

// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
shift_final uut (
    .C(C),
    .SI(SI),

```

```

        .SO(SO)
    );
    initial begin
        // Initialize Inputs
        C = 0;
        SI = 0;

        // Wait 100 ns for global reset to finish
        #100;

        // Add stimulus here

    end

```

Продолжение таблицы 3.5.2

```

    end

    always
    begin
        #20 C=~C;
    end

    always
    begin
        #40 SI=1;
        #40 SI=0;
        #40 SI=0;
        #40 SI=1;
    end

    end
endmodule

```

В рисунке 3.5.1 показана временная диаграмма работы Сдвигового последовательно-последовательного регистра на языке Verilog.

 


Рисунок 3.5.1 Временная диаграмма работы Сдвигового последовательно-последовательного регистра VHDL

В момент появления синхронизирующего импульса на входе C вызывает сдвиг информации в регистре на один разряд вправо. Если до этого момента в регистре было число 0000, то в результате сдвига в первом, втором, третьем разрядах сохранится значение 0, в четвертый разряд будет со входа принято значение 1. Таким образом, в регистре возникает число 1000. В следующий момент появления следующего синхронизирующего

импульса процессы сдвига и приема очередного разряда вводимого числа приводят регистр в состояние 11002. Далее, в регистре образуется число 0110 и, наконец, в следующий момент число 1011. Поданное на вход число оказывается зафиксированным в регистре.

4 МУЛЬТИПЛЕКСОРЫ

4.1 Мультиплексор 2-1

Представленный ниже модуль имеет три входа и один выход. Порты a и b - информационные и предназначены для ввода информации в устройство, порт y используется для вывода информации от устройства, а порт c необходим для определения используемого в данный момент информационного входа. При поступлении единицы на выход передается значение с порта a, при поступлении нуля - значение с порта c.

В таблице 4.1.1 показан листинг реализации Мультиплексор 2-1 на языке VHDL.

Таблица 4.1.1 – Листинг реализации Мультиплексор 2-1 на языке VHDL.

<code>library IEEE;</code>
<code>use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;</code>
<code>entity mux2x1 is</code>
<code>port(a,b:std_logic; c:in std_logic; y:out std_logic);</code>
<code>end mux2x1;</code>
<code>architecture Behavioral of mux2x1 is</code>
<code>constant one: std_logic:='1';</code>
<code>begin</code>
<code>process (a,b,c)</code>
<code>begin</code>
<code>if c = one then</code>
<code> y <= a;</code>
<code>else</code>
<code> y<=b;</code>
<code>end if;</code>
<code>end process;</code>
<code>end Behavioral;</code>
<code>`timescale 1ns / 1ps</code>
<code>module mux2x1tb;</code>
<code> // Inputs</code>
<code> reg a;</code>
<code> reg b;</code>
<code> reg c;</code>
<code> // Outputs</code>
<code> wire y;</code>
<code> // Instantiate the Unit Under Test (UUT)</code>
<code> mux2x1 uut (</code>
<code> .a(a),</code>
<code> .b(b),</code>
<code> .c(c),</code>
<code> .y(y)</code>
<code>);</code>
<code> initial begin</code>

// Initialize Inputs
a = 0;
b = 1;
c = 0;
// Wait 100 ns for global reset to finish
#100;
// Add stimulus here
end
always begin #10 c=~c; end
always begin #30 a=~a; end
always begin #50 b=~b; end
endmodule

В таблице 4.1.2 показан листинг реализации Мультиплексор 2-1 на языке Verilog.

Таблица 4.1.2 – Листинг реализации Мультиплексор 2-1 на языке Verilog.

module primer2(a,b,c,y); //mux_2_1_S
input c;
parameter n=1;
input [n-1:0] a,b;
output [n-1:0] y;
assign y=(c==1'b1)? a:b;
endmodule

В таблице 4.1.3 показан листинг проверки Мультиплексор 2-1 на языке Verilog.

Таблица 4.1.3 – Листинг проверким Мультиплексор 2-1 на языке Verilog.

module primer2_t;
// Inputs
reg [0:0] a;
reg [0:0] b;
reg c;
// Outputs
wire [0:0] y;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
primer2uut (
.a(a),
.b(b),
.c(c),
.y(y)
);
initial begin
// Initialize Inputs
a = 0;
b = 0;
c = 0;
// Wait 100 ns for global reset to finish
#100;

Продолжение таблицы 4.1.2	
// Add stimulus here	
end	
always begin #10 a=1; #10 a=0 ; end	
always begin #20 b=1; #20 b=0 ; end	
always begin #5 c = ~c; end	
endmodule	

В рисунке 4.1.1 показана временная диаграмма работы Мультиплектора 2-1.

 


Рисунок 4.1.1 Временная диаграмма работы Мультиплектора 2-1

4.2 Мультиплексор 2-1 с поразрядным кодированием селектора на языке Verilog

Мультиплексором (от английского слова multiplex - многократный) называется комбинационный узел, способный коммутировать (передать) информацию с нескольких входов на один выход. С помощью мультиплексора осуществляется временное разделение информации.

В таблице 4.2.1 показан листинг реализации Мультиплексор 2-1 с поразрядным кодированием селектора на языке Verilog.

Таблица 4.2.1 – Листинг реализации Мультиплексор 2-1 с поразрядным кодированием селектора на языке Verilog

`timescale 1ns / 1ps	
module mux_2_1(a, b, c, y);	
input [1:0] a,b;	
input c;	
output [1:0] y;	
reg [1:0] y;	
always @(a or b or c)	
begin	
if (c==1'b1)	
y<=a;	
else	
y<=b;	
end//always	
endmodule//MUX_2_1	
module mux_tb;	

<code>// Inputs</code>
<code>reg [1:0] a;</code>
Продолжение таблицы 4.2.1
<code>reg [1:0] b;</code>
<code>reg c;</code>
<code>// Outputs</code>
<code>wire [1:0] y;</code>
<code>// Instantiate the Unit Under Test (UUT)</code>
<code> mux_2_1 uut (</code>
<code> .a(a),</code>
<code> .b(b),</code>
<code> .c(c),</code>
<code> .y(y)</code>
<code>);</code>
<code> initial begin</code>
<code> // Initialize Inputs</code>
<code> a = 0;</code>
<code> b = 0;</code>
<code> c = 0;</code>
<code> // Wait 100 ns for global reset to finish</code>
<code> #100;</code>
<code> // Add stimulus here</code>
<code> end</code>
<code> always begin #40 a=1; #40 a=0; end</code>
<code> always begin #80 b=1; #80 b=0; end</code>
<code> always begin #160 c=1; #160 c=0; end</code>
<code>endmodule</code>

В рисунке 4.2.1 показана временная диаграмма работы Мультиплексор 2-1 с поразрядным кодированием селектора на языке Verilog

 


Рисунок 4.2.1 Временная диаграмма работы Мультиплексора 2-1 с поразрядным кодированием селектора (onehot) на языке Verilog

Выводы: по временным диаграммам можно сделать вывод, что симуляционная программа была написана верно и подтверждает правильность исходного кода, так как полностью отображает режимы работы мультиплексора 2-1 с поразрядным кодированием селектора.

4.3 Мультиплексор 3-1 Verilog

Данный вид мультиплексоров выбирает один сигнал из 3 входящий. В схеме такого мультиплексора обычно 3 входа и один выход. А также присутствуют два управляющих сигнала, чтобы правильно выбрать что будет поступать на выход.

В таблице 4.3.1 показан листинг реализации Мультиплексор 3-1 на языке Verilog.

Таблица 4.3.1 – Листинг реализации Мультиплексор 3-1 на языке Verilog

`timescale 1ns / 1ps
module mux3x1(d0,d1,d2,sel,out);
input d0,d1,d2;
input [1:0] sel;
output reg out;
always@(sel)
begin
case(sel)
3'b000:out=d0;
3'b001:out=d1;
3'b010:out=d2;
endcase
end
endmodule
`timescale 1ns / 1ps
module mux3x1test;
// Inputs
reg d0;
reg d1;
reg d2;
reg [1:0] sel;
// Outputs
wire out;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
mux3x1 uut (
.d0(d0),
.d1(d1),
.d2(d2),
.sel(sel),
.out(out)
);
initial begin
// Initialize Inputs
d0 = 1;
d1 = 0;
d2 = 1;
sel =0;
// Wait 100 ns for global reset to finish
#100;
// Add stimulus here
end
always begin #50 sel=sel+1; if (sel==3) begin sel=0; end
end
endmodule

В рисунке 4.3.1 показана временная диаграмма работы Мультиплексора 3-1 на языке Verilog

 


Рисунок 4.3.1 Временная диаграмма работы Мультиплексора 3-1 на языке Verilog

4.4 Мультиплексор 3-1 с поразрядным кодированием селектора на языке Verilog

Данный вид мультиплексоров выбирает один сигнал из 4 входящий. В схеме такого мультиплексора обычно 4 входа и один выход. А так же присутствуют два управляющих сигнала, чтобы правильно выбрать что будет поступать на выход.

В таблице 4.4.1 показан листинг реализации Мультиплексор 3-1 с поразрядным кодированием селектора на языке Verilog

Таблица 4.4.1 – Листинг реализации Мультиплексор 3-1 с поразрядным кодированием селектора на языке Verilog

module MUX31(o, d0, d1, d2, s0, s1, s2);
parameter size = 1, check = 1;
output [1:0] o; reg [1:0] o;
input [1:0] d0, d1, d2;
input s0, s1, s2;
reg [1:0] tmp0;
reg [1:0] tmp1;
reg [1:0] tmp2;
always @(d0 or d1 or s0 or s1 or s2)
begin
if(s0) tmp0 = d0;
else tmp2 = 0;
if(s1) tmp1 = d1;
else tmp1 = 0;
if(s2) tmp2 = d2;
else tmp2 = 0;
end
wire onehotcheck;
assign onehotcheck=(s0 & s1) (s0 & s1) (s1 & s2);
always @(tmp0 or tmp1 or tmp2 or onehotcheck)
begin
if (check == 1 &&onehotcheck == 1)
o <= {size{1'bx}};
else
o <= tmp0 tmp1 tmp2;
end
endmodule

В таблице 4.4.2 показан листинг проверки Мультиплексор 3-1 с поразрядным кодированием селектора на языке Verilog

Таблица 4.4.2 – Листинг проверки Мультиплексор 3-1 с поразрядным кодированием селектора на языке Verilog.

module MUX31_tb;
// Inputs
reg [0:0] d0;
reg [0:0] d1;
reg [0:0] d2;
reg s0;
reg s1;
reg s2;
// Outputs
wire [0:0] o;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
MUX31 uut (
.o(o),
.d0(d0),
.d1(d1),
.d2(d2),
.s0(s0),
.s1(s1),
.s2(s2)
);
initial begin
// Initialize Inputs
d0 = 0;
d1 = 0;
d2 = 0;
s0 = 0;
s1 = 0;
s2 = 0;
// Wait 100 ns for global reset to finish
#100;
// Add stimulus here
end
always begin #20 s0=0; s1=0; s2=1; #30 s0=0; s1=1;
s0=0; end;
end;
endmodule

В рисунке 4.3.1 показана временная диаграммаработы Мультиплексора 3-1 с поразрядным кодированием селектора (onehot) на языке Verilog

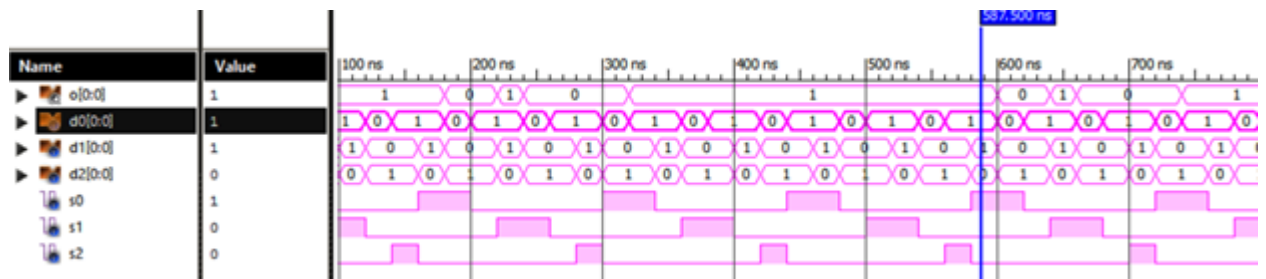


Рисунок 4.4.1 Временная диаграмма работы Мультиплексор 3-1 с поразрядным кодированием селектора (onehot) на языке Verilog

4.5 Мультиплексор 8-1

Данный вид мультиплексоров выбирает один сигнал из 3 входящий. В схеме такого мультиплексора обычно 8 входов и один выход. А так же присутствуют три управляющих сигнала, чтобы правильно выбрать что будет поступать на выход.

В таблице 4.5.1 показан листинг реализации Мультиплексор 8-1 на языке VHDL.

Таблица 4.5.1 – Листинг реализации Мультиплексор 8-1 на языке VHDL

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity multiplexer is
Port(x:inSTD_LOGIC_VECTOR(7downto0);
sel:inSTD_LOGIC_VECTOR(2downto0);
y :outSTD_LOGIC);
end multiplexer;
architecture Behavioral of multiplexer is
begin
process(x,sel)
begin
caseselis
when"000"=>y<=x(0);
when"001"=>y<=x(1);
when"010"=>y<=x(2);
when"011"=>y<=x(3);
when"100"=>y<=x(4);
when"101"=>y<=x(5);
when"110"=>y<=x(6);
when"111"=>y<=x(7);
whenothers=>>null;
endcase;
endprocess;
endBehavioral;

В таблице 4.5.2 показан листинг проверки Мультиплексор 8-1 на языке VHDL

Таблица 4.5.2 – Листинг проверки Мультиплексор 8-1 на языке VHDL

LIBRARYieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

<code>USEieee.std_logic_unsigned.all;</code>
<code>USEieee.numeric_std.ALL;</code>
<code>ENTITYtb_multiplexer_vhdIS</code>
<code>ENDtb_multiplexer_vhd;</code>
<code> ARCHITECTURE behavior OFtb_multiplexer_vhdIS</code>
<code> -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)</code>
<code> COMPONENT multiplexer</code>
<code> PORT(</code>
<code> x:INstd_logic_vector(7downto0);</code>
<code> sel:INstd_logic_vector(2downto0);</code>
<code> y:OUTstd_logic</code>
<code>);</code>
<code> ENDCOMPONENT;</code>
<code> --Inputs</code>
<code> SIGNALx :std_logic_vector(7downto0):=(others=>'0');</code>
<code> SIGNALsel:std_logic_vector(2downto0):=(others=>'0');</code>
<code> --Outputs</code>
<code> SIGNALy :std_logic;</code>
<code> BEGIN</code>
<code> -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)</code>
<code> ut: multiplexer PORTMAP(x => x,</code>
<code> sel=>sel,</code>
<code> y => y</code>
<code>);</code>
<code> x<="01010101"after10ns;</code>
<code> sel<="001"after10ns,"010"after20ns,"011"after30ns,"100"af</code>
<code> ter40ns,"101"after50ns,"110"after60ns,"111"after70ns;</code>
<code> END;</code>

В рисунке 4.5.1 показана временная диаграммарботы Мультиплексора 8-1 на языке VHDL

 


Рисунок 4.5.1 Временная диаграмма работы Мультиплексора 8-1 VHDL

В таблице 4.5.3 показан листинг проверки Мультиплексор 8-1 на языке Verilog

Таблица 4.5.3 – Листинг проверки Мультиплексор 8-1 на языке Verilog

<code>module mux_8_1(d0,d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7,sel,out);</code>
<code>input d0,d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7;</code>
<code>input [2:0] sel;</code>
<code>output reg out;</code>
<code>always@(sel)</code>
<code>begin</code>
<code> case(sel)</code>
<code> 3'b000:out=d0;</code>
<code> 3'b001:out=d1;</code>
<code> 3'b010:out=d2;</code>

3'b011:out=d3;
3'b100:out=d4;
3'b101:out=d5;
3'b110:out=d6;
3'b111:out=d7;
endcase
end
endmodule

В таблице 4.5.4 показан листинг проверки Мультиплексор 8-1 на языке Verilog

Таблица 4.5.4 – Листинг проверки Мультиплексор 8-1 на языке Verilog

module mux_8_1_tb;
// Inputs
reg d0;
reg d1;
reg d2;
reg d3;
reg d4;
reg d5;
reg d6;
reg d7;
reg [2:0] sel;
// Outputs
wire out;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
mux_8_1 uut (
.d0(d0),
.d1(d1),
.d2(d2),
.d3(d3),
.d4(d4),
.d5(d5),
.d6(d6),
.d7(d7),
.sel(sel),
.out(out)
);
initial begin
// Initialize Inputs
d0 = 1;
d1 = 0;
d2 = 1;
d3 = 0;
d4 = 0;
d5 = 1;
d6 = 0;
d7 = 0;
sel = 0;
// Wait 100 ns for global reset to finish
#100;
// Add stimulus here
end

```
always begin #50 sel=sel+1; end
endmodule
```

В рисунке 4.5.2 показана временная диаграмма работы Мультиплексора 8-1 языке Verilog.

 


Рисунок 4.5.2 Временная диаграмма работы Мультиплексора 8-1 Verilog

5 ШИФРАТОРЫ/ДЕШИФРАТОРЫ

5.1 Дешифратор 2-4

Дешифраторы – цифровые устройства функционального назначения, предназначенные для распознавания двоичных кодов.

В таблице 5.1.1 показан листинг реализации Дешифратор 2-4 на языке Verilog

Таблица 5.1.1– Листинг реализации Дешифратор 2-4 на языке Verilog

moduledeshifr(en, a, sel);
inputen;
input [1:0]a;
output [3:0]sel;
reg[3:0]sel;
always @(en or a)
begin
case({en,a})
3'b100: sel=4'b0001;
3'b101: sel=4'b0100;
3'b110: sel=4'b1000;
3'b111: sel=4'b0000;
endcase
end
endmodule

В таблице 5.1.2 показан листинг проверки Дешифратор 2-4 на языке Verilog

Таблица 5.1.2– Листинг проверки Дешифратор 2-4 на языке Verilog

moduledeshifr_t;
// Inputs
regen;
reg [1:0] a;
// Outputs
wire [3:0] sel;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
deshifruut (
.en(en),
.a(a),
.sel(sel)
);
initial begin
// Initialize Inputs
en = 0;
a = 0;
// Wait 100 ns for global reset to finish

#100;
// Add stimulus here
end
always begin #40 en=1; #40 en=0; end
always begin #10 a=0; #10 a=1; #10 a=2; #10 a=3; end
endmodule

В рисунке 5.1.1 показана временная диаграмма работы Дешифратора 2-4 на языке Verilog

 


Рисунок 5.1.1 Временная диаграмма работы Дешифратора 2-4 на языке Verilog

В таблице 5.1.3 показан листинг реализации Дешифратора 2-4 на языке VHDL

Таблица 5.1.3– Листинг реализации Дешифратора 2-4 на языке VHDL

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if
instantiating
-- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity DC2_4 is
Port (
i : in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
y : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
);
end DC2_4;
architecture Behavioral of DC2_4 is
begin
process(i)
begin
case i is
when "11" => y<="0001";
when "10" => y<="0010";
when "01" => y<="0100";
when "00" => y<="1000";
when others => null;
end case;

```

end process;

end Behavioral;

module DC2_4_tb(
);

// Inputs
reg [1:0] i;

// Outputs
wire [3:0] y;

// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
DC2_4 uut
(
    .i(i),
    .y(y)
);

initial
begin
    // Initialize Inputs
    i = 0;

    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;

    // Add stimulus here

end

always
begin
    #10 i = i + 1;
end

endmodule

```

В рисунке 5.1.2 показана временная диаграмма работы Дешифратора 2-4 на языке VHDL

 


Рисунок 5.1.2 Временная диаграмма работы Дешифратора 2-4 на языке VHDL

5.2 Дешифратор 3-8

Дешифраторы обладают противоположным функционалом мультиплексорам. определенным комбинациям входных сигналов соответствует активное состояние одного из выходов. Дешифраторы преобразуют двоичный или двоично-десятичный код в унитарный код.

В таблице 5.2.1 показан листинг реализации Дешифратор 3-8 на языке Verilog

Таблица 5.2.1– Листинг реализации Дешифратор 3-8 на языке Verilog

<pre>module decoder3_8_tf;</pre>
<pre> // Inputs</pre>
<pre> reg[2:0] a;</pre>
<pre> // Outputs</pre>
<pre> wire[7:0] q;</pre>
<pre> // Instantiate the Unit Under Test (UUT)</pre>
<pre> decoder3_8 uut(</pre>
<pre> .a(a),</pre>
<pre> .q(q)</pre>
<pre>);</pre>
<pre> initial begin</pre>
<pre> // Initialize Inputs</pre>
<pre> a =0;</pre>
<pre> // Wait 100 ns for global reset to finish</pre>
<pre> #100;</pre>
<pre> // Add stimulus here</pre>
<pre> end</pre>
<pre> always begin #20 a=a+1;end</pre>
<pre>endmodule</pre>

В таблице 5.2.2 показан листинг проверки Дешифратор 3-8 на языке Verilog

Таблица 5.2.2– Листинг проверки Дешифратор 3-8 на языке Verilog

<pre>LIBRARYieee;</pre>
<pre>USE ieee.std_logic_1164.ALL;</pre>
<pre>USEieee.std_logic_unsigned.all;</pre>
<pre>USEieee.numeric_std.ALL;</pre>
<pre>ENTITYtb_multiplexer_vhdIS</pre>
<pre>ENDtb_multiplexer_vhd;</pre>
<pre>ARCHITECTURE behavior OFtb_multiplexer_vhdIS</pre>
<pre> -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)</pre>
<pre> COMPONENT multiplexer</pre>
<pre> PORT(</pre>
<pre> x:INstd_logic_vector(7downto0);</pre>

```

sel:INstd_logic_vector(2downto0);
y:OUTstd_logic
);
ENDCOMPONENT;

--Inputs
SIGNALx :std_logic_vector(7downto0):=(others=>'0');
SIGNALsel:std_logic_vector(2downto0):=(others=>'0');

--Outputs
SIGNALy :std_logic;

BEGIN

-- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
ut: multiplexer PORTMAP(x => x,
sel=>sel,
y => y
);
x<="01010101"after10ns;
sel<="001"after10ns,
"010"after20ns,
"011"after30ns,
"100"after40ns,
"101"after50ns,
"110"after60ns,
"111"after70ns;

END;

```

В рисунке 5.2.1 показана временная диаграмма работы Дешифратора 3-8 на языке Verilog

 


Рисунок 5.2.1 Временная диаграмма работы Дешифратора 3-8 на языке Verilog

В таблице 5.2.3 показан листинг реализации Дешифратор 3-8 на языке VHDL

Таблица 5.2.3– Листинг реализации Дешифратор3-8 на языке VHDL

```

entity DC3_8 is
Port ( i : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
y : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end DC3_8;
architecture Behavioral of DC3_8 is
begin
process(i) begin
case i is
when "111" => y<="10000000";
when "110" => y<="01000000";
when "101" => y<="00100000";
when "100" => y<="00010000";
when "011" => y<="00001000";

```



```

when "010" => y<="00000100";
when "001" => y<="00000010";
when "000" => y<="00000001";
when others => null;
end case;
end process;
end Behavioral;

module DC3_8_tb;
// Inputs
reg [2:0] i;
// Outputs
wire [7:0] y;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
DC3_8 uut (
    .i(i),
    .y(y)
);
initial begin
    // Initialize Inputs
    i = 0;
    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;
    // Add stimulus here
    end
    always begin #10 i = i + 1; end
endmodule

```

В рисунке 5.2.2 показана временная диаграмма работы Дешифратора 3-8 на языке VHDL

 


Рисунок 5.2.2 Временная диаграмма работы Дешифратора 3-8 на языке VHDL

5.3 Дешифратор 4-10 Verilog

Дешифраторы используют, когда нужно обращаться к различным цифровым устройствам, и при этом номер устройства (его адрес) представлен двоичным кодом. Входы декодера (адресные входы) часто нумеруют не порядковыми номерами, а в соответствии с весами двоичных разрядов, т. е. не 1, 2, 3, 4, а 1, 2, 4, 8.

В таблице 5.3.1 показан листинг реализации Дешифратора 4-10 на языке Verilog

Таблица 5.3.1– Листинг реализации Дешифратора 4-10 на языке Verilog

```

`timescale 1ns / 1ps
module dc4_10(en, a, sel);
//
input en;
input [3:0]a;

```

output [9:0]sel;
reg[9:0]sel;
always @(en or a)
begin
case({en,a})
4'b0000: sel=10'b0000000001;
4'b0001: sel=10'b0000000010;
4'b0010: sel=10'b0000000100;
4'b0011: sel=10'b0000001000;
4'b0100: sel=10'b0000010000;
4'b0101: sel=10'b0000100000;
4'b0110: sel=10'b0001000000;
4'b0111: sel=10'b0010000000;
4'b1000: sel=10'b0100000000;
4'b1001: sel=10'b1000000000;
4'b1010: sel=10'b0000000000;
4'b1011: sel=10'b0000000000;
4'b1100: sel=10'b0000000000;
4'b1101: sel=10'b0000000000;
4'b1110: sel=10'b0000000000;
4'b1111: sel=10'b0000000000;
endcase
end
endmodule

В таблице 5.3.2 показан листинг проверки Дешифратор 4-10 на языке Verilog

Таблица 5.3.2– Листинг проверки Дешифратор 4-10 на языке Verilog

`timescale 1ns / 1ps
module TB_DC4V10;
// Inputs
reg en;
reg [3:0] a;
// Outputs
wire [9:0] sel;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
dc4_10 uut (
.en(en),
.a(a),
.sel(sel)
);
initial begin
// Initialize Inputs
en = 0;

```

a = 0;

// Wait 100 ns for global reset to finish
#100;

// Add stimulus here

end

always
begin
#10 a = a + 1;
end

endmodule

```

В рисунке 5.3.1 показана временная диаграмма работы Дешифратора 4-10 на языке Verilog

 


Рисунок 5.3.1 Временная диаграмма работы Дешифратора 4-10 на языке Verilog

5.4 Шифратор 10-4 Verilog

Задача шифратора – сформировать код. На вход шифратора могут подаваться различные сигналы: логический 0 или логическая 1 через контакты кнопок клавиатуры управления (кодируется состояние переключателей) или сигналы с других устройств, но во всех случаях происходит преобразование одного сигнала в n-разрядный код (преобразуется унитарный код в позиционный).

В таблице 5.4.1 показан листинг реализации Шифратор 10-4 на языке Verilog

Таблица 5.4.1– Листинг реализации Шифратор 10-4 на языке Verilog

```

module shifrat1( a, sel);

input [9:0]a;

output [3:0]sel;
reg[3:0]sel;

always @(a)

begin
case( {a})
10'b0000000001: sel=4'b0001;
10'b0000000010: sel=4'b0010;
10'b00000000100: sel=4'b0011;
10'b00000001000: sel=4'b0100;
10'b00000010000: sel=4'b0101;

```

10'b0000100000: sel=4'b0110;
10'b0001000000: sel=4'b0111;
10'b0010000000: sel=4'b1000;
10'b0100000000: sel=4'b1001;
10'b1000000000: sel=4'b1010;
endcase
end
endmodule

В таблице 5.4.2 показан листинг проверки Шифратор 10-4 на языке Verilog

Таблица 5.4.2– Листинг проверки Шифратор 10-4 на языке Verilog

module schifrattest;
// Inputs
reg [9:0] a;
// Outputs
wire [3:0] sel;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
shifrat1 uut (
.a(a),
.sel(sel)
);
initial begin
// Initialize Inputs
a = 0;
// Wait 100 ns for global reset to finish
#100;
// Add stimulus here
end
always
begin
#10 a=0; #10 a=1; #10 a=2; #10 a=4; #10 a=8; #10 a=16; #10
a=32; #10 a=64; #10 a=128; #10 a=256; #10 a=512; end
endmodule

В рисунке 5.4.1 показана временная диаграмма работы Дешифратора 4-10 на языке Verilog

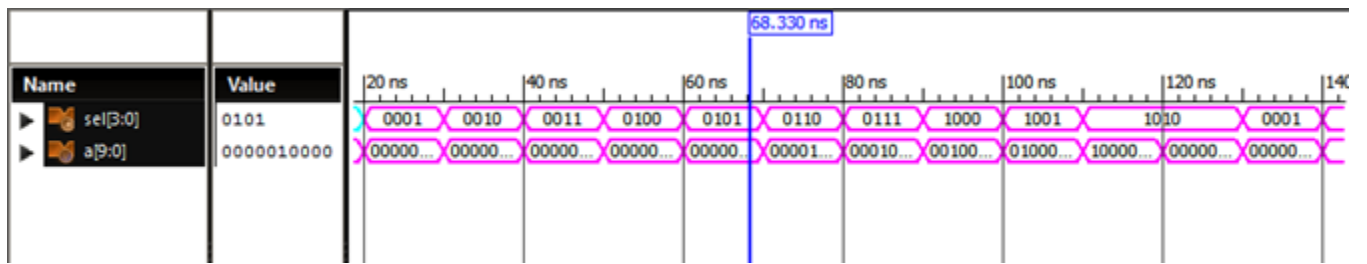


Рисунок 5.4.1 Временная диаграмма работы Шифратора 10-4 на языке Verilog

6 КРАТНЫЕ СЕРИАЛАЗЕРЫ И ДЕСЕРИАЛАЗЕРЫ

6.1 Десериалайзер 1-16

Десериалайзер 1-16 используется для создания высокоскоростных вычислительных сетей и компьютерных шин. Они позволяют передавать информацию на высоких частотах при помощи дешевых соединений на основе медной витой пары.

В таблице 6.1.1 показан листинг реализации Десериалайзер 1-16 на языке VHDL

Таблица 6.1.1– Листинг реализации Десериалайзер 1-16 на языке VHDL

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity d1_16 is
port (clk: in std_logic;
dataIn: in bit;
dataOut: out bit_vector(15 downto 0);
en: out bit
);
end d1_16;
architecture Behavioral of d1_16 is
shared variable cnt: integer := 0;
begin
process(clk) is
begin
ifrising_edge(clk) then
en<= '0';
casecnt is
when 0 =>dataOut(0) <= dataIn;
when 1 =>dataOut(1) <= dataIn;
when 2 =>dataOut(2) <= dataIn;
when 3 =>dataOut(3) <= dataIn;
when 4 =>dataOut(4) <= dataIn;
when 5 =>dataOut(5) <= dataIn;
when 6 =>dataOut(6) <= dataIn;
when 7 =>dataOut(7) <= dataIn;
when 8 =>dataOut(8) <= dataIn;
when 9 =>dataOut(9) <= dataIn;
when 10 =>dataOut(10) <= dataIn;
when 11 =>dataOut(11) <= dataIn;
when 12 =>dataOut(12) <= dataIn;
when 13 =>dataOut(13) <= dataIn;
when 14 =>dataOut(14) <= dataIn;
when 15 =>dataOut(15) <= dataIn;
when others =>cnt := cnt;
end case;
cnt := cnt + 1;
ifcnt> 15 then
en<= '1';
cnt := 0;
end if;
end if;
end process;

```
end Behavioral;
```

В таблице 6.1.2 показан листинг проверки Десериалайзер 1-16 на языке VHDL

Таблица 6.1.2– Листинг проверки Десериалайзер 1-16 на языке VHDL

```
always begin #10 clk =~ clk; end
```

```
always begin #20 dataIn = ~dataIn; end
```

В рисунке 6.1.1 показана временная диаграмма работы Десериалайзера 1-16 на языке VHDL

 


Рисунок 6.1.1 Временная диаграмма работы Десериалайзера 1-16 VHDL

Задача: Создать десериалайзер (n входов данных - m выходов данных) на языке Verilog. По варианту принять n=1, m=16. Данные Din[n-1:0] сопровождаются тактовым сигналом Cin (передний фронт). После формирования m-разрядного пакета Dout[m-1:0] должен формироваться импульс WE (WriteEnable). Разработать программу отладки на языке Verilog. Снять временные характеристики и проверить работоспособность модуля.

Представленный ниже модуль имеет четыре входа и один выход. Порт gin предназначен для ввода данных, en (от англ. enable) - разрешение работы, clk (от англ. clock) - ввод тактирования, clr_n (от англ. clear) - ввод сброса, выход gout предназначен для вывода данных. Параметр size предназначен для масштабирования модуля до больших размеров.

В таблице 6.1.3 показан листинг реализации Десериалайзер 1-16 на языке Verilog

Таблица 6.1.3– Листинг реализации Десериалайзер 1-16 на языке Verilog

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
module plp16(clk, dataIn, dataOut, en);
```

```
    parameter n = 16;
```

```
    input wire clk;
```

```
    input wire dataIn;
```

```
    output reg [n-1:0] dataOut;
```

```
    output reg en;
```

```
    reg [n-1:0] cnt;
```

```
    initial  
    begin
```

```
        en <= 0;
```

```
        cnt <= 0;
```

```
        //assign dataOut = 0;
```

```
    end
```

always @(posedge clk)
begin
en = 0;
cnt <= 0;
//assign dataOut = 0;
end
always @(posedge clk)
begin
en = 0;
dataOut[cnt] <= dataIn;
cnt = cnt + 1;
if (cnt == n) begin
en <= 1;
cnt = 0;
end;
end
endmodule

Для проверки работоспособности модуля на входы десериализера поступают два сигнала: тактирование clk и данные dataIn. Тактирование происходит с частотой 1/20 Гц. На вход данных поступает случайная заранее заданная комбинация нулей и единиц, а именно 1101011011010110. Также для проверки тактирование может подаваться комбинация из чередования нулей и единиц.

В таблице 6.1.4 показан листинг проверки Десериализер 1-16 на языке Verilog

Таблица 6.1.4– Листинг проверки Десериализер 1-16 на языке Verilog

always begin #10 clk =~ clk; end
always begin #20 dataIn = 1; #40 dataIn = 0; #20 dataIn = 1; #20 dataIn = 0; #20 dataIn = 1; #40 dataIn = 0; end

Проверка тактирования модуля, а именно поступление данных на выход при их поступлении на вход устройства.

В рисунке 6.1.2 показана временная диаграмма работы Десериализера 1-16 на языке Verilog

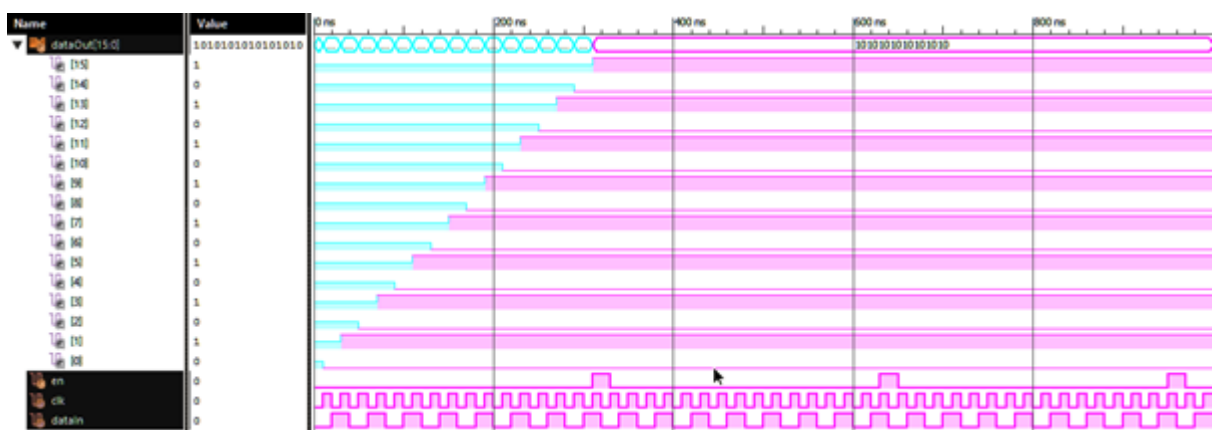


Рисунок 6.1.2 Временная диаграмма работы Десериализера 1-16 на языке Verilog

Временная диаграмма работы модуля в соответствии с кодом отладки, которая подтверждает, что выходная комбинация полностью соответствует входной.

6.2 Десериалайзер 2-32 Verilog

Десериализация — восстановление начального состояния структуры данных из битовой последовательности. Типы: с передачей синхросигнала, с жесткой частотой, с автоподстройкой F.

В таблице 6.2.1 показан листинг реализации Десериалайзер 2-32 на языке Verilog

Таблица 6.2.1– Листинг реализации Десериалайзер 2-32 на языке Verilog

module dva_tridva(Cin, Din, Dout, WE);
input Cin;
input [1:0] Din;
output [31:0] Dout;
output reg WE;
reg [31:0] Dout;
reg [4:0] cnt;
initial cnt<= 0;
initial WE <= 0;
always @(posedgeCin)
begin
WE = 0;
case(cnt)
4'b0000: Dout[1:0] <= Din;
4'b0001: Dout[3:2] <= Din;
4'b0010: Dout[5:4] <= Din;
4'b0011: Dout[7:6] <= Din;
4'b0100: Dout[9:8] <= Din;
4'b0101: Dout[11:10] <= Din;
4'b0110: Dout[13:12] <= Din;
4'b0111: Dout[15:14] <= Din;
4'b1000: Dout[17:16] <= Din;
4'b1001: Dout[19:18] <= Din;
4'b1010: Dout[21:20] <= Din;
4'b1011: Dout[23:22] <= Din;
4'b1100: Dout[25:24] <= Din;
4'b1101: Dout[27:26] <= Din;
4'b1110: Dout[29:28] <= Din;
4'b1111: Dout[31:30] <= Din;
endcase
cnt = cnt + 1;
if(cnt == 5'b10000)
begin
WE <= 1;
cnt = 0;
end
end
endmodule

В таблице 6.2.2 показан листинг проверки Десериалайзер 2-32 на языке Verilog

Таблица 6.2.2– Листинг проверки Десериалайзер 2-32 на языке Verilog

<code>moduledva_tridva_tb;</code>
<code>// Inputs</code>
<code>regCin;</code>
<code>reg [1:0] Din;</code>
<code>// Outputs</code>
<code>wire [31:0] Dout;</code>
<code>wire WE;</code>
<code>// Instantiate the Unit Under Test (UUT)</code>
<code>dva_tridvauut (</code>
<code> .Cin(Cin),</code>
<code> .Din(Din),</code>
<code> .Dout(Dout),</code>
<code> .WE(WE)</code>
<code>);</code>
<code>initial begin</code>
<code> // Initialize Inputs</code>
<code> Cin = 0;</code>
<code> Din = 0;</code>
<code>// Wait 100 ns for global reset to finish</code>
<code> #100;</code>
<code>// Add stimulus here</code>
<code>end</code>
<code> always begin #5 Cin = ~Cin; end</code>
<code> always begin #5 Din = Din + 1; end</code>
<code>endmodule</code>

В рисунке 6.2.1 показана временная диаграмма работы Десериалайзера 2-32 на языке Verilog

 


Рисунок 6.2.1 Временная диаграмма работы Десериалайзера 2-32 на языке Verilog

6.3 Десериалайзер 3-9 Verilog

Десериалайзер 3-9 используют для видео приложений при кодировании цвета. Это обеспечивает высокую скорость и при этом небольшое рассеивание энергии.

В таблице 6.3.1 показан листинг реализации Десериалайзер 3-9 на языке Verilog

Таблица 6.3.1– Листинг реализации Десериалайзер 3-9 на языке Verilog

<code>`timescale 1ns / 1ps</code>
<code>module deserial3x9(Cin, Din, Dout, WE);</code>
<code>input Cin;</code>
<code>input [2:0] Din;</code>

output [8:0] Dout;
output reg WE;
reg [8:0] Dout;
integer cnt;
initial cnt <= 0;
initial WE <= 0;
always @(posedge Cin)
begin
WE = 0;
case(cnt)
0: Dout[2:0] <= Din;
1: Dout[5:3] <= Din;
2: Dout[8:6] <= Din;
endcase
cnt = cnt + 1;
if(cnt >=4 && WE==0)
begin
WE <= 1;
cnt = 0;
end
end
endmodule

В таблице 6.3.2 показан листинг проверки Десериалайзер 3-9 на языке Verilog

Таблица 6.3.2– Листинг проверки Десериалайзер 3-9 на языке Verilog

`timescale 1ns / 1ps
module deserial3x9tb;
// Inputs
reg Cin;
reg [2:0] Din;
// Outputs
wire [8:0] Dout;
wire WE;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
deserial3x9 uut (
.Cin(Cin),
.Din(Din),
.Dout(Dout),
.WE(WE)
);
initial begin
// Initialize Inputs
Cin = 0;
Din = 0;
.Dout(Dout),
.WE(WE)
end

```

);

initial begin
    // Initialize Inputs
    Cin = 0;
    Din = 0;

    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;

    // Add stimulus here

end
always begin #5 Cin = ~Cin; end
always begin #10 Din = Din + 1; end
endmodule

```

В рисунке 6.3.1 показана временная диаграмма работы Десериалайзера 3-9 на языке Verilog

 


Рисунок 6.3.1 Временная диаграмма работы Десериалайзера 3-9 на языке Verilog

6.4 Десериалайзер 3-12 Verilog

Десериалайзер 3-12 используется для создания высокоскоростных вычислительных сетей и компьютерных шин. Они позволяют передавать информацию на высоких частотах при помощи дешевых соединений на основе медной витой пары.

В таблице 6.4.1 показан листинг реализации Десериалайзер 3-12 на языке Verilog

Таблица 6.4.1– Листинг реализации Десериалайзер 3-12 на языке Verilog

```

module des_3_12(Cin, Din, Dout, WE);
input Cin;
input [2:0] Din;
output [11:0] Dout;
output reg WE;
reg [11:0] Dout;

integer cnt;

initial cnt <= 0;
initial WE <= 0;

always @(posedge Cin)
begin
    WE = 0;
    case(cnt)
        0: Dout[2:0] <= Din;
        1: Dout[5:3] <= Din;
        2: Dout[8:6] <= Din;

```

3: Dout[11:9] <= Din;
endcase
cnt = cnt + 1;
if(cnt >=4 && WE==0)
begin
WE <= 1;
cnt = 0;
end
end
endmodule

В таблице 6.4.2 показан листинг проверки Десериалайзер 3-12 на языке Verilog

Таблица 6.4.2– Листинг проверки Десериалайзер 3-12 на языке Verilog

module des_tb;
// Inputs
reg Cin;
reg [2:0] Din;
// Outputs
wire [11:0] Dout;
wire WE;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
des_3_12 uut (
.Cin(Cin),
.Din(Din),
.Dout(Dout),
.WE(WE)
);
initial begin
// Initialize Inputs
Cin = 0;
Din = 0;
// Wait 100 ns for global reset to finish
#100;
// Add stimulus here
end
always begin #5 Cin = ~Cin; end
always begin #10 Din = Din + 1; end
endmodule

В рисунке 6.4.1 показана временная диаграмма работы Десериалайзера 3-12 на языке Verilog

 


Рисунок 6.4.1 Временная диаграмма работы Десериалайзера 3-12 на языке Verilog

6.5 Десериалайзер 4-64 Verilog

Десериалайзер 4-64 используется для создания высокоскоростных вычислительных сетей и компьютерных шин. Они позволяют передавать информацию на высоких частотах при помощи дешевых соединений на основе медной витой пары.

В таблице 6.5.1 показан листинг реализации Десериалайзер 4-64 на языке Verilog

Таблица 6.5.1– Листинг реализации Десериалайзер 4-64 на языке Verilog

module four_six_for(Cin, Din, Dout, WE, cnt);
input Cin;
input [3:0] Din;
outputreg [63:0] Dout;
outputcnt;
// output reg [63:0] buffer;
outputreg WE;
reg [4:0] cnt;
initialcnt=0;
always @(posedgeCin) //передний фронт
begin
WE=0;
case (cnt)
4'b0000: Dout [3:0]=Din;
4'b0001: Dout [7:4]=Din;
4'b0010: Dout [11:8]=Din;
4'b0011: Dout [15:12]=Din;
4'b0100: Dout [19:16]=Din;
4'b0101: Dout [23:20]=Din;
4'b0110: Dout [27:24]=Din;
4'b0111: Dout [31:28]=Din;
4'b1000: Dout [35:32]=Din;
4'b1001: Dout [39:36]=Din;
4'b1010: Dout [43:40]=Din;
4'b1100: Dout [51:48]=Din;
4'b1101: Dout [55:52]=Din;
4'b1110: Dout [59:56]=Din;
4'b1111: Dout [63:60]=Din;
endcase
cnt=cnt+1;
if (cnt == 16)
begin
WE=1;

```

                                cnt=0;
                                end
                                end
                                endmodule

```

Втаблице 6.5.2 показан листинг проверки Десериалайзер 4-64 на языке Verilog

Таблица 6.5.2– Листинг проверки Десериалайзер 4-64 на языке Verilog

```

modulesix_four;

// Inputs
regCin;
reg [3:0] Din;

// Outputs
wire [63:0] Dout;
wire WE;

// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
four_six_foruut (
    .Cin(Cin),
    .Din(Din),
    .Dout(Dout),
    .WE(WE)
);

initial begin
    // Initialize Inputs
    Cin = 0;
    Din = 0;

    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;

    // Add stimulus here

end

always begin #5 Cin=1; #5 Cin=0; end
always begin #5 Din=Din+1; end
endmodule

```

В рисунке 6.5.1 показана временная диаграмма работы Десериалайзера 4-64 на языке Verilog

 


Рисунок 6.5.1 Временная диаграмма работы Десериалайзера 4-64 на языке Verilog

6.6 Десериалайзер 12-36 Verilog

Десериалайзер 12-36 используется для создания высокоскоростных вычислительных сетей и компьютерных шин. Они позволяют передавать информацию на высоких частотах при помощи дешевых соединений на основе медной витой пары.

Данные $Din[n-1:0]$ сопровождаются тактовым сигналом Cin (передний фронт). После формирования m -разрядного пакета $Dout[m-1:0]$ должен формироваться импульс WE (WriteEnable).

В таблице 6.6.1 показан листинг реализации Десериалайзер 12-36 на языке Verilog

Таблица 6.6.1– Листинг реализации Десериалайзер 12-36 на языке Verilog

module s(Cin, Din, WE, Dout);
inputCin;
input [11:0] Din;
output [35:0] Dout;
outputreg WE;
reg [35:0] Dout;
reg [2:0] cnt;
initialcnt<= 0;
always @(posedgeCin)
begin
WE = 0;
case (cnt)
2'b01: Dout [11:0] <= Din;
2'b10: Dout [23:12] <= Din;
2'b11: Dout [35:24] <= Din;
endcase
cnt = cnt + 1;
if (cnt == 3'b100)
begin
WE <= 1;
cnt = 0;
end
end
endmodule

В таблице 6.6.2 показан листинг проверки Десериалайзер 12-36 на языке Verilog

Таблица 6.6.2– Листинг проверки Десериалайзер 12-36 на языке Verilog

moduletestt;
// Inputs
regCin;
reg [11:0] Din;
// Outputs
wire WE;
wire [35:0] Dout;


```

// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
suut (
    .Cin(Cin),
    .Din(Din),
    .WE(WE),
    .Dout(Dout)
);

initial begin
    // Initialize Inputs
    Cin = 0;
    Din = 0;

    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;

    // Add stimulus here

end
always begin #5 Cin = ~ Cin; end
always begin #10 Din = Din + 1; end
endmodule

```

В рисунке 6.6.1 показана временная диаграмма работы Десериалайзера 12-36 на языке Verilog



Рисунок 6.6.1 Временная диаграмма работы Десериалайзера 12-36 на языке Verilog

6.7 Десериалайзер 6-42 Verilog

Десериалайзер 6-42 используется для создания высокоскоростных вычислительных сетей и компьютерных шин. Они позволяют передавать информацию на высоких частотах при помощи дешевых соединений на основе медной витой пары.

Создать десериалайзер (n входов данных - m выходов данных) на языке Verilog. По варианту принять n=6, m=42. Данные Din[n-1:0] сопровождаются тактовым сигналом Cin (передний фронт). После формирования m-разрядного пакета Dout[m-1:0] должен формироваться импульс WE (WriteEnable). Разработать программу отладки на языке Verilog. Снять временные характеристики и проверить работоспособность модуля.

В представленном модуле порт Din - информационный, WE - вход разрешения работы, Cin - вход сигнала тактирования, Dout - информационный выход.

В таблице 6.7.1 показан листинг реализации Десериалайзер 6-42 на языке Verilog

Таблица 6.7.1- Листинг реализации Десериалайзер 6-42 на языке Verilog

module deserializer(Cin, Din, Dout, WE);
input Cin;
input [5:0] Din;
output [41:0] Dout;
outputreg WE;
reg [41:0] Dout;
reg [2:0] cnt;
initial cnt<= 0;
initial WE <= 0;
always @(posedgeCin)
begin
WE = 0;
case(cnt)
3'b000: Dout[5:0] <= Din
3'b001: Dout[11:6] <= Din;
3'b0010: Dout[17:12] <= Din;
3'b0011: Dout[23:18] <= Din;
3'b0100: Dout[29:24] <= Din;
3'b0101: Dout[35:30] <= Din;
3'b0110: Dout[41:36] <= Din;
endcase
cnt = cnt + 1;
if(cnt == 5'b10000)
begin
WE<= 1;
cnt = 0;
end
end
endmodule

В таблице 6.7.2 показан листинг (вариант 2) реализации Десериалайзера 6-42 на языке Verilog

Таблица 6.7.2– Листинг (вариант 2) реализации Десериалайзера 6-42 на языке Verilog

module deser6v42(clk, dataIn, dataOut, en);
input wire clk;
input wire [5:0] dataIn;
outputreg [41:0] dataOut;
outputreg en;
reg [5:0] cnt;
initial
begin
en = 0;
cnt = 0;
end
always @(posedgeclk)
begin
en = 0;
//cnt<= cnt + 1;
case (cnt)

6'd6: dataOut[5:0] = dataIn;
6'd12: dataOut[11:6] = dataIn;
6'd18: dataOut[17:12] = dataIn;
6'd24: dataOut[23:18] = dataIn;
6'd30: dataOut[29:24] = dataIn;
6'd36: dataOut[35:30] = dataIn;
6'd42: dataOut[41:36] = dataIn;
default: ;
endcase
cnt<= cnt + 1;
if(cnt == 42 &&clk==0)
begin
en<= 1;
cnt<= 0;
end
end
endmodule

Для проверки работоспособности модуля были использованы два тестовых воздействия (две сопутствующие реализации самого модуля представлены в разделе

2). В соответствии с первым тестовым воздействием на информационный вход поступает заданная битовая комбинация 111001.

В таблице 6.7.3 показан листинг проверки Десериалайзер 6-42 на языке Verilog

Таблица 6.7.3– Листинг проверки Десериалайзер 6-42 на языке Verilog

module deser6v42_tb;
// Inputs
regclk;
reg [5:0] dataIn;
// Outputs
wire [41:0] dataOut;
wireen;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
deser6v42uut (
.clk(clk),
.dataIn(dataIn),
.dataOut(dataOut),
.en(en)
);
initial begin
// Initialize Inputs
clk = 0;
dataIn = 0;
dataIn = 6'b111001;
// Wait 100 ns for global reset to finish
#100;

// Add stimulus here
end
always begin #10 clk =~ clk; end
endmodule

Во втором случае последовательность на информационных входах представляет собой увеличивающееся с каждым тактом на 1 6-ти разрядное число от 000000 до 111111.

В таблице 6.7.4 показан листинг проверки Десериалайзер 6-42 на языке Verilog

Таблица 6.7.4– Листинг проверки Десериалайзер 6-42 на языке Verilog

moduledeserializer_tb;
// Inputs
regCin;
reg [5:0] Din;
// Outputs
wire [41:0] Dout;
wireWE;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
deserializeruut (
.Cin(Cin),
.Din(Din),
.Dout(Dout),
.WE(WE)
);
initial begin
// Initialize Inputs
Cin = 0;
Din = 0;
// Wait 100 ns for global reset to finish
#100;
// Add stimulus here
end
always begin #5 Cin = ~Cin; end
always begin #10 Din = Din + 1; end
endmodule

В рисунке 6.7.1 показана временная диаграмма работы Десериалайзера 6-42 на языке Verilog

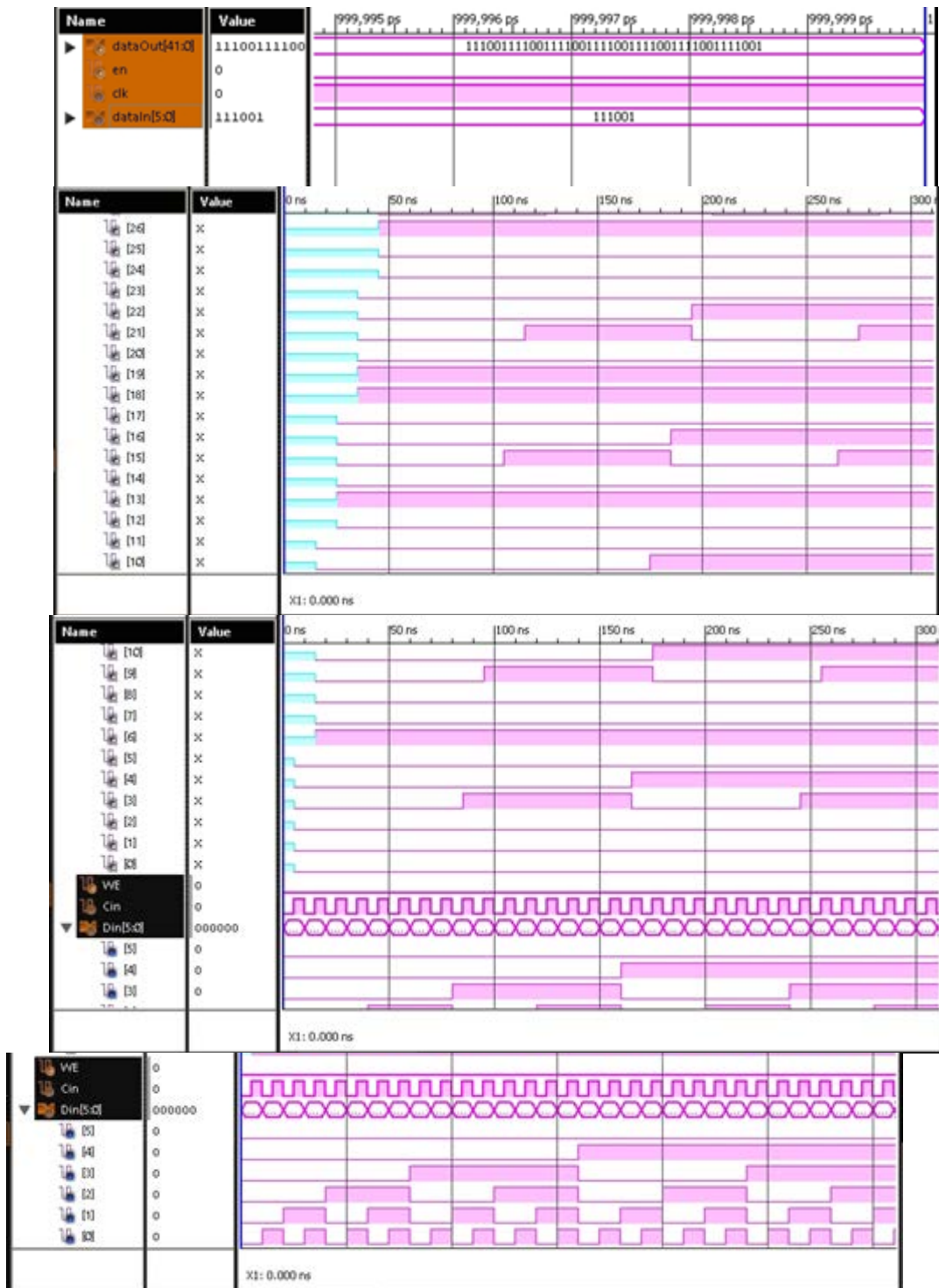


Рисунок 6.7.1 Временные диаграммы работы Десериалайзера 6-42 на языке Verilog

6.8 Десериалайзер 12-48 Verilog

Десериалайзер 12-48 используется для создания высокоскоростных вычислительных сетей и компьютерных шин. Они позволяют передавать информацию на высоких частотах при помощи дешевых соединений на основе медной витой пары.

В таблице 6.8.1 показан листинг реализации Десериалайзер 12-48 на языке Verilog

Таблица 6.8.1– Листинг реализации Десериалайзер 12-48 на языке Verilog

<pre> module twelve_48_t; </pre>
<pre> // Inputs </pre>

	regCin;
	reg [11:0] Din;
	// Outputs
	wire [47:0] Dout;
	wire WE;
	wire [3:0] cnt;
(UUT)	// Instantiate the Unit Under Test
	twelve_48 uut (
	.Cin(Cin),
	.Din(Din),
	.Dout(Dout),
	.WE(WE),
	.cnt(cnt)
);
	initial begin
	// Initialize Inputs
	Cin = 0;
	Din = 0;
finish	// Wait 100 ns for global reset to
	#100;
	// Add stimulus here
	end
	always begin #5 Cin=1; #5 Cin=0; end
	always begin #10 Din=Din+12; end
	endmodule

В таблице 6.8.2 показан листинг проверки Десериалайзер 12-48 на языке Verilog
Таблица 6.8.2– Листинг проверки Десериалайзер 12-48 на языке Verilog

	module twelve_48(Cin, Din, Dout, WE, cnt);
	input Cin;
	input [11:0] Din;
	output reg [47:0] Dout;
	output cnt;
	reg [3:0] cnt;
	output reg WE;
	initial cnt=0;
	always @(posedgeCin) //переднийфронт
	begin
	WE=0;
	case (cnt)

4'b0000: Dout [11:0]=Din;
4'b0001: Dout [23:12]=Din;
4'b0010: Dout [35:24]=Din;
4'b0011: Dout [47:36]=Din;
endcase
cnt=cnt+1;
end
always @(posedgeCin)
if (cnt == 4)
begin
WE=1;
cnt=0;
end
endmodule

В рисунке 6.8.1 показана временная диаграмма работы Десериалайзера 12-48 на языке Verilog

 


Рисунок 6.8.1 Временные диаграммы работы Десериалайзера 12-48 на языке Verilog

6.9 Десериалайзер 7-28 Verilog

Десериалайзер 7-28 используется для создания высокоскоростных вычислительных сетей и компьютерных шин. Они позволяют передавать информацию на высоких частотах при помощи дешевых соединений на основе медной витой пары.

В таблице 6.9.1 показан листинг реализации Десериалайзер 7-28 на языке Verilog

Таблица 6.9.1– Листинг реализации Десериалайзер 7-28 на языке Verilog

<code>`timescale 1ns / 1ps</code>
<code> </code>
<code>module p7p28(</code>
<code> input wire clk,</code>
<code> input wire [7:0] dataIn,</code>
<code> output reg [28:0] dataOut,</code>
<code> output reg [0:0] en</code>
<code>);</code>
<code>initial en=1'b0;</code>
<code> reg [4:0] cnt = 2'b00000;</code>
<code> </code>
<code> always @(posedge clk)</code>
<code> cnt <= cnt + 1;</code>
<code> </code>

always @* begin
en <= 1'd0;
case (cnt)
5'd7: dataOut[6:0] = dataIn;
5'd14: dataOut[13:7] = dataIn;
5'd21: dataOut[20:14] = dataIn;
5'd28: dataOut[28:21] = dataIn;
default: ;
endcase
if(cnt == 28 && clk==0)
begin
en <= 1'd1;
cnt <= 0;
end
end
endmodule

В таблице 6.9.1 показан листинг проверки Десериалайзер 7-28 на языке Verilog

Таблица 6.9.1– Листинг проверки Десериалайзер 7-28 на языке Verilog

`timescale 1ns / 1ps
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////
// Company: BMSTU
// Engineer: Echeistov
//
// Create Date: 17:44:46 03/23/2017
// Design Name: p7p28
// Module Name:
C:/Users/Vladimir/Desktop/VHDL/dtrig1/p7to28_tb.v
// Project Name: dtrig1
// Target Device:
// Tool versions:
// Description:
//
// Verilog Test Fixture created by ISE for module: p7p28
//
// Dependencies:
//
// Revision:
// Revision 0.01 - File Created
// Additional Comments:
//
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////
module p7to28_tb;
// Inputs
reg clk;
reg [7:0] dataIn;

// Outputs
wire [28:0] dataOut;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
p7p28 uut (
.clk(clk),
.dataIn(dataIn),
.dataOut(dataOut)
);
initial begin
// Initialize Inputs
clk = 0;
dataIn = 0;
// Wait 100 ns for global reset to finish
#100;
// Add stimulus here
end
always begin #20 clk=~clk; end
always begin #100 dataIn=~dataIn; end
endmodule

В рисунке 6.9.1 показана временная диаграмма работы Десериалайзера 7-28 на языке Verilog

 


Рисунок 6.9.1 Временные диаграммы работы Десериалайзера 7-28 на языке Verilog

6.10 Десериалайзер 7-28 Verilog. Вариант 2.

Десериалайзер 7-28 используется для создания высокоскоростных вычислительных сетей и компьютерных шин. Они позволяют передавать информацию на высоких частотах при помощи дешевых соединений на основе медной витой пары.

В таблице 6.10.1 показан листинг реализации Десериалайзер 7-28 на языке Verilog

Таблица 6.10.1– Листинг реализации Десериалайзер 7-28 на языке Verilog

module four_six_for(Cin, Din, Dout, WE, cnt);
input Cin;
input [6:0] Din;
output reg [27:0] Dout;
output cnt;
output reg WE;
reg [6:0] cnt;
initial cnt=0;

always @(posedgeCin) //передний фронт
begin
WE=0;
case (cnt)
4'b0000: Dout [6:0]=Din;
4'b0001: Dout [13:7]=Din;
4'b0010: Dout [20:14]=Din;
4'b0011: Dout [27:21]=Din;
endcase
cnt=cnt+1;
if (cnt == 5)
begin
WE=1;
cnt=0;
end
end
endmodule

В таблице 6.10.2 показан листинг проверки Десериалайзер 7-28 на языке Verilog
Таблица 6.10.2– Листинг проверки Десериалайзер 7-28 на языке Verilog

// Inputs
reg Cin;
reg [6:0] Din;
// Outputs
wire [27:0] Dout;
wire WE;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
four_six_for uut (
.Cin(Cin),
.Din(Din),
.Dout(Dout),
.WE(WE)
);
*
initial begin
// Initialize Inputs
Cin = 0;
Din = 7'b1111111;
// Wait 100 ns for global reset to finish
#100;
// Add stimulus here
end
always begin #5 Cin=1; #5 Cin=0; end
//always begin #5 Din=Din+1; end

Endmodule

В рисунке 6.10.1 показана временная диаграмма работы Десериалайзера 7-28 на языке Verilog

 


Рисунок 6.10.1 Временные диаграммы работы Десериалайзера 7-28 на языке Verilog

6.11 Десериалайзер 11-44 Verilog

Десериалайзер 11-44 используется для создания высокоскоростных вычислительных сетей и компьютерных шин. Они позволяют передавать информацию на высоких частотах при помощи дешевых соединений на основе медной витой пары.

В таблице 6.11.1 показан листинг реализации Десериалайзер 11-44 на языке Verilog

Таблица 6.11.1– Листинг реализации Десериалайзер 11-44 на языке Verilog

<pre>module four_six_for(Cin, Din, Dout, WE, cnt);</pre>
<pre> input Cin;</pre>
<pre> input [10:0] Din;</pre>
<pre> outputreg [43:0] Dout;</pre>
<pre> outputcnt;</pre>
<pre> // -9+</pre>
<pre> outputreg [63:0] buffer;</pre>
<pre> outputreg WE;</pre>
<pre> reg [10:0] cnt;</pre>
<pre> initialcnt=0;</pre>
<pre> always @(posedgeCin) //передний фронт</pre>
<pre> begin</pre>
<pre> WE=0;</pre>
<pre> case (cnt)</pre>
<pre> 4'b0000: Dout [10:0]=Din;</pre>
<pre> 4'b0001: Dout [21:11]=Din;</pre>
<pre> 4'b0010: Dout [32:22]=Din;</pre>
<pre> 4'b0011: Dout [43:33]=Din;</pre>
<pre> endcase</pre>
<pre> cnt=cnt+1;</pre>
<pre> if (cnt == 10)</pre>
<pre> begin</pre>
<pre> WE=1;</pre>
<pre> cnt=0;</pre>
<pre> end</pre>
<pre> end</pre>
<pre>end</pre>
<pre>endmodule</pre>

В таблице 6.11.2 показан листинг реализации Десериалайзер 11-44 на языке Verilog

Таблица 6.11.2– Листинг реализации Десериалайзер 11-44 на языке Verilog

<code>module six_four;</code>
<code> // Inputs</code>
<code> reg Cin;</code>
<code> reg [10:0] Din;</code>
<code> // Outputs</code>
<code> wire [43:0] Dout;</code>
<code> wire WE;</code>
<code> // Instantiate the Unit Under Test (UUT)</code>
<code> four_six_foruut (</code>
<code> .Cin(Cin),</code>
<code> .Din(Din),</code>
<code> .Dout(Dout),</code>
<code> .WE(WE)</code>
<code>);</code>
<code> initial begin</code>
<code> // InitializeInputs</code>
<code> Cin = 0;</code>
<code> Din = 0;</code>
<code> // Wait 100 ns for global reset to finish</code>
<code> #100;</code>
<code> // Addstimulushere</code>
<code> end</code>
<code> always begin #5 Cin=1; #5 Cin=0; end</code>
<code> always begin #5 Din=Din+1; end</code>
<code>endmodule</code>

В рисунке 6.11.1 показана временная диаграмма работы Десериалайзера 11-44 на языке Verilog

 


Рисунок 6.11.1 Временные диаграммы работы Десериалайзера 11-44 на языке Verilog

6.12 Десериалайзер 11–44 Verilog. Вариант 2

Десериалайзер 11-44 используется для создания высокоскоростных вычислительных сетей и компьютерных шин. Они позволяют передавать информацию на высоких частотах при помощи дешевых соединений на основе медной витой пары.

Данные Din[n-1:0] сопровождаются тактовым сигналом Cln (передний фронт). После формирования m-разрядного пакета Dout[m-1:0] должен формироваться импульс WE (WriteEnable).

В таблице 6.12.1 показан листинг реализации Десериалайзер 11-44 на языке Verilog

Таблица 6.12.1– Листинг реализации Десериалайзер 11-44 на языке Verilog

module deser11v44(clk, dataIn, dataOut, en);
input wire clk;
input wire [10:0] dataIn;
output reg [43:0] dataOut;
output reg en;
reg [5:0] cnt;
initial
begin
en= 0;
cnt = 0;
end
always @(posedge clk)
begin
en = 0;
//cnt <= cnt + 1;
case (cnt)
6'd11: dataOut[10:0] = dataIn;
6'd22: dataOut[21:11] = dataIn;
6'd33: dataOut[32:22] = dataIn;
6'd44: dataOut[43:33] = dataIn;
default: ;
endcase
cnt <= cnt + 1;
if(cnt == 44 && clk==0)
begin
en <= 1;
cnt <= 0;
end
end
endmodule

Втаблице 6.12.2показанлистингпроверкиДесериалайзер 11-44 наязыкеVerilog

Таблица 6.12.2– ЛистингпроверкиДесериалайзер 11-44 наязыкеVerilog

module deser11v44_tb;
// Inputs
reg clk;
reg [10:0] dataIn;
// Outputs
wire [43:0] dataOut;

<code>wireen;</code>
<code>// Instantiate the Unit Under Test (UUT)</code>
<code>deser6v42 uut (</code>
<code> .clk(clk),</code>
<code> .dataIn(dataIn),</code>
<code> .dataOut(dataOut),</code>
<code> .en(en)</code>
<code>);</code>
<code>initial begin</code>
<code> // Initialize Inputs</code>
<code> clk = 0;</code>
<code> dataIn = 0;</code>
<code> dataIn = 6'b111001;</code>
<code> // Wait 100 ns for global reset to finish</code>
<code> #100;</code>
<code> // Add stimulus here</code>
<code>end</code>
<code> always begin #10 clk =~ clk; end</code>
<code>endmodule</code>

В рисунке 6.12.1 показана временная диаграмма работы Десериалайзера 11-44 на языке Verilog

 


Рисунок 6.12.1 Временные диаграммы работы Десериалайзера 11–44 на языке Verilog

Преобразователь из большого числа разрядов в меньшее с не кратным соотношением разрядностей входов 11 и выходов 2 на языке Verilog.

В таблице 6.12.3 показан листинг реализации Десериалайзер 11-44 на языке Verilog

Таблица 6.12.3– Листинг реализации Десериалайзер 11-44 на языке Verilog

<code>module s11s2(input wire [in-1:0] dataIn,</code>
<code> input wire clkIn,</code>
<code> input wire clkToOut,</code>
<code> output reg [out-1:0] dataOut,</code>
<code> output reg clkOut</code>
<code>);</code>
<code>parameter in = 11;</code>
<code>parameter out = 2;</code>
<code>reg [in*out-1:0] data = 0;</code>
<code>integer counterIn = 0;</code>
<code>integer counterOut = 0;</code>

integer start = 0;
always @(posedge clkIn) begin
counterIn = counterIn + 1;
if (counterIn > out) begin counterIn = 1; end
if (counterIn > 1) begin start = 1; end
case (counterIn)
1: data[10:0] = dataIn;
2: data[21:11] = dataIn;
default: ;
endcase;
end
always @(posedge clkToOut or negedge clkToOut) begin
if (start == 1)
clkOut = clkToOut;
else
clkOut = 0;
end
always @(posedge clkToOut) begin
if (start == 1) begin
counterOut = counterOut + 1;
if (counterOut > in) begin counterOut = 1;
end
case (counterOut)
1: dataOut = data[1:0];
2: dataOut = data[3:2];
3: dataOut = data[5:4];
4: dataOut = data[7:6];
5: dataOut = data[9:8];
6: dataOut = data[11:10];
7: dataOut = data[13:12];
8: dataOut = data[15:14];
9: dataOut = data[17:16];
10: dataOut = data[19:18];
11: dataOut = data[21:20];
default: ;
endcase;
end
end
Endmodule

Втаблице 6.12.4показанлистингпроверкиДесериалайзер 11-44 наязыкеVerilog

Таблица 6.12.4– ЛистингпроверкиДесериалайзер 11-44 наязыкеVerilog

module s11s2_tb;
// Inputs
reg [10:0] dataIn;
reg clkIn;
reg clkToOut;
// Outputs

<code>wire [1:0] dataOut;</code>
<code>wire clkOut;</code>
<code>// Instantiate the Unit Under Test (UUT)</code>
<code>s11s2 uut (</code>
<code> .dataIn(dataIn),</code>
<code> .clkIn(clkIn),</code>
<code> .clkToOut(clkToOut),</code>
<code> .dataOut(dataOut),</code>
<code> .clkOut(clkOut)</code>
<code>);</code>
<code>initial begin</code>
<code> // Initialize Inputs</code>
<code> dataIn = 0;</code>
<code> clkIn = 0;</code>
<code> clkToOut = 0;</code>
<code></code>
<code> dataIn = 11'b10011100100;</code>
<code></code>
<code> // Wait 100 ns for global reset to finish</code>
<code> #100;</code>
<code></code>
<code> // Add stimulus here</code>
<code></code>
<code>end</code>
<code></code>
<code>always begin #11 clkIn = ~clkIn; end</code>
<code>always begin #2 clkToOut = ~clkToOut; end</code>
<code></code>
<code>endmodule</code>

В рисунке 6.12.2 показана временная диаграмма работы Десериалайзера 11-44 на языке Verilog

 


Рисунок 6.12.2 Временные диаграммы работы Десериалайзера 11–44 на языке Verilog

6.13 Сериалайзер 21-3 VHDL

Сериализация — процесс перевода какой-либо структуры данных в последовательность битов. Сериалайзер 21-3 используется для создания высокоскоростных вычислительных сетей и компьютерных шин. Они позволяют передавать информацию на высоких частотах при помощи дешевых соединений на основе медной витой пары.

В таблице 6.13.1 показан листинг реализации Сериалайзер 21-3 на языке VHDL

Таблица 6.13.1— Листинг реализации Сериалайзер 21-3 на языке VHDL

```
library IEEE;
```


use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity seria_2lin3 is
port(dataIn: in std_logic_vector(20 downto 0);
clkIn: in std_logic;
dataOut: out std_logic_vector(2 downto 0);
clkToOut: in std_logic;
clkOut: out std_logic;
RE: out std_logic
);
end seria_2lin3;
architecture Behavioral of seria_2lin3 is
signal data: std_logic_vector(20 downto 0);
--shared variable counterIn: integer := 0;
shared variable counterOut: integer := 0;
shared variable start: integer := 0;
begin
process(clkIn, dataIn, clkToOut) is
begin
if rising_edge(clkIn) then
data (20 downto 0) <= dataIn;
start := 1;
end if;
if rising_edge(clkToOut) or falling_edge(clkToOut)
then
if start = 1 then
clkOut <= clkToOut;
else
clkOut <= '0';
end if;
end if;
if rising_edge(clkToOut) then
if start = 1 then
counterOut := counterOut + 1;
end if;
if counterOut > 7 then
counterOut := 1;
end if;
if counterOut > 7 then
counterOut := 1;
end if;
case counterOut is
when 1 => dataOut <= data(20 downto
18);
when 2 => dataOut <= data(17 downto
15);
when 3 => dataOut <= data(14 downto
12);

9);	when 4 => dataOut <= data(11 downto
	when 5 => dataOut <= data(8 downto 6);
	when 6 => dataOut <= data(5 downto 3);
	when 7 => dataOut <= data(2 downto 0);
counterOut;	when others => counterOut :=
	end case;
	end if;
	if start = 0 then
	RE <= '0';
	end if;
	if start = 1 then
	RE <= '1';
	end if;
	end process;
	end Behavioral;

Втаблице 6.13.2показанлистингпроверки Сериалайзер 21-3 наязыкеVHDL

Таблица 6.13.2– Листингпроверки Сериалайзер 21-3 наязыкеVHDL

	LIBRARY ieee;
	USE ieee.std_logic_1164.ALL;
	-- Uncomment the following library declaration if using
	-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
	--USE ieee.numeric_std.ALL;
	ENTITY tb_seria IS
	END tb_seria;
	ARCHITECTURE behavior OF tb_seria IS
	-- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
	COMPONENT seria_21in3
	PORT(
	dataIn : IN std_logic_vector(20 downto 0);
	clkIn : IN std_logic;
	dataOut : OUT std_logic_vector(2 downto 0);
	clkToOut : IN std_logic;
	clkOut : OUT std_logic;
	RE : OUT std_logic
);
	END COMPONENT;
	--Inputs
	signal dataIn : std_logic_vector(20 downto 0) :=
	b"111000111000111000101";

signal clkIn : std_logic := '0';
signal clkToOut : std_logic := '0';
--Outputs
signal dataOut : std_logic_vector(2 downto 0);
signal clkOut : std_logic;
signal RE : std_logic;
-- Clock period definitions
constant clkIn_period : time := 10 ns;
constant clkToOut_period : time := 10 ns;
constant clkOut_period : time := 10 ns;
BEGIN
-- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
uut: seria_2lin3 PORT MAP (
dataIn => dataIn,
clkIn => clkIn,
dataOut => dataOut,
clkToOut => clkToOut,
clkOut => clkOut,
RE => RE
);
-- Clock process definitions
clkIn_process :process
begin
clkIn <= '0';
wait for clkIn_period/2;
clkToOut <= '1';
wait for clkToOut_period/14;
end process;
-- Stimulus process
stim_proc: process
begin
-- hold reset state for 100 ns.
wait for 100 ns;
wait for clkIn_period*10;
-- insert stimulus here
wait;
end process;
END;

В рисунке 6.13.1 показана временная диаграмма работы Сериалайзера 21-3 на языке VHDL

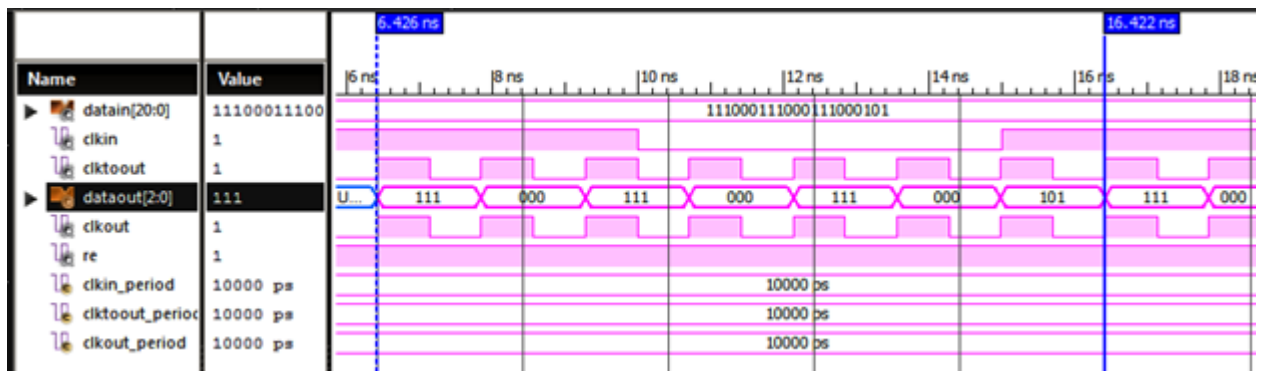


Рисунок 6.13.1 Временные диаграммы работы Сериализера 21-3 на языке VHDL

6.14 Сериализер 12-3 Verilog

Сериализация — процесс перевода какой-либо структуры данных в последовательность битов. Сериализер 12-3 используется для создания высокоскоростных вычислительных сетей и компьютерных шин. Они позволяют передавать информацию на высоких частотах при помощи дешевых соединений на основе медной витой пары.

В таблице 6.14.1 показан листинг реализации Сериализер 12-3 на языке Verilog

Таблица 6.14.1– Листинг реализации Сериализер 12-3 на языке Verilog

module s12x3(clk, Din, Dout, WE);
input clk;
input [11:0] Din;
output [2:0] Dout;
output reg WE;
reg [2:0] Dout;
integer cnt;
initial cnt = 0;
initial WE <= 0;
always @(posedge clk)
begin
WE <= 0;
case(cnt)
0: Dout <= Din[2:0];
1: Dout <= Din[5:3];
2: Dout <= Din[8:6];
3: Dout <= Din[11:9];
endcase
cnt = cnt + 1;
if(cnt >=4 && WE==0)
begin
WE <= 1;
cnt = 0;
end
end
endmodule

В таблице 6.14.1 показан листинг проверки Сериализер 12-3 на языке Verilog

Таблица 6.14.1– Листинг проверки Сериализер 12-3 на языке Verilog

```

module s12x3_tb;
// Inputs
reg clk;
reg [11:0] Din;
// Outputs
wire [2:0] Dout;
wire WE;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
s12x3 uut (
    .clk(clk),
    .Din(Din),
    .Dout(Dout),
    .WE(WE)
);
initial begin
    // Initialize Inputs
    clk = 1;
    Din = 724;
    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;
    // Add stimulus here
    End
    always begin #5 clk = ~clk; end
    always begin #40 Din = Din + 11; end
endmodule

```

В рисунке 6.14.1 показана временная диаграмма работы Сериалайзера 12-3 на языке VHDL

 


Рисунок 6.14.1 Временные диаграммы работы Сериалайзера 12-3 на языке Verilog

7 НЕКРАТНЫЕ СЕРИАЛАЗЕРЫ

7.1 Сериалайзер 5-2 Verilog

Запись в буфер осуществляется синхронно от тактового сигнала $CinN$, который задаётся в тестовой программе. Вывод данных $Dout$ осуществляется синхронно $CoutM$, который является задержанным на нужное количество тактов $CinM$ (определяется моментами записи 1-го значения в буфер и чтением из него на $Dout$).

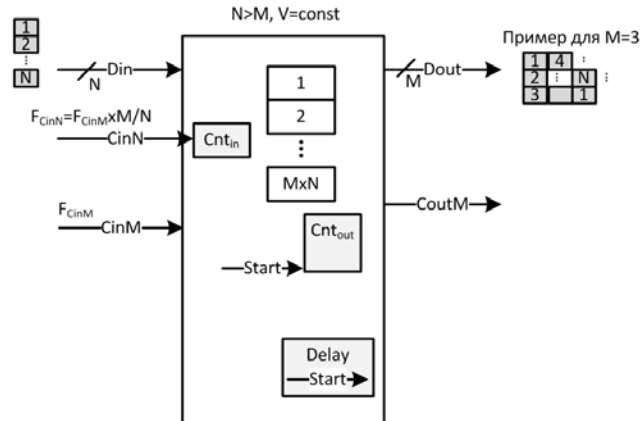


Рисунок 7.1.1 Принцип работы Некратного сериалайзера

То есть полностью синхронный автомат передачи данных без изменения скорости потока $V=const$. В тестовой программе периоды рекомендуется задавать в целочисленном виде, например для 11-3.hdl : # 11 $CinN=\sim CinN$; # 3 $CinM=\sim CinM$

В таблице 7.1.1 показан листинг реализации Сериалайзер 12-3 на языке Verilog

Таблица 7.1.1– Листинг реализации Сериалайзер 12-3 на языке Verilog

<code>`timescale 1ns / 1ps</code>
<code>module unserial5x2(input wire [in-1:0] dataIn,</code>
<code>input wire clkIn,</code>
<code>input wire clkToOut,</code>
<code>output reg [out-1:0] dataOut,</code>
<code>output reg clkOut</code>
<code>);</code>
<code>parameter in = 5;</code>
<code>parameter out = 2;</code>
<code>reg [in*out-1:0] data = 0;</code>
<code>integer counterIn = 0;</code>
<code>integer counterOut = 0;</code>
<code>integer start = 0;</code>
<code>always @(posedge clkIn) begin</code>
<code>counterIn = counterIn + 1;</code>
<code>if (counterIn > out) begin counterIn = 1; end</code>
<code>if (counterIn > 1) begin start = 1; end</code>
<code>case (counterIn)</code>
<code>1: data[4:0] = dataIn;</code>
<code>2: data[9:5] = dataIn;</code>

default: ;
endcase;
end
always @(posedge clkToOut or negedge clkToOut) begin
if (start == 1)
clkOut = clkToOut;
else
clkOut = 0;
end
always @(posedge clkToOut) begin
if (start == 1) begin
counterOut = counterOut + 1;
if (counterOut > in) begin counterOut = 1;
end
case (counterOut)
1: dataOut = data[1:0];
2: dataOut = data[3:2];
3: dataOut = data[5:4];
4: dataOut = data[7:6];
5: dataOut = data[9:8];
default: ;
endcase;
end
end
endmodule

В таблице 7.1.2 показан листинг проверки Сериализер 12-3 на языке Verilog

Таблица 7.1.2– Листинг проверки Сериализер 12-3 на языке Verilog

`timescale 1ns / 1ps
module unserial5x2tb;
// Inputs
reg [4:0] dataIn;
reg clkIn;
reg clkToOut;
// Outputs
wire [1:0] dataOut;
wire clkOut;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
unserial5x2 uut (
.dataIn(dataIn),
.clkIn(clkIn),
.clkToOut(clkToOut),
.dataOut(dataOut),
.clkOut(clkOut)
);

<code>initial begin</code>
<code> // Initialize Inputs</code>
<code> dataIn = 5'b00100;</code>
<code> clkIn = 1;</code>
<code> clkToOut = 0;</code>
<code> // Wait 100 ns for global reset to finish</code>
<code> #100;</code>
<code> // Add stimulus here</code>
<code>end</code>
<code>always begin #5 clkIn = ~clkIn; end</code>
<code>always begin #2 clkToOut = ~clkToOut; end</code>
<code>always begin #9 dataIn = 5'b00100; end</code>
<code>endmodule</code>

В рисунке 7.1.2 показана временная диаграмма работы Сериалайзера 5-2 на языке Verilog

 


Рисунок 7.1.2 Временные диаграммы работы Сериалайзера 5-2 на языке Verilog

7.2 Сериалайзер 10-3 Verilog

Сериализация — процесс перевода какой-либо структуры данных в последовательность битов. Сериалайзер 10-3 используется для создания высокоскоростных вычислительных сетей и компьютерных шин. Они позволяют передавать информацию на высоких частотах при помощи дешевых соединений на основе медной витой пары.

В таблице 7.2.1 показан листинг реализации Сериалайзера 12-3 на языке Verilog

Таблица 7.2.1– Листинг реализации Сериалайзера 12-3 на языке Verilog

<code>module s10x3(input wire [in-1:0] dataIn,</code>
<code> input wire clkIn,</code>
<code> input wire clkToOut,</code>
<code> output reg [out-1:0] dataOut,</code>
<code> output reg clkOut</code>
<code>);</code>
<code>parameter in = 10;</code>
<code>parameter out = 3;</code>
<code>reg [in*out-1:0] data = 0;</code>
<code>integer counterIn = 0;</code>
<code>integer counterOut = 0;</code>
<code>integer start = 0;</code>

always @(posedge clkIn) begin
counterIn = counterIn + 1;
if (counterIn > out) begin counterIn = 1; end
if (counterIn > 1) begin start = 1; end
case (counterIn)
1: data[9:0] = dataIn;
2: data[19:10] = dataIn;
3: data[29:20] = dataIn;
default: ;
endcase;
end
always @(posedge clkToOut or negedge clkToOut) begin
if (start == 1)
clkOut = clkToOut;
else
clkOut = 0;
end
always @(posedge clkToOut) begin
if (start == 1) begin
clkOut = clkToOut;
else
clkOut = 0;
end
always @(posedge clkToOut) begin
if (start == 1) begin
counterOut = counterOut + 1;
if (counterOut > in) begin counterOut = 1;
end
case (counterOut)
1: dataOut = data[2:0];
2: dataOut = data[5:3];
3: dataOut = data[8:6];
4: dataOut = data[11:9];
5: dataOut = data[14:12];
6: dataOut = data[17:15];
7: dataOut = data[20:18];
8: dataOut = data[23:21];
9: dataOut = data[26:24];
10: dataOut = data[29:27];
default: ;
endcase;
end
end
endmodule

В таблице 7.2.2 показан листинг проверки Сериазайзер 12-3 на языке Verilog

Таблица 7.2.2– Листинг проверки Сериазайзер 12-3 на языке Verilog

module s10x3_tb;
// Inputs
reg [9:0] dataIn;
reg clkIn;

```

reg clkToOut;

// Outputs
wire [2:0] dataOut;
wire clkOut;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
s10x3 uut (
    .dataIn(dataIn),
    .clkIn(clkIn),
    .clkToOut(clkToOut),
    .dataOut(dataOut),
    .clkOut(clkOut)
);

initial begin
    // Initialize Inputs
    clkIn = 1;
    clkToOut = 0;

    dataIn = 10'b0111000111;

    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;

    // Add stimulus here

end

always begin #10 clkIn = ~clkIn; end
always begin #3 clkToOut = ~clkToOut; end

endmodule

```

В рисунке 7.2.2 показана временная диаграмма работы Сериалайзера 10-3 на языке Verilog

 


Рисунок 7.2.2 Временные диаграммы работы Сериалайзера 10-3 на языке Verilog

7.3 Сериалайзер 11-3 VHDL

Сериализация — процесс перевода какой-либо структуры данных в последовательность битов. Сериалайзер 11-3 используется для создания высокоскоростных вычислительных сетей и компьютерных шин. Они позволяют передавать информацию на высоких частотах при помощи дешевых соединений на основе медной витой пары.

В таблице 7.3.1 показан листинг реализации Сериалайзера 12-3 на языке VHDL

Таблица 7.3.1– Листинг реализации Сериализер 12-3 на языке VHDL

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity s16s3 is
port(dataIn: in bit_vector(10 downto 0);
clkIn: in std_logic;
dataOut: out bit_vector(2 downto 0);
clkToOut: in std_logic;
clkOut: out std_logic;
RE: out bit
);
end s16s3;
architecture Behavioral of s16s3 is
signal data: bit_vector(32 downto 0);
shared variable counterIn: integer := 0;
shared variable counterOut: integer := 0;
shared variable start: integer := 0;
begin
process(clkIn, dataIn, clkToOut) is
begin
if rising_edge(clkIn) then
counterIn := counterIn + 1;
if counterIn > 3 then
counterIn := 1;
end if;
if counterIn > 1 then
start := 1;
end if;
case counterIn is
when 1 => data(10 downto 0) <= dataIn;
when 2 => data(21 downto 11) <= dataIn;
when 3 => data(32 downto 22) <= dataIn;
when others => counterIn := counterIn;
end case;
end if;
if rising_edge(clkToOut) or falling_edge(clkToOut)
then
if start = 1 then
clkOut <= clkToOut;
else
clkOut <= '0';
end if;
end if;
if rising_edge(clkToOut) then
if start = 1 then
counterOut := counterOut + 1;
if counterOut > 11 then
counterOut := 1;
end if;
case counterOut is
when 1 => dataOut <= data(2 downto 0);

	when 2 =>dataOut<= data(5 downto 3);
	when 3 =>dataOut<= data(8 downto 6);
	when 4 =>dataOut<= data(11 downto 9);
	when 5 =>dataOut<= data(14 downto 12);
	when 6 =>dataOut<= data(17 downto 15);
	when 7 =>dataOut<= data(20 downto 18);
	when 8 =>dataOut<= data(23 downto 21);
	when 9 =>dataOut<= data(26 downto 24);
27);	when 10 =>dataOut<= data(29 downto
30);	when 11 =>dataOut<= data(32 downto
counterOut;	when others =>counterOut :=
	end case;
	end if;
	end if;
	if start = 0 then
	RE <= '0';
	end if;
	if start = 1 then
	RE <= '1';
	end if;
	end process;
	endBehavioral;

В таблице 7.3.2 показан листинг проверки Сериализер 12-3 на языке VHDL

Таблица 7.3.2– Листинг проверки Сериализер 12-3 на языке VHDL

module tb;
// Inputs
reg [10:0] dataIn;
reg clkIn;
reg clkToOut;
// Outputs
wire [2:0] dataOut;
wire clkOut;
wire RE;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
s16s3 uut (
.dataIn(dataIn),
.clkIn(clkIn),
.dataOut(dataOut),
.clkToOut(clkToOut),
.clkOut(clkOut),
.RE(RE)
);
initial begin
// Initialize Inputs

dataIn = 11'b01010101010;
clkIn = 0;
clkToOut = 0;
// Wait 100 ns for global reset to finish
#100;
// Add stimulus here
// Wait 100 ns for global reset to finish
#100;
end
always begin #11 clkIn = ~clkIn; end
alwaysbegin #3 clkToOut = ~clkToOut; end
endmodule

В рисунке 7.3.1 показана временная диаграмма работы Сериалайзера 11-3 на языке VHDL



Рисунок 7.3.1 Временные диаграммы работы Сериалайзера 11-3 на языке VHDL

7.4 Сериалайзер 11-4 Verilog

Сериализация — процесс перевода какой-либо структуры данных в последовательность битов. Сериалайзер 11-4 используется для создания высокоскоростных вычислительных сетей и компьютерных шин. Они позволяют передавать информацию на высоких частотах при помощи дешевых соединений на основе медной витой пары.

В таблице 7.4.1 показан листинг реализации Сериалайзера 11-4 на языке Verilog

Таблица 7.4.1– Листинг реализации Сериалайзера 11-4 на языке Verilog

module ser11_4(input wire [in-1:0] dataIn,
	input wire clkIn,
	input wire clkToOut,
dataOut,	output reg [out-1:0]
	output reg clkOut
);
parameter in = 11;	
parameter out = 4;	
reg [in*out-1:0] data = 0;	
integer counterIn = 0;	

integer counterOut = 0;
integer start = 0;
always @(posedge clkIn) begin
counterIn = counterIn + 1;
if (counterIn > out) begin counterIn = 1; end
if (counterIn > 1) begin start = 1; end
case (counterIn)
1: data[10:0] = dataIn;
2: data[21:11] = dataIn;
3: data[32:22] = dataIn;
4: data[43:33] = dataIn;
default: ;
endcase;
end
always @(posedge clkToOut or negedge clkToOut) begin
if (start == 1)
clkOut = clkToOut;
else
clkOut = 0;
end
always @(posedge clkToOut) begin
if (start == 1) begin
counterOut = counterOut + 1;
if (counterOut > in) begin counterOut = 1;
end
case (counterOut)
1: dataOut = data[3:0];
2: dataOut = data[7:4];
3: dataOut = data[11:8];
4: dataOut = data[15:12];
5: dataOut = data[19:16];
6: dataOut = data[23:20];
7: dataOut = data[27:24];
8: dataOut = data[31:28];
9: dataOut = data[35:32];
10: dataOut = data[39:36];
11: dataOut = data[43:40];
default: ;
endcase;
end
end
endmodule

В таблице 7.4.2 показан листинг проверки Сериазайзер 11-4 на языке Verilog

Таблица 7.4.2– Листинг проверки Сериазайзер 11-4 на языке Verilog

`timescale 1ns / 1ps

```

module seri11_4tb;

// Inputs
reg [10:0] dataIn;
reg clkIn;
reg clkToOut;

// Outputs
wire [3:0] dataOut;
wire clkOut;

// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
seri11_4 uut (
    .dataIn(dataIn),
    .clkIn(clkIn),
    .clkToOut(clkToOut),
    .dataOut(dataOut),
    .clkOut(clkOut)
);

initial begin
    // Initialize Inputs
    dataIn = 11'b10010010010;
    clkIn = 0;
    clkToOut = 0;
    #100;
end // Wait 100 ns for global reset to finish
always begin #11 clkIn = ~clkIn; end
always begin #4 clkToOut = ~clkToOut; end

// Add stimulus here

Endmodule

```

 


Рисунок 7.4.1 Временные диаграммы работы Сериалайзера 11-4 на языке Verilog

7.5 Сериализер 11-5 Verilog

<Сериализация — процесс перевода какой-либо структуры данных в последовательность битов. Сериалайзер 11-5 используется для создания высокоскоростных вычислительных сетей и компьютерных шин. Они позволяют передавать информацию на высоких частотах при помощи дешевых соединений на основе медной витой пары.>

В таблице 6.14.1 показан листинг реализации Сериализер 12-3 на языке Verilog

Таблица 6.14.1– Листинг реализации Сериализер 12-3на языке Verilog

```

module s11x5(input wire [in-1:0] dataIn,
            input wire clkIn,
            input wire clkToOut,
            output reg [out-1:0] dataOut,

```

output reg clkOut
);
parameter in = 11;
parameter out = 5;
reg [in*out-1:0] data = 0;
integer counterIn = 0;
integer start = 0;
always @(posedge clkIn) begin
counterIn = counterIn + 1;
if (counterIn > out) begin counterIn = 1; end
if (counterIn > 1) begin start = 1; end
case (counterIn)
1: data[10:0] = dataIn;
2: data[21:11] = dataIn;
3: data[32:22] = dataIn;
4: data[43:33] = dataIn;
5: data[54:44] = dataIn;
default: ;
endcase;
end
always @(posedge clkToOut or negedge clkToOut) begin
if (start == 1)
clkOut = clkToOut;
else
clkOut = 0;
end
always @(posedge clkToOut) begin
if (start == 1) begin
counterOut = counterOut + 1;
if (counterOut > in) begin counterOut = 1;
end
case (counterOut)
1: dataOut = data[4:0];
2: dataOut = data[9:5];
3: dataOut = data[14:10];
4: dataOut = data[19:15];
5: dataOut = data[24:20];
6: dataOut = data[29:25];
7: dataOut = data[34:30];
8: dataOut = data[39:35];
9: dataOut = data[44:40];
10: dataOut = data[49:45];
11: dataOut = data[54:50];
default: ;
endcase;
end
end
endmodule

В таблице 7.14.1 показан листинг проверки Сериазайзер 12-3 на языке Verilog

Таблица 7.14.1– Листинг проверки Сериазайзер 12-3 на языке Verilog

module s11x5_tb;
// Inputs
reg [10:0] dataIn;


```

reg clkIn;
reg clkToOut;
// Outputs
wire [4:0] dataOut;
wire clkOut;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
s11x5 uut (
    .dataIn(dataIn),
    .clkIn(clkIn),
    .clkToOut(clkToOut),
    .dataOut(dataOut),
    .clkOut(clkOut)
);
initial begin
    // Initialize Inputs
    clkIn = 1;
    clkToOut = 0;
    dataIn = 11'b10011100100;
    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;
    // Add stimulus here
end
always begin #11 clkIn = ~clkIn; end
always begin #5 clkToOut = ~clkToOut; end
always begin #22 dataIn = dataIn*2; end
endmodule

```



Рисунок 7.4 Временные диаграммы работы Сериализера 11-5 на языке Verilog

7.6 Сериалайзер 13-2 Verilog

Сериализация — процесс перевода какой-либо структуры данных в последовательность битов. Сериалайзер 13-2 используется для создания высокоскоростных вычислительных сетей и компьютерных шин. Они позволяют передавать информацию на высоких частотах при помощи дешевых соединений на основе медной витой пары.

В таблице 7.14.1 показан листинг реализации Сериализер 12-3 на языке Verilog

Таблица 7.14.1– Листинг реализации Сериализер 12-3 на языке Verilog

```

`timescale 1ns / 1ps

module s16s3( input wire [in-1:0] dataIn,
             input wire clkIn,
             input wire clkToOut,
             output reg [out-1:0] dataOut,
             output reg clkOut
);

```

parameter in = 13;
parameter out = 2;
reg [in*out-1:0] data = 0;
integer counterIn = 0;
integer counterOut = 0;
integer start = 0;
always @(posedge clkIn) begin
counterIn = counterIn + 1;
if (counterIn > out) begin counterIn = 1; end
if (counterIn > 1) begin start = 1; end
case (counterIn)
1: data[12:0] = dataIn;
2: data[25:13] = dataIn;
default: ;
endcase;
end
always @(posedge clkToOut or negedge clkToOut) begin
if (start == 1)
clkOut = clkToOut;
else
clkOut = 0;
end
always @(posedge clkToOut) begin
if (start == 1) begin
counterOut = counterOut + 1;
if (counterOut > in) begin counterOut = 1;
end
case (counterOut)
1: dataOut = data[1:0];
2: dataOut = data[3:2];
3: dataOut = data[5:4];
4: dataOut = data[7:6];
5: dataOut = data[9:8];
6: dataOut = data[11:10];
7: dataOut = data[13:12];
8: dataOut = data[15:14];
9: dataOut = data[17:16];
10: dataOut = data[19:18];
11: dataOut = data[21:20];
12: dataOut = data[23:22];
13: dataOut = data[25:24];
default: ;
endcase;
end
end
endmodule

В таблице 7.14.1 показан листинг проверки Сериазайзер 12-3 на языке Verilog
Таблица 7.14.1– Листинг проверки Сериазайзер 12-3 на языке Verilog

```

`timescale 1ns / 1ps

module s16s3_tb;

    // Inputs
    reg [12:0] dataIn;
    reg clkIn;
    reg clkToOut;

    // Outputs
    wire [1:0] dataOut;
    wire clkOut;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    s16s3 uut (
        .dataIn(dataIn),
        .clkIn(clkIn),
        .clkToOut(clkToOut),
        .dataOut(dataOut),
        .clkOut(clkOut)
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        dataIn = 0;
        clkIn = 0;
        clkToOut = 0;

        dataIn = 13'b0010011100100;

        // Wait 100 ns for global reset to finish
        #100;

        // Add stimulus here

    end

    always begin #13 clkIn = ~clkIn; end
    always begin #2 clkToOut = ~clkToOut; end

endmodule

```

 


Рисунок 7.5 Временные диаграммы работы Сериалайзера 13-2 на языке Verilog

7.7 Сериалайзер 14-3 Verilog

Сериализация — процесс перевода какой-либо структуры данных в последовательность битов. Сериалайзер 14-3 используется для создания высокоскоростных

вычислительных сетей и компьютерных шин. Они позволяют передавать информацию на высоких частотах при помощи дешевых соединений на основе медной витой пары.

В таблице 7.14.1 показан листинг реализации Сериазайзер 12-3 на языке Verilog

Таблица 7.14.1– Листинг реализации Сериазайзер 12-3 на языке Verilog

`timescale 1ns / 1ps
module p14p3(
input wire clk,
input wire [13:0] dataIn,
output reg [2:0] dataOut,
output reg [0:0] re,
output reg [0:0] clkout
);
initial re=1'b0;
reg [3:0] cnt1 = 4'b0000;
reg [1:0] cnt2 = 2'b00;
reg [13:0] dataInBuff = 0;
reg [0:0] start=0;
always @(posedge clk) begin
cnt1 <= cnt1 + 1;
if (start==1) clkout=clk;
end
always @(posedge clk)
cnt2 <= cnt2 + 1;
always @* begin
if(cnt1 == 14)cnt1 <= 1'b0;
if(cnt2 == 3)cnt2 <= 1'b0;
re <= 1'd0;
case (cnt1)
0: if(cnt2 == 2)
begin
dataOut[2] = dataIn[0];
dataOut[1:0]
dataInBuff[13:12];
end
1: if(cnt2 == 2)
begin
dataOut[2:1] = dataIn[1:0];
dataOut[0] = dataInBuff[13];
end
default:
if(cnt2 == 2)
begin
//x = cnt1;
//y = cnt1-2;
dataOut[2] = dataIn[cnt1];
dataOut[1] = dataIn[cnt1-
1];
dataOut[0] = dataIn[cnt1-
2];

end
endcase
if(cnt1 == 13 && clk==0)
begin
dataInBuff<=dataIn;
re <= 1'd1;
end
if (start==1) clkout=clk;
if (start==0 && cnt1==1) start = 1;
end
endmodule

В таблице 7.14.1 показан листинг проверкиСериазайзер 12-3 на языке Verilog

Таблица 7.14.1– Листинг проверкиСериазайзер 12-3 на языке Verilog

`timescale 1ns / 1ps
module p14p3_tb;
// Inputs
reg clk;
reg [13:0] dataIn;
// Outputs
wire [2:0] dataOut;
wire [0:0] re;
wire [0:0] clkout;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
p14p3 uut (
.clk(clk),
.dataIn(dataIn),
.dataOut(dataOut),
.re(re),
.clkout(clkout)
);
initial begin
// Initialize Inputs
clk = 0;
dataIn = 14'b11010100001101;
// Wait 100 ns for global reset to finish
#100;
// Add stimulus here
end
always begin #20 clk=~clk; end
endmodule

 


Рисунок 7.6 Временные диаграммы работы Сериалайзера 14-3 на языке Verilog
В таблице 7.14.1 показан листинг реализации Сериалайзера 12-3 на языке VHDL

Таблица 7.14.1– Листинг реализации Сериалайзера 12-3 на языке VHDL


library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity s14s3 is
port(dataIn: in bit_vector(13 downto 0);
clkIn: in std_logic;
dataOut: out bit_vector(2 downto 0);
clkToOut: in std_logic;
clkOut: out std_logic;RE: out bit);
end s14s3;
architecture Behavioral of s14s3 is signal data: bit_vector(41
downto 0)
shared variable counterIn: integer := 0;
shared variable counterOut: integer := 0;
shared variable start: integer := 0;
begin
process(clkIn, dataIn, clkToOut) is begin if
rising_edge(clkIn)
then counterIn := counterIn + 1;
if counterIn > 3 then counterIn := 1;
end if;
if counterIn > 1 then start := 1;end if;
case counterIn is
when 1 => data(13 downto 0) <= dataIn;when 2 => data(27 downto
14) <= dataIn;
when 3 => data(41 downto 28) <= dataIn;when others =>
counterIn := counterIn;
end case;
end if;
if rising_edge(clkToOut) or falling_edge(clkToOut) then if start =
1 then clkOut <= clkToOut;else clkOut <= '0';end if;
end if;
if rising_edge(clkToOut) then if start = 1 then counterOut :=
1 then clkOut <= clkToOut;else clkOut <= '0';end if;
end if;
if rising_edge(clkToOut) then if start = 1 then counterOut :=
counterOut + 1;
if counterOut > 14 then counterOut := 1;
end if;
case counterOut is
when 1 => dataOut <= data(2 downto 0);
when 2 => dataOut <= data(5 downto 3);
when 3 => dataOut <= data(8 downto 6);
when 4 => dataOut <= data(11 downto 9);

when 5 => dataOut <= data(14 downto 12);
when 6 => dataOut <= data(17 downto 15);
when 7 => dataOut <= data(20 downto 18);
when 8 => dataOut <= data(23 downto 21);
when 9 => dataOut <= data(26 downto 24);
when 10 => dataOut <= data(29 downto 27);
when 11 => dataOut <= data(32 downto 30);
when 12 => dataOut <= data(35 downto 33);
when 13 => dataOut <= data(38 downto 36);
when 14 => dataOut <= data(41 downto 39);
when others => counterOut := counterOut;
end case;end if;
end if;
if start = 0 then RE <= '0';
end if;
if start = 1 then RE <= '1';
end if;
end process;
end Behavioral;

В таблице 7.14.1 показан листинг проверкиСериазайзер 12-3 на языке VHDL

Таблица 7.14.1– Листинг проверкиСериазайзер 12-3 на языке VHDL

module tb;
// Inputsreg [13:0] dataIn;
reg clkIn;reg clkToOut;
// Outputswire [2:0] dataOut;
wire clkOut;
wire RE;// Instantiate the Unit Under Test (UUT)s14s3 uut
(.dataIn(dataIn),
.clkIn(clkIn),.dataOut(dataOut),.clkToOut(clkToOut),
.clkOut(clkOut),.RE(RE));
initial begin// Initialize InputsdataIn = 14'b11111110101010;
clkIn = 1;clkToOut = 0;
// Wait 100 ns for global reset to finis#100;
// Add stimulus here
// Wait 100 ns for global reset to finish#100;
Endalways begin #14 clkIn = ~clkIn; endalways begin #3 clkToOut
= ~clkToOut; end
endmodule

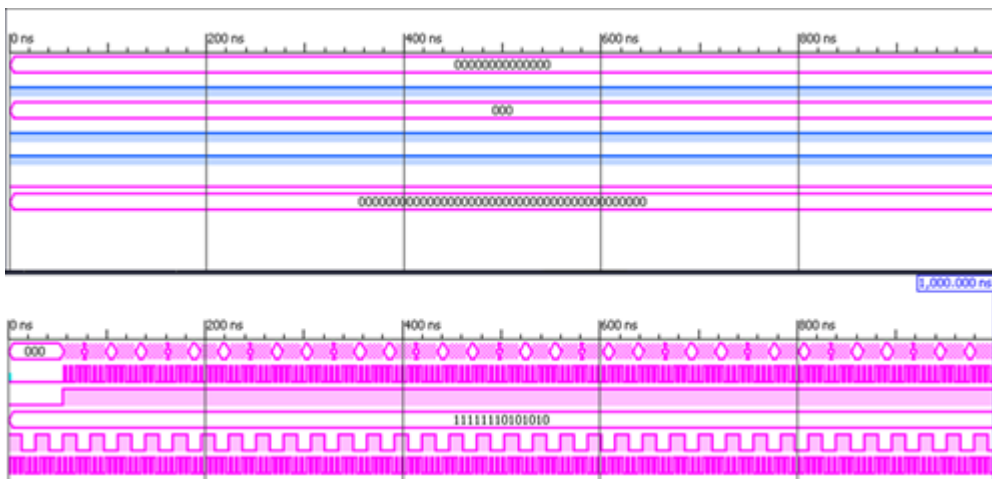

7.8 Сериализер 14-5 Verilog

Сериализация — процесс перевода какой-либо структуры данных в последовательность битов. Сериализер 14-5 используется для создания высокоскоростных вычислительных сетей и компьютерных шин. Они позволяют передавать информацию на высоких частотах при помощи дешевых соединений на основе медной витой пары.

В таблице 7.14.1 показан листинг реализации Сериализера 12-3 на языке Verilog

Таблица 7.14.1– Листинг реализации Сериализера 12-3 на языке Verilog

<code>`timescale 1ns / 1ps</code>
<code>module ser14_5(</code>
<code>input wire [in-1:0] dataIn,</code>
<code>input wire clkIn,</code>
<code>input wire clkToOut,</code>
<code>output reg [out-1:0] dataOut,</code>
<code>output reg clkOut</code>
<code>);</code>
<code>parameter in = 14;</code>
<code>parameter out = 5;</code>
<code>reg [in*out-1:0] data = 0;</code>
<code>integer counterIn = 0;</code>
<code>integer counterOut = 0;</code>
<code>integer start = 0;</code>
<code>always @(posedge clkIn) begin</code>
<code>counterIn = counterIn + 1;</code>
<code>if (counterIn > out) begin counterIn = 1; end</code>
<code>if (counterIn > 1) begin start = 1; end</code>
<code>case (counterIn)</code>
<code>1: data[13:0] = dataIn;</code>
<code>2: data[27:14] = dataIn;</code>
<code>3: data[41:28] = dataIn;</code>
<code>4: data[55:42] = dataIn;</code>
<code>5: data[69:56] = dataIn;</code>
<code>default: ;</code>
<code>endcase;</code>
<code>end</code>
<code>always @(posedge clkToOut or negedge clkToOut) begin</code>
<code>if (start == 1)</code>
<code>clkOut = clkToOut;</code>
<code>else</code>
<code>clkOut = 0;</code>
<code>end</code>
<code>always @(posedge clkToOut) begin</code>
<code>if (start == 1) begin</code>
<code>counterOut = counterOut + 1;</code>
<code>if (counterOut > in) begin counterOut = 1;</code>
<code>end</code>
<code>case (counterOut)</code>
<code>1: dataOut = data[4:0];</code>
<code>2: dataOut = data[9:5];</code>
<code>3: dataOut = data[14:10];</code>
<code>4: dataOut = data[19:15];</code>
<code>5: dataOut = data[24:20];</code>

6: dataOut = data[29:25];
7: dataOut = data[34:30];
8: dataOut = data[39:35];
9: dataOut = data[44:40];
10: dataOut = data[49:45];
11: dataOut = data[54:50];
12: dataOut = data[59:55];
13: dataOut = data[64:60];
14: dataOut = data[69:65];
default: ;
endcase;
end
end
endmodule

В таблице 7.14.1 показан листинг проверки Сериазайзер 12-3 на языке Verilog

Таблица 7.14.1– Листинг проверки Сериазайзер 12-3 на языке Verilog

timescale 1ns / 1ps
module ser14_5_test;
// Inputs
reg [13:0] dataIn;
reg clkIn;
reg clkToOut;
// Outputs
wire [4:0] dataOut;
wire clkOut;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
ser14_5 uut (
.dataIn(dataIn),
.clkIn(clkIn),
.clkToOut(clkToOut),
.dataOut(dataOut),
.clkOut(clkOut)
);
initial begin
// Initialize Inputs
dataIn = 14'b01000001101001;
clkIn = 1;
clkToOut = 0;
// Wait 100 ns for global reset to finish
#100;
// Add stimulus here
end
always begin #11 clkIn = ~clkIn; end
always begin #5 clkToOut = ~clkToOut; end
always begin #22 dataIn = dataIn + 1; end

```
endmodule
```



Рисунок 7.8 Временные диаграммы работы Сериализера 14-5 на языке Verilog

7.9 Сериалайзер 16-3 Verilog

Сериализация — процесс перевода какой-либо структуры данных в последовательность битов. Сериалайзер 16-3 используется для создания высокоскоростных вычислительных сетей и компьютерных шин. Они позволяют передавать информацию на высоких частотах при помощи дешевых соединений на основе медной витой пары.

В таблице 7.14.1 показан листинг реализации Сериализера 16-3 на языке Verilog

Таблица 7.14.1– Листинг реализации Сериализера 16-3 на языке Verilog

```

`timescale 1ns / 1ps

module s16s3( input wire [in-1:0] dataIn,
             input wire clkIn,
             input wire clkToOut,
             outputreg [out-1:0] dataOut,
             outputregclkOut,
             outputreg RE
             );

    parameter in = 16;
    parameter out = 3;

    reg [in*out-1:0] data = 0;
    integercounterIn = 0;
    integercounterOut = 0;
    integer start = 0;

    always @(posedgeclkIn) begin
        counterIn = counterIn + 1;
        if (counterIn> out) begin counterIn = 1; end
        if (counterIn> 1) begin start = 1; end
        case (counterIn)
            1: data[15:0] = dataIn;
            2: data[31:16] = dataIn;
            3: data[47:32] = dataIn;
            default: ;
        endcase
    end

```

```

        endcase;
    end
end

always @(posedgeclkToOut or negedgeclkToOut) begin
    if (start == 1)
        clkOut = clkToOut;
    else
        clkOut = 0;
    end
end

always @(posedgeclkToOut) begin
    if (start == 1) begin
        counterOut = counterOut + 1;
        if (counterOut > in) begin counterOut = 1;
    end
    case (counterOut)
        1: dataOut = data[2:0];
        2: dataOut = data[5:3];
        3: dataOut = data[8:6];
        4: dataOut = data[11:9];
        5: dataOut = data[14:12];
        6: dataOut = data[17:15];
        7: dataOut = data[20:18];
        8: dataOut = data[23:21];
        9: dataOut = data[26:24];
        10: dataOut = data[29:27];
        11: dataOut = data[32:30];
        12: dataOut = data[35:33];
        13: dataOut = data[38:36];
        14: dataOut = data[41:39];
        15: dataOut = data[44:42];
        16: dataOut = data[47:45];
        default: ;
    endcase;
end
end

always @*
begin
    if(start == 1) begin RE <= 1; end
    else begin RE <= 0; end
end
end
endmodule

```

 


Рисунок 7.9 Временные диаграммы работы Сериалайзера 16-3 на языке Verilog
 В таблице 7.14.1 показан листинг реализации Сериалайзер 16-3 на языке VHDL

Таблица 7.14.1– Листинг реализации Сериалайзер 16-3 на языке VHDL

```

library IEEE;

```

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity s16s3 is
port(dataIn: in bit_vector(15 downto 0);
clkIn: in std_logic;
dataOut: out bit_vector(2 downto 0);
clkToOut: in std_logic;
clkOut: out std_logic;
RE: out bit
);
end s16s3;
architecture Behavioral of s16s3 is
signal data: bit_vector(47 downto 0);
shared variable counterIn: integer := 0;
shared variable counterOut: integer := 0;
shared variable start: integer := 0;
begin
process(clkIn, dataIn, clkToOut) is
begin
if rising_edge(clkIn) then
counterIn := counterIn + 1;
if counterIn > 3 then
counterIn := 1;
end if;
if counterIn > 1 then
start := 1;
end if;
case counterIn is
when 1 => data(15 downto 0) <= dataIn;
when 2 => data(31 downto 16) <= dataIn;
when 3 => data(47 downto 32) <= dataIn;
when others => counterIn := counterIn;
end case;
end if;
end process;
if rising_edge(clkToOut) or falling_edge(clkToOut)
then
if start = 1 then
clkOut <= clkToOut;
else
clkOut <= '0';
end if;
end if;
if rising_edge(clkToOut) then
if start = 1 then
counterOut := counterOut + 1;
if counterOut > 16 then
counterOut := 1;
end if;
case counterOut is
when 1 => dataOut <= data(2
downto 0);
when 2 => dataOut <= data(5

downto 3);	
	when 3 => dataOut <= data(8
downto 6);	
	when 4 => dataOut <= data(11
downto 9);	
	when 5 => dataOut <= data(14
downto 12);	
	when 6 => dataOut <= data(17
downto 15);	
	when 7 => dataOut <= data(20
downto 18);	
	when 8 => dataOut <= data(23
downto 21);	
	when 9 => dataOut <= data(26
downto 24);	
	when 10 => dataOut <= data(29
downto 27);	
	when 11 => dataOut <= data(32
downto 30);	
	when 12 => dataOut <= data(35
downto 33);	
	when 13 => dataOut <= data(38
downto 36);	
	when 14 => dataOut <= data(41
downto 39);	
	when 15 => dataOut <= data(44
downto 42);	
	when 16 => dataOut <= data(47
downto 45);	
	when others =>counterOut :=
counterOut;	
	end case;
	end if;
	end if;
	if start = 0 then
	RE <= '0';
	end if;
	if start = 1 then
	RE <= '1';
	end if;
	end process;
	end Behavioral;

Для проверки работоспособности модуля на входы преобразователя поступают три сигнала: тактирование clkIn и clkToOut и данные dataIn. Тактирование происходит с частотой 1/16 и 1/3, что соответствует числу входов и выходов устройства. На вход данных поступает заранее заданная комбинация нулей и единиц, а именно 1100011010001000, которая соответствует последовательности 0,1,2,3 и т.д. Также для проверки тактирование может подаваться комбинация из чередования нулей и единиц.

В таблице 7.14.1 показан листинг проверкиСериазайзер 16-3 на языке VHDL

Таблица 7.14.1– Листинг проверкиСериазайзер 16-3 на языке VHDL

initial begin
// Initialize Inputs

<code>dataIn = 0;</code>
<code>clkIn = 0;</code>
<code>clkToOut = 0;</code>
<code>dataIn = 16'b1100011010001000;</code>
<code>// Wait 100 ns for global reset to finish</code>
<code>#100;</code>
<code>// Add stimulus here</code>
<code>end</code>
<code>always begin #16 clkIn = ~clkIn; end</code>
<code>always begin #3 clkToOut = ~clkToOut; end</code>

При разработке модуля появилась необходимость проконтролировать состояние внутренних счётчиков и буфера данных, для этого код модуля изначально был написан на языке Verilog, после чего был перенесён на язык VHDL.

Рисунок 7.10.1 отражает работу модуля на языке Verilog. Согласно данной временной диаграмме можно отследить изменение внутренних счетчиков и заполнение буфера данных. На рисунке 7.10.2 представлена временная диаграмма работы модуля на языке VHDL, которая полностью соответствует результату с рисунка 7.10.1.

 


Рисунок 7.10.1 Временная диаграмма работы преобразователя на языке Verilog

 


Рисунок 7.10.2 Временная диаграмма работы преобразователя на языке VHDL

Задача

На основе существующей программы реализовать интерфейс CAN. Разработать программу отладки на языке Verilog. Снять временные характеристики и проверить работоспособность модуля.

На рисунке 7.10.3 отражена проверка тактирования модуля, а именно поступление данных на выход при их поступлении на вход устройства. На рисунке 7.10.4 представлена временная диаграмма работы модуля в соответствии с кодом отладки, которая подтверждает, что выходная комбинация полностью соответствует входной.



Рисунок 7.10.3 Временная диаграмма работы интерфейса

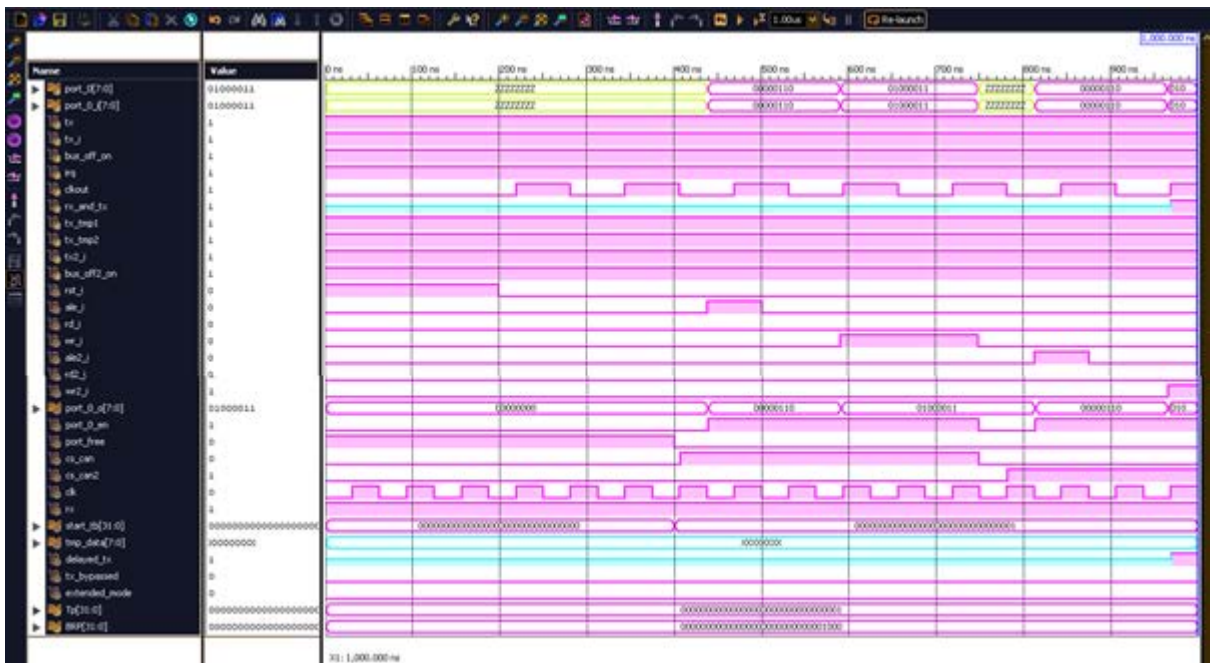


Рисунок 7.10.3 Временная диаграмма работы интерфейса

Сериалайзер 17-2 VHDL

Требуется реализовать преобразователь из большего числа разрядов в меньшее с некратным соотношением разрядностей входов m и выходов n . ($m-n.hdl$). В данном преобразователе на вход будут подаваться данные D_{in} большей разрядности m и высокочастотный тактовый сигнал Clk (как-бы от опорного генератора). На выходе формируется непрерывный поток данных D_{out} меньшей разрядности n и C_{out} (частота $FC_{out}=FC_{clk}$), старт которого задержан на время первого преобразования. Также для синхронизации процесса захвата входных данных D_{in} должен формироваться импульс RE (ReadEnable). Согласно варианту $m=17$, $n=2$. Разработать программу отладки на языке Verilog. Снять временные характеристики и проверить работоспособность модуля.

Разрабатываемый преобразователь имеет 17 информационных входов и 2 входа тактирования: clkIn - тактирование входных данных и clkToOut - тактирование выходных данных, и 2 информационных выхода, 1 выход clkOut для тактирования выходных данных и выход RE, разрешающий чтение.

В таблице 7.14.1 показан листинг реализации Сериазайзер 17-2 на языке VHDL

Таблица 7.14.1– Листинг реализации Сериазайзер 17-2 на языке VHDL

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity ser17v2 is
port(dataIn: in bit_vector(16 downto 0);
clkIn: in std_logic;
dataOut: out bit_vector(1 downto 0);
clkToOut: in std_logic;
clkOut: out std_logic;
RE: out bit
);
end ser17v2;
architecture Behavioral of ser17v2 is
signal data: bit_vector(33 downto 0);
shared variable counterIn: integer := 0;
shared variable counterOut: integer := 0;
shared variable start: integer := 0;
begin
process(clkIn, dataIn, clkToOut) is
begin
ifrising_edge(clkIn) then
counterIn := counterIn + 1;
ifcounterIn> 2 then
counterIn := 1;
end if;
ifcounterIn> 1 then
start := 1;
end if;
casecounterIn is
when 1 => data(16 downto 0) <= dataIn;
when 2 => data(33 downto 17) <=
dataIn;
--when 3 =>data(47 downto 32) <=
dataIn;
when others =>counterIn := counterIn;
end case;
end if;
ifrising_edge(clkToOut) or falling_edge(clkToOut)
then
if start = 1 then
clkOut<= clkToOut;
else
clkOut<= '0';
end if;
end if;

ifrising_edge(clkToOut) then
if start = 1 then
counterOut := counterOut + 1;
ifcounterOut> 17 then
counterOut := 1;
end if;
casecounterOut is
when 1 =>dataOut<= data(1 downto
0);
when 2 =>dataOut<= data(3 downto
2);
when 3 =>dataOut<= data(5 downto
4);
when 4 =>dataOut<= data(7 downto
6);
when 5 =>dataOut<= data(9 downto
8);
when 6 =>dataOut<= data(11
downto 10);
when 7 =>dataOut<= data(13
downto 12);
when 8 =>dataOut<= data(15
downto 14);
when 9 =>dataOut<= data(17
downto 16);
when 10 =>dataOut<= data(19
downto 18);
when 11 =>dataOut<= data(21
downto 20);
when 12 =>dataOut<= data(23
downto 22);
when 13 =>dataOut<= data(25
downto 24);
when 14 =>dataOut<= data(27
downto 26);
when 15 =>dataOut<= data(29
downto 28);
when 16 =>dataOut<= data(31
downto 30);
when 17 =>dataOut<= data(33
downto 32);
when others =>counterOut :=
counterOut;
end case;
end if;
end if;
if start = 0 then
RE <= '0';
end if;
if start = 1 then
RE <= '1';
end if;
end process;
endBehavioral;

В соответствии с тестовым воздействием на входы преобразователя поступают три сигнала: тактирование clkIn и clkToOut и данные dataIn. Соотношение тактовых частот

составляет 2/17. На вход данных поступает заранее заданная комбинация нулей и единиц, 00100111001001111, фактически представляющая собой последовательность 0, 1, 2, 3 и т.д. в двоичной системе счисления.

В таблице 7.14.1 показан листинг проверки Сериализер 17-2 на языке VHDL

Таблица 7.14.1– Листинг проверки Сериализер 17-2 на языке VHDL

initial begin
// Initialize Inputs
dataIn = 0;
clkIn = 0;
clkToOut = 0;
dataIn = 17'b11110010011100100;
// Wait 100 ns for global reset to finish
#100;
end
always begin #17 clkIn = ~clkIn; end
always begin #2 clkToOut = ~clkToOut; end

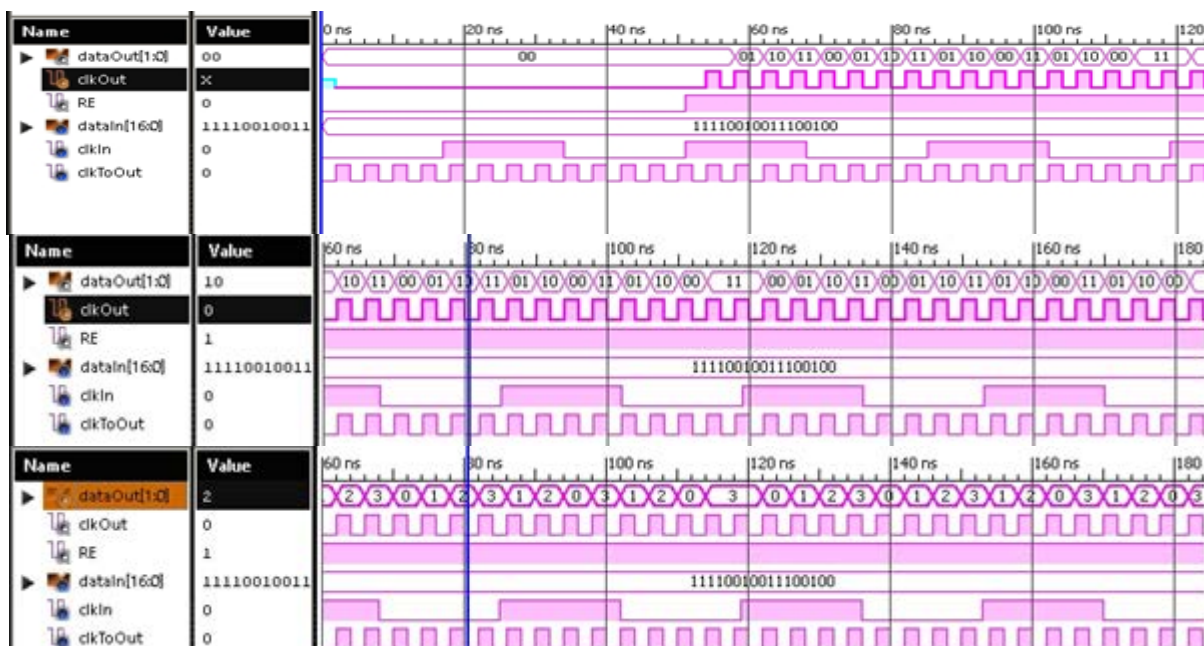


Рисунок 7.11 Временные диаграммы работы Сериализера 17-2 на языке VHDL

7.10 Сериализер 17-3 Verilog

Требуется реализовать преобразователь из большего числа разрядов в меньшее с некратным соотношением разрядностей входов m и выходов n . ($m-n.hdl$). В данном преобразователе на вход будут подаваться данные D_{in} большей разрядности m и высокочастотный тактовый сигнал Clk (как-бы от опорного генератора). На выходе формируется непрерывный поток данных D_{out} меньшей разрядности n и C_{out} (частота $FC_{out}=FC_{clk}$), старт которого задержан на время первого преобразования. Также для

синхронизации процесса захвата входных данных Din должен формироваться импульс RE (ReadEnable). Согласно варианту m=17, n=3. Разработать программу отладки на языке Verilog. Снять временные характеристики и проверить работоспособность модуля.

Разрабатываемый преобразователь имеет 17 информационных входов и 3 входа тактирования: clkIn - тактирование входных данных и clkToOut - тактирование выходных данных, и 2 информационных выхода, 1 выход clkOut для тактирования выходных данных и выход RE, разрешающий чтение.

В таблице 7.14.1 показан листинг реализации Сериазайзер 17-3 на языке Verilog

Таблица 7.14.1– Листинг реализации Сериазайзер 17-3 на языке Verilog

module seventeen_three
(Cin, Din, Dout, buff, start, cnt);
input [16:0] Din ;
output reg [2:0] Dout=0;
input Cin;
output reg [50:0] buff=0;
output reg [7:0] cnt;
output reg start;
initial cnt=0;
initial start=0;
always @(posedgeCin)
begin
case (cnt)
8'b000: buff [16:0]=Din;
8'b1011: buff [33:17]=Din;
8'b10110: buff [50:34]=Din;
endcase
if (start==1)
case (cnt)
8'b1000: Dout [2:0]=buff[2:0];//8
8'b1100: Dout [2:0]=buff[5:3];//12
8'b10100: Dout [2:0]=buff[8:6];//16
8'b10000: Dout [2:0]=buff[11:9];//20
8'b11000: Dout [2:0]=buff[14:12];//24
8'b11100: Dout [2:0]=buff[17:15];//28
8'b100000: Dout [2:0]=buff[20:18];//32
8'b1000: Dout [2:0]=buff[29:27];//0
8'b0100: Dout [2:0]=buff[32:30];//4
8'b0100: Dout [2:0]=buff[35:33];//4
8'b1000: Dout [2:0]=buff[38:36];//0
8'b0100: Dout [2:0]=buff[41:39];//4
8'b0100: Dout [2:0]=buff[44:42];//4

8'b1000: Dout [2:0]=buff[47:45];//0
8'b0100: Dout [2:0]=buff[50:48];//4
endcase
if (cnt==58) cnt=0;
else cnt=cnt+1;
if (cnt==24) start=1;
end
endmodule
module seventeen_three_tf;
// Inputs
regCin;
reg [16:0] Din;
// Outputs
wire [2:0] Dout;
wire [50:0] buff;
wire start;
wire [7:0] cnt;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
seventeen_three uut (
.Cin(Cin),
.Din(Din),
.Dout(Dout),
.buff(buff),
.start(start),
.cnt(cnt)
);
initial begin
// Initialize Inputs
Cin = 0;
Din = 0;
// Wait 100 ns for global reset to finish
#100;
// Add stimulus here
end
always begin #5 Cin=~Cin; end
always begin #55 Din=Din+11; end
endmodule

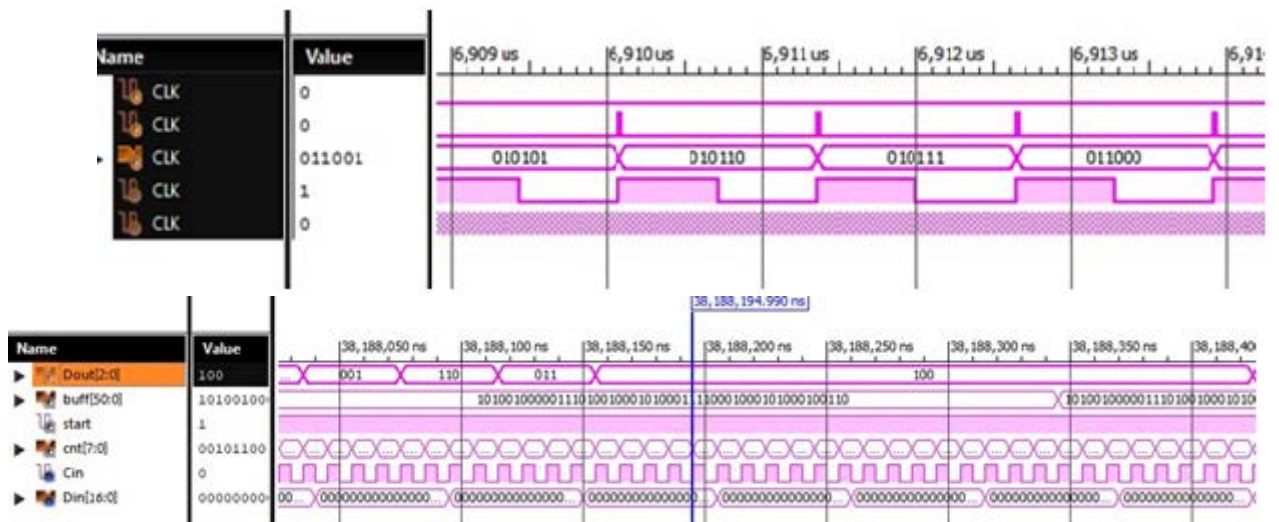


Рисунок 7.12.1 Временные диаграммы работы модуля Сериалайзер 17-3 на языке Verilog

Представленный ниже модуль имеет три входа: A, B, C и один выход S.

В таблице 7.14.1 показан листинг реализации Сериалайзер 17-3 на языке Verilog

Таблица 7.14.1– Листинг реализации Сериалайзер 17-3 на языке Verilog

<code>module delta(A, B, C, S, S_TMP);</code>
<code>input A, B, C;</code>
<code>output S, S_TMP;</code>
<code>reg S, S_TMP;</code>
<code>always @(A or B or C or S_TMP)</code>
<code>begin</code>
<code> S_TMP<=A ^ B;</code>
<code> S<=S_TMP ^ C;</code>
<code>end</code>
<code>endmodule</code>

В коде тестового воздействия сигналы на входах A и C по истечении 120ns принимают единичное значение. Сигнал S_TMP, значение которого равно $A \oplus B$, также принимает единичное значение, но уже в момент времени $t=120ns + t_{\text{delta}}$ (t_{delta} – бесконечно малая, не фиксируется, но с целью демонстрации мы можем ввести дополнительную задержку), значение сигнала S станет единичным в момент времени $t=120ns + t_{\text{delta}}$, но уже в момент $t=120ns + 2*t_{\text{delta}}$ примет установившееся значение, равное 0.

В таблице 7.14.1 показан листинг проверки Сериалайзер 17-3 на языке Verilog

Таблица 7.14.1– Листинг проверки Сериалайзер 17-3 на языке Verilog

<code>module delta_tb;</code>
<code>// Inputs</code>
<code>reg A;</code>
<code>reg B;</code>

```

reg C;

// Outputs
wire S;
wire S_TMP;

// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
deltaut (
    .A(A),
    .B(B),
    .C(C),
    .S(S),
    .S_TMP(S_TMP)
);

initial begin
    // Initialize Inputs
    A = 0;
    B = 0;
    C = 0;

    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;

    // Add stimulus here

end
always begin #120 C = 1; end
always begin #120 A = 1; end

endmodule

```

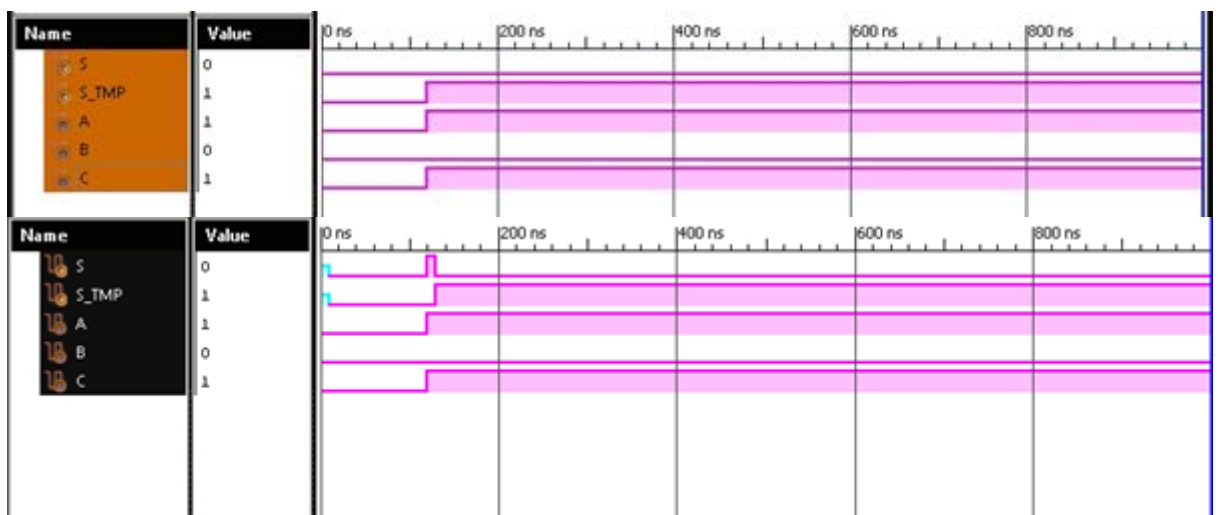


Рисунок 7.12.2 Временные диаграммы работы модуля Сериалайзера 17-3 на языке Verilog в соответствии с тестовым воздействием

7.11 Сериалайзер 9-4 Verilog

Требуется реализовать преобразователь из большего числа разрядов в меньшее с некратным соотношением разрядностей входов m и выходов n . ($m-n.hdl$). В данном

преобразователе на вход будут подаваться данные Din большей разрядности m и высокочастотный тактовый сигнал Clk (как-бы от опорного генератора). На выходе формируется непрерывный поток данных Dout меньшей разрядности n и Cout (частота FCout=FClk), старт которого задержан на время первого преобразования. Также для синхронизации процесса захвата входных данных Din должен формироваться импульс RE (ReadEnable). Согласно варианту m=9, n=4. Разработать программу отладки на языке Verilog. Снять временные характеристики и проверить работоспособность модуля.

Разрабатываемый преобразователь имеет 9 информационных входов и 4 входа тактирования: clkIn - тактирование входных данных и clkToOut - тактирование выходных данных, и 2 информационных выхода, 1 выход clkOut для тактирования выходных данных и выход RE, разрешающий чтение.

В таблице 7.14.1 показан листинг реализации Сериазайзер 9-4 на языке Verilog

Таблица 7.14.1– Листинг реализации Сериазайзер 9-4 на языке Verilog

<code>`timescale 1ns / 1ps</code>
<code>module unserial9x4(input wire [in-1:0] dataIn,</code>
<code>input wire clkIn,</code>
<code>input wire clkToOut,</code>
<code>output reg [out-1:0] dataOut,</code>
<code>output reg clkOut</code>
<code>);</code>
<code>parameter in = 9;</code>
<code>parameter out = 4;</code>
<code>reg [in*out-1:0] data = 0;</code>
<code>integer counterIn = 0;</code>
<code>integer counterOut = 0;</code>
<code>integer start = 0;</code>
<code>always @(posedge clkIn) begin</code>
<code>counterIn = counterIn + 1;</code>
<code>if (counterIn > out) begin counterIn = 1; end</code>
<code>if (counterIn > 1) begin start = 1; end</code>
<code>case (counterIn)</code>
<code>1: data[8:0] = dataIn;</code>
<code>2: data[16:9] = dataIn;</code>
<code>3: data[25:17] = dataIn;</code>
<code>4: data[35:26] = dataIn;</code>
<code>default: ;</code>
<code>endcase;</code>
<code>end</code>
<code>always @(posedge clkToOut or negedge clkToOut) begin</code>
<code>if (start == 1)</code>
<code>clkOut = clkToOut;</code>
<code>else</code>
<code>clkOut = 0;</code>

end
always @(posedge clkToOut) begin
if (start == 1) begin
counterOut = counterOut + 1;
if (counterOut > in) begin counterOut = 1;
end
case (counterOut)
1: dataOut = data[3:0];
2: dataOut = data[7:4];
3: dataOut = data[11:8];
4: dataOut = data[15:12];
5: dataOut = data[19:16];
6: dataOut = data[23:20];
7: dataOut = data[27:24];
8: dataOut = data[31:28];
9: dataOut = data[35:32];
default: ;
endcase;
end
end
endmodule

В таблице 7.14.1 показан листинг проверки Сериазайзер 9-4 на языке Verilog

Таблица 7.14.1– Листинг проверки Сериазайзер 9-4 на языке Verilog

`timescale 1ns / 1ps
module unserial9x4tb;
// Inputs
reg [8:0] dataIn;
reg clkIn;
reg clkToOut;
// Outputs
wire [3:0] dataOut;
wire clkOut;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
unserial9x4 uut (
.dataIn(dataIn),
.clkIn(clkIn),
.clkToOut(clkToOut),
.dataOut(dataOut),
.clkOut(clkOut)
);
initial begin
// Initialize Inputs
clkIn = 1;
clkToOut = 0;


```

dataIn = 9'b001001110;
// Wait 100 ns for global reset to finish
#100;

// Add stimulus here

end

always begin #17 clkIn = ~clkIn; end
always begin #4 clkToOut = ~clkToOut; end
always begin #18 dataIn = 17'b001001110;end

endmodule

```

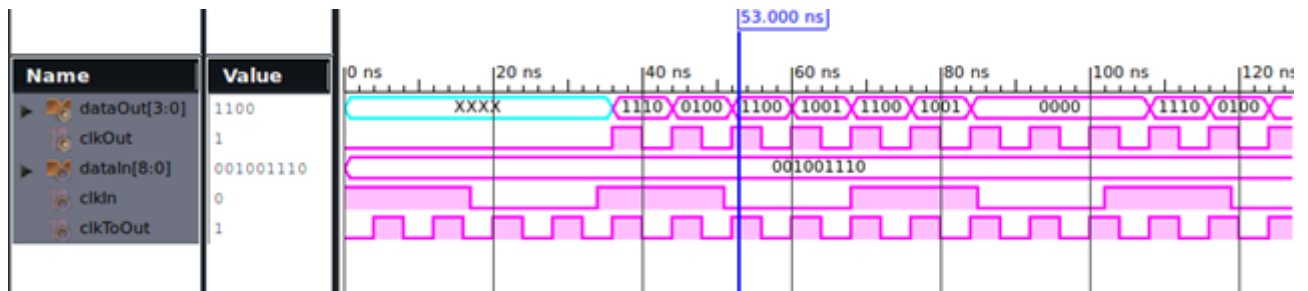


Рисунок 7.13 Временные диаграммы работы модуля Сериалайзера 17-Зна языке Verilog

7.12 Сериалайзер 8-5 Verilog

Требуется реализовать преобразователь из большего числа разрядов в меньшее с некратным соотношением разрядностей входов m и выходов n . ($m-n.hdl$). В данном преобразователе на вход будут подаваться данные D_{in} большей разрядности m и высокочастотный тактовый сигнал Clk (как-бы от опорного генератора). На выходе формируется непрерывный поток данных D_{out} меньшей разрядности n и C_{out} (частота $FC_{out}=FC_{Clk}$), старт которого задержан на время первого преобразования. Также для синхронизации процесса захвата входных данных D_{in} должен формироваться импульс RE (ReadEnable). Согласно варианту $m=8$, $n=5$. Разработать программу отладки на языке Verilog. Снять временные характеристики и проверить работоспособность модуля.

Разрабатываемый преобразователь имеет 8 информационных входов и 5 входа тактирования.

В таблице 7.14.1 показан листинг реализации Сериалайзер 8-5 на языке Verilog

Таблица 7.14.1– Листинг реализации Сериалайзер 8-5 на языке Verilog

```

module s8x5( input wire [in-1:0] dataIn,
            input wire clkIn,
            input wire clkToOut,
            output reg [out-1:0] dataOut,
            output reg clkOut
            );

parameter in = 8;
parameter out = 5;

```

reg [in*out-1:0] data = 0;
integer counterIn = 0;
integer counterOut = 0;
integer start = 0;
always @(posedge clkIn) begin
counterIn = counterIn + 1;
if (counterIn > out) begin counterIn = 1; end
if (counterIn > 1) begin start = 1; end
case (counterIn)
1: data[7:0] = dataIn;
2: data[15:8] = dataIn;
3: data[23:16] = dataIn;
4: data[31:24] = dataIn;
5: data[39:32] = dataIn;
default: ;
endcase;
end
always @(posedge clkToOut or negedge clkToOut) begin
if (start == 1)
clkOut = clkToOut;
else
clkOut = 0;
end
always @(posedge clkToOut) begin
if (start == 1) begin
counterOut = counterOut + 1;
if (counterOut > in) begin counterOut = 1;
end
case (counterOut)
1: dataOut = data[4:0];
2: dataOut = data[9:5];
3: dataOut = data[14:10];
4: dataOut = data[19:15];
5: dataOut = data[24:20];
6: dataOut = data[29:25];
7: dataOut = data[34:30];
8: dataOut = data[39:35];
default: ;
endcase;
end
end
endmodule

В таблице 7.14.1 показан листинг проверки Сериазайзер 9-4 на языке Verilog

Таблица 7.14.1– Листинг проверки Сериазайзер 9-4 на языке Verilog

module s8x5_tb;
// Inputs

```

reg [7:0] dataIn;
reg clkIn;
reg clkToOut;

// Outputs
wire [4:0] dataOut;
wire clkOut;

// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
S8x5 uut (
    .dataIn(dataIn),
    .clkIn(clkIn),
    .clkToOut(clkToOut),
    .dataOut(dataOut),
    .clkOut(clkOut)
);

initial begin
    // Initialize Inputs
    clkIn = 1;
    clkToOut = 0;

    dataIn = 8'b11000111;

    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;

    // Add stimulus here

end

always begin #8 clkIn = ~clkIn; end
always begin #5 clkToOut = ~clkToOut; end

endmodule

```

 


Рисунок 7.14 Временные диаграммы работы модуля Сериалайзера 8-5 на языке Verilog

7.13 Сериалайзер 17-4 Verilog

Требуется реализовать преобразователь из большого числа разрядов в меньшее с некратным соотношением разрядностей входов m и выходов n . ($m-n.hdl$). В данном преобразователе на вход будут подаваться данные D_{in} большей разрядности m и высокочастотный тактовый сигнал Clk (как-бы от опорного генератора). На выходе формируется непрерывный поток данных D_{out} меньшей разрядности n и C_{out} (частота $F_{Cout}=F_{Clk}$), старт которого задержан на время первого преобразования. Также для

синхронизации процесса захвата входных данных Din должен формироваться импульс RE (ReadEnable). Согласно варианту m=17, n=4. Разработать программу отладки на языке Verilog. Снять временные характеристики и проверить работоспособность модуля.

Разрабатываемый преобразователь имеет 17 информационных входов и 4 входа тактирования.

В таблице 7.14.1 показан листинг реализации Сериазайзер 17-4 на языке Verilog

Таблица 7.14.1– Листинг реализации Сериазайзер 17-4 на языке Verilog

<code>`timescale 1ns / 1ps</code>
<code>module unserial17x4(input wire [in-1:0] dataIn,</code>
<code> input wire clkIn,</code>
<code> input wire clkToOut,</code>
<code> output reg [out-1:0] dataOut,</code>
<code> output reg clkOut</code>
<code>);</code>
<code> parameter in = 17;</code>
<code> parameter out = 4;</code>
<code> reg [in*out-1:0] data = 0;</code>
<code> integer counterIn = 0;</code>
<code> integer counterOut = 0;</code>
<code> integer start = 0;</code>
<code> always @(posedge clkIn) begin</code>
<code> counterIn = counterIn + 1;</code>
<code> if (counterIn > out) begin counterIn = 1; end</code>
<code> if (counterIn > 1) begin start = 1; end</code>
<code> case (counterIn)</code>
<code> 1: data[16:0] = dataIn;</code>
<code> 2: data[33:17] = dataIn;</code>
<code> 3: data[50:34] = dataIn;</code>
<code> 4: data[67:51] = dataIn;</code>
<code> default: ;</code>
<code> endcase;</code>
<code> end</code>
<code> always @(posedge clkToOut or negedge clkToOut) begin</code>
<code> if (start == 1)</code>
<code> clkOut = clkToOut;</code>
<code> else</code>
<code> clkOut = 0;</code>
<code> end</code>
<code> always @(posedge clkToOut) begin</code>
<code> if (start == 1) begin</code>
<code> counterOut = counterOut + 1;</code>
<code> if (counterOut > in) begin counterOut = 1;</code>
<code> end</code>
<code> case (counterOut)</code>
<code> 1: dataOut = data[3:0];</code>
<code> 2: dataOut = data[7:4];</code>
<code> 3: dataOut = data[11:8];</code>
<code> 4: dataOut = data[15:12];</code>

5: dataOut = data[19:16];
6: dataOut = data[23:20];
7: dataOut = data[27:24];
8: dataOut = data[31:28];
9: dataOut = data[35:32];
10: dataOut = data[39:36];
11: dataOut = data[43:40];
12: dataOut = data[47:44];
13: dataOut = data[51:48];
14: dataOut = data[55:52];
15: dataOut = data[59:56];
16: dataOut = data[63:60];
17: dataOut = data[67:64];
default: ;
endcase;
end
end
endmodule

В таблице 7.14.1 показан листинг проверки Сериазайзер 17-4 на языке Verilog

Таблица 7.14.1– Листинг проверкиСериазайзер 17-4 на языке Verilog

`timescale 1ns / 1ps
module unserial17x4tb;
// Inputs
reg [16:0] dataIn;
reg clkIn;
reg clkToOut;
// Outputs
wire [3:0] dataOut;
wire clkOut;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
unserial17x4 uut (
.dataIn(dataIn),
.clkIn(clkIn),
.clkToOut(clkToOut),
.dataOut(dataOut),
.clkOut(clkOut)
);
initial begin
// Initialize Inputs
clkIn = 1;
clkToOut = 0;
dataIn = 17'b00100111001001010;
// Wait 100 ns for global reset to finish
#100;

```

// Add stimulus here

end
always begin #17 clkIn = ~clkIn; end
always begin #4 clkToOut = ~clkToOut; end
always begin #34 dataIn = 17'b00100111011001010;end
endmodule

```

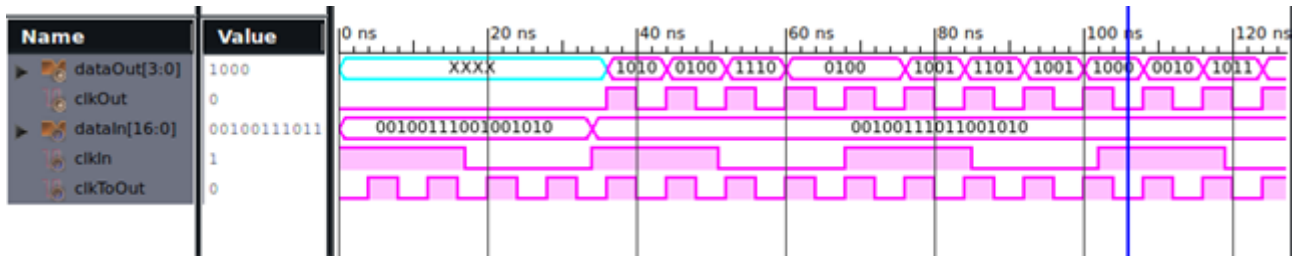


Рисунок 7.15 Временные диаграммы работы модуля Сериалайзера 17-4 на языке Verilog

7.14 Сериалайзер 21-4 Verilog

Требуется реализовать преобразователь из большого числа разрядов в меньшее с некратным соотношением разрядностей входов m и выходов n . ($m-n.hdl$). В данном преобразователе на вход будут подаваться данные D_{in} большей разрядности m и высокочастотный тактовый сигнал Clk (как-бы от опорного генератора). На выходе формируется непрерывный поток данных D_{out} меньшей разрядности n и C_{out} (частота $F_{Cout}=F_{Clk}$), старт которого задержан на время первого преобразования. Также для синхронизации процесса захвата входных данных D_{in} должен формироваться импульс RE (ReadEnable). Согласно варианту $m=21$, $n=4$. Разработать программу отладки на языке Verilog. Снять временные характеристики и проверить работоспособность модуля.

Разрабатываемый преобразователь имеет 21 информационных входов и 4 входа тактирования.

В таблице 7.14.1 показан листинг реализации Сериалайзера 21-4 на языке Verilog

Таблица 7.14.1– Листинг реализации Сериалайзера 21-4 на языке Verilog

```

entity seria_21in4 is
port( dataIn: in std_logic_vector(20 downto 0);
      clkIn: in std_logic;
      dataOut: out std_logic_vector(3 downto 0);
      clkToOut: in std_logic;
      clkOut: out std_logic;
      RE: out std_logic
);
end seria_21in4;

architecture Behavioral of seria_21in4 is
signal data: std_logic_vector(83 downto 0);
shared variable counterIn: integer := 0;
shared variable counterOut: integer := 0;

```

shared variable start: integer := 0;
begin
process(clkIn, dataIn, clkToOut) is
begin
if rising_edge(clkIn) then
counterIn := counterIn + 1;
if counterIn > 4 then
counterIn := 1;
end if;
if counterIn > 0 then
start := 1;
end if;
case counterIn is
when 1 => data(20 downto 0) <= dataIn;
when 2 => data(41 downto 21) <= dataIn;
when 3 => data(62 downto 42) <= dataIn;
when 4 => data(83 downto 63) <= dataIn;
when others => counterIn := counterIn;
end case;
end if;
end if;
if rising_edge(clkToOut) or falling_edge(clkToOut)
then
if start = 1 then
clkOut <= clkToOut;
else
clkOut <= '0';
end if;
end if;
if rising_edge(clkToOut) then
if start = 1 then
counterOut := counterOut + 1;
if counterOut > 21 then
counterOut := 1;
end if;
case counterOut is
when 1 => dataOut <= data(83
downto 80);
when 2 => dataOut <= data(79
downto 76);
when 3 => dataOut <= data(75
downto 72);
when 4 => dataOut <= data(71
downto 68);
when 5 => dataOut <= data(67
downto 64);
when 6 => dataOut <= data(63
downto 60);
when 7 => dataOut <= data(59
downto 56);
when 8 => dataOut <= data(55
downto 52);
when 9 => dataOut <= data(51
downto 48);
when 10 => dataOut <= data(47
downto 44);

downto 36);	when 12 =>dataOut<= data(39
downto 32);	when 13 =>dataOut<= data(35
downto 28);	when 14 =>dataOut<= data(31
downto 24);	when 15 =>dataOut<= data(27
downto 20);	when 16 =>dataOut<= data(23
downto 16);	when 17 =>dataOut<= data(19
downto 12);	when 18 =>dataOut<= data(15
downto 8);	when 19 =>dataOut<= data(11
downto 4);	when 20 =>dataOut<= data(7
downto 0);	when 21 =>dataOut<= data(3
counterOut;	when others =>counterOut :=
	end case;
	end if;
	end if;
	if start = 0 then
	RE <= '0';
	end if;
	if start = 1 then
	RE <= '1';
	end if;
	end process;

В таблице 7.14.1 показан листинг проверки Сериазайзер 21-4 на языке Verilog

Таблица 7.14.1– Листинг проверкиСериазайзер 21-4 на языке Verilog

module seria_21v4_TB;
// Inputs
reg [20:0] dataIn;
reg clkIn;
reg clkToOut;
// Outputs
wire [3:0] dataOut;
wire clkOut;
wire RE;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
seria_21in4 uut (
.dataIn(dataIn),
.clkIn(clkIn),
.dataOut(dataOut),
.clkToOut(clkToOut),
.clkOut(clkOut),
.RE(RE)


```

);

initial begin
    // Initialize Inputs
    dataIn = 'b111000111000111000101;
    clkIn = 0;
    clkToOut = 0;

    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;

    // Add stimulus here

end

always
begin
    #21 clkIn = ~clkIn;
end

always
begin
    #4 clkToOut = ~clkToOut;
end

endmodule

```

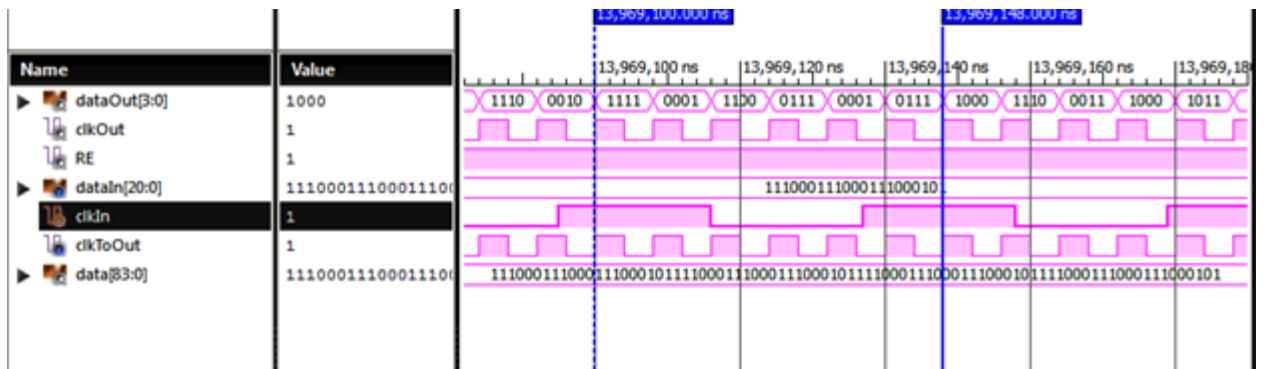


Рисунок 7.16 Временные диаграммы работы модуля Сериалайзера 21-4на языке Verilog

8 ПАМЯТЬ И ИНТЕРФЕЙСЫ

8.1 Однопортовая синхронная память

Создать однопортовая синхронную память с одним адресом для операции чтения/записи. Создать файл проверки для тестирования созданной памяти.

В таблице 8.1.1 показан листинг реализации однопортовой синхронной памяти на языке Verilog

Таблица 8.1.1– Листинг реализации однопортовой синхронной памяти на языке Verilog

<pre>`timescale 1ns / 1ps</pre>
<pre>module ram_sp_sr_sw (</pre>
<pre> clk , // Clock Input</pre>
<pre> address , // Address Input</pre>
<pre> data , // Data bi-directional</pre>
<pre> cs , // Chip Select</pre>
<pre> we , // Write Enable/Read Enable</pre>
<pre> oe // Output Enable</pre>
<pre>);</pre>
<pre>parameter DATA_WIDTH = 8 ;</pre>
<pre>parameter ADDR_WIDTH = 8 ;</pre>
<pre>parameter RAM_DEPTH = 1 << ADDR_WIDTH;</pre>
<pre> //-----Input Ports-----</pre>
<pre>input clk ;</pre>
<pre>input [ADDR_WIDTH-1:0] address ;</pre>
<pre>input cs ;</pre>
<pre>input we ;</pre>
<pre>input oe ;</pre>
<pre> //-----Inout Ports-----</pre>
<pre>inout [DATA_WIDTH-1:0] data ;</pre>
<pre> //-----Internal variables-----</pre>
<pre>reg [DATA_WIDTH-1:0] data_out ;</pre>
<pre>reg [DATA_WIDTH-1:0] mem [0:RAM_DEPTH-1];</pre>
<pre>reg oe_r;</pre>
<pre> //-----Code Starts Here-----</pre>
<pre> // Tri-State Buffer control</pre>
<pre> // output : When we = 0, oe = 1, cs = 1</pre>
<pre>assign data = (cs && oe && ! we) ? data_out : 8'bz;</pre>
<pre> // Memory Write Block</pre>
<pre> // Write Operation : When we = 1, cs = 1</pre>
<pre>always @ (posedge clk)</pre>
<pre>begin : MEM_WRITE</pre>
<pre> if (cs && we) begin</pre>
<pre> mem[address] = data;</pre>
<pre> end</pre>

end
// Memory Read Block
// Read Operation : When we = 0, oe = 1, cs = 1
always @ (posedge clk)
begin : MEM_READ
if (cs && ! we && oe) begin
data_out = mem[address];
oe_r = 1;
end else begin
oe_r = 0;
end
end
endmodule // End of Module ram_sp_sr_sw

В таблице 8.1.2 показан листинг проверки однопортовой синхронной памяти на языке Verilog

Таблица 8.1.2– Листинг проверки однопортовой синхронной памяти на языке Verilog

`timescale 1ns / 1ps
module ram_sp_sr_sw_tb;
// Inputs
reg clk;
reg [7:0] address;
reg cs;
reg we;
reg oe;
reg [7:0] data_reg;
// Bidirs
wire [7:0] data = data_reg;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
ram_sp_sr_sw uut (
.clk(clk),
.address(address),
.data(data),
.cs(cs),
.we(we),
.oe(oe)
);
initial begin
// Initialize Inputs
clk = 0;
address = 1;
cs = 0;
we = 1;
oe = 0;

data_reg = 0;
// Wait 100 ns for global reset to finish
#100;
// Add stimulus here
end
always begin
#5
clk = ~clk;
end
always begin
we =~we;
#100;
end
always begin
#10
oe = 0;
cs = 1;
data_reg = data_reg + 1;
address = address + 1;
end
always begin
#10
oe = 1;
cs = 1;
address = address + 1;
end
endmodule

8.2 Двухпортовая синхронная память

Особенности семейства SynchronousDual-PortRAM : синхронный интерфейс с отдельными сигналами синхронизации CLK_R и CLK_L и внутренние счетчики (Internalcounters) для организации пакетного режима передачи данных . Поскольку обязательным условием доступа активных устройств к пространству такой памяти является их взаимная синхронизация от одного системного таймера, никакой дополнительной логики (арбитраж, семафоры или прерывания) для разрешения конфликтных ситуаций не требуется. Операции обращения к ячейкам асинхронной памяти могут выполняться в произвольные моменты времени при условии соблюдения необходимых временных соотношений между сигналами установки адреса, управления, чтения/записи данных. Операции обращения к ячейкам синхронного двух-портового ОЗУ осуществляются строго под управлением внешнего сигнала синхронизации (CLK_R для порта R и CLK_L для порта L).

Архитектура синхронного двухпортового ОЗУ оптимизирована для применения в вычислительных сетях (АТМ и Ethernet коммутаторы/маршрутизаторы) и системах беспроводной телефонии (базовые станции), обеспечивая следующие синхронные режимы работы памяти: Pipelined (конвейерный), Flow-through (сквозной) и Burst (пакетный).

Режимы Pipelined и Flow-through отличаются структурой выходного устройства. В Pipelined дополнительный буферный регистр-защелка по выходу (Outputregister) позволяет организовать конвейерный доступ к данным (одновременно с чтением по предыдущему адресу осуществляется запрос по следующему). Это позволяет сократить общее время обращения к памяти. Недостатком этого режима является задержка на один период сигнала синхронизации при считывании первого слова. Во втором случае (режим Flow-through) считываемые данные непосредственно поступают на выходную шину микросхемы памяти (Output). Это позволяет обеспечить минимальную задержку при считывании первого слова. Однако все последующие обращения к памяти в этом режиме будут проходить за более длительное время, чем в режиме Pipelined. Режимы Flow-through и Pipelined задаются пользователем аппаратно.

Создать двухпортовую синхронную память с одним адресом для операции чтения/записи. Создать файл проверки для тестирования созданной памяти.

В таблице 8.2.1 показан листинг реализации двухпортовой синхронной памяти на языке Verilog

Таблица 8.2.1– Листинг реализации двухпортовой синхронной памяти на языке Verilog

<code>`timescale 1ns / 1ps</code>
<code>module ram_dp_sr_sw (</code>
<code>clk , // Clock Input</code>
<code>address_0 , // address_0 Input</code>
<code>data_0 , // data_0 bi-directional</code>
<code>cs_0 , // Chip Select</code>
<code>we_0 , // Write Enable/Read Enable</code>
<code>oe_0 , // Output Enable</code>
<code>address_1 , // address_1 Input</code>
<code>data_1 , // data_1 bi-directional</code>
<code>cs_1 , // Chip Select</code>
<code>we_1 , // Write Enable/Read Enable</code>
<code>oe_1 // Output Enable</code>
<code>);</code>
<code>parameter data_0_WIDTH = 8 ;</code>
<code>parameter ADDR_WIDTH = 8 ;</code>
<code>parameter RAM_DEPTH = 1 << ADDR_WIDTH;</code>
<code> //-----Input Ports-----</code>
<code>input clk ;</code>
<code>input [ADDR_WIDTH-1:0] address_0 ;</code>

begin : MEM_READ_1
if (cs_1 && ! we_1 && oe_1) begin
data_1_out <= mem[address_1];
end else begin
data_1_out <= 0;
end
end
endmodule // End of Module ram_dp_sr_sw

В таблице 8.2.2 показан листинг проверки двухпортовой синхронной памяти на языке Verilog

Таблица 8.2.2– Листинг проверки двухпортовой синхронной памяти на языке Verilog

`timescale 1ns / 1ps
module ram_dp_sr_sw_tb;
// Inputs
reg clk;
reg [7:0] address_0;
reg cs_0;
reg we_0;
reg oe_0;
reg [7:0] address_1;
reg cs_1;
reg we_1;
reg oe_1;
reg [7:0] data_0_reg;
// Bidirs
wire [7:0] data_0 = data_0_reg;
wire [7:0] data_1;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
ram_dp_sr_sw uut (
.clk(clk),
.address_0(address_0),
.data_0(data_0),
.cs_0(cs_0),
.we_0(we_0),
.oe_0(oe_0),
.address_1(address_1),
.data_1(data_1),
.cs_1(cs_1),
.we_1(we_1),
.oe_1(oe_1)
);
initial begin
// Initialize Inputs
clk = 0;
address_0 = 1;

```

cs_0 = 0;
we_0 = 0;
oe_0 = 0;
address_1 = 0;
cs_1 = 0;
we_1 = 0;
oe_1 = 0;
data_0_reg = 0;

// Wait 100 ns for global reset to finish
#100;

// Add stimulus here

end
always begin
#5
clk = ~clk;
end

always begin
#10
we_0 = 1;
oe_0 = 0;
cs_0 = 1;
data_0_reg = data_0_reg + 1;
address_0 = address_0 + 1;
end

always begin
#10
we_1 = 0;
oe_1 = 1;
cs_1 = 1;
address_1 = address_1 + 1;
end

endmodule

```

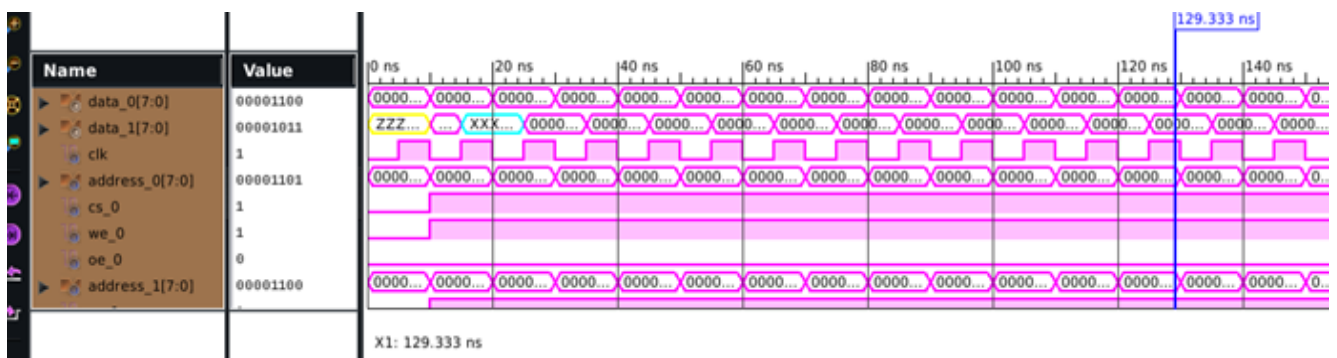


Рисунок 8.2.1 Временная диаграмма работы Двухпортовой синхронной памяти

8.3 RS-232 Transmitter VHDL

В состав устройства входит тестовый файл (ТВ) и модуль передатчика (taker). Ниже представлена схема.

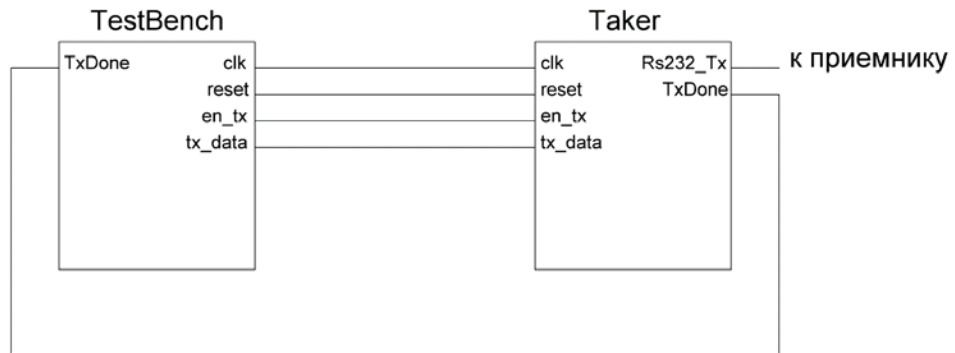


Рисунок 8.3.1 Схема USART - RS 232 передатчика

Программа написана для платы Virtex 5, где частота тактовой шины равна 200 МГц, а скорость передатчика USART 9600 бод.

Когда модуль передатчика отправил одно из слов, он выставляет линию txDone = '1' (которая связывает два модуля и является ОС), и наш ТВ отправляет следующее слово (букву сообщения из 8 бит, изначально записанного в ТВ).

Наше сообщение хранится в модуле ТВ и задано в кодировке ASCII. Оно передается циклически. Т.е. на стороне приемника (компьютера), будет постоянно приниматься данное сообщение ('HELLOWORLD!').

В таблице 8.3.1 показан листинг реализации RS-232 Transmitter на языке VHDL

Таблица 8.3.1– Листинг реализации RS-232 Transmitter на языке VHDL

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity taker is
port(
SysClk: in std_logic;
SysReset: in std_logic; -- activ = '0'
TxEnable: in std_logic; -- activ = '1'
TxData: in std_logic_vector (7 downto 0);
Rs232Tx: out std_logic; -- bit;
TxDone: out std_logic
);
end taker;
architecture Behavioral_taker of taker is
type state_type is (waiting, writing, ending);
signal state, next_state : state_type;
signal counter: std_logic_vector (15 downto 0) :=
(others
=> '0'); -- for bitTime
signal Nbit: std_logic_vector (3 downto 0) := b"0000";
--

9: beginner count
constant Rs232BitTime: integer := 20840; -- 9600 boud
begin
--Insert the following in the architecture after the
begin
keyword
process(SysClk)
begin
if (rising_edge(SysClk)) then
if (SysReset = '0') then
counter <= (others => '0');
elsif (TxEnable = '1') then
if (counter = Rs232BitTime) then
counter <= (others => '0');
else
counter <= counter + 1;
end if;
else
counter <= (others => '0');
end if;
end if;
if (rising_edge(SysClk)) then
if (SysReset = '0') then
Nbit <= b"0000";
elsif (TxEnable = '1') then
if (counter = Rs232BitTime) then
if (Nbit = b"1001") then -- 9:
beginner
count, 8: ending
Nbit <= b"0000";
else
Nbit <= Nbit + 1;
end if;
end if;
else
Nbit <= b"0000";
end if;
end if;
end process;
process (state, counter, TxEnable, Nbit)
-- variable Nbit: integer range 0 to 9 := 0;
begin
next_state <= state; --default is to stay in
current
state
case (state) is
when waiting =>
if (TxEnable = '1') then --
rising_edge(TxEnable)

```

        next_state <= writing;
    end if;

    when writing =>
        if (counter = Rs232BitTime) then
            if (Nbit = b"1001") then
                - 8: ending
                    count
                        next_state <=
ending;
                    else
                        next_state <=
writing;
                    end if;
            end if;
        end if;

    when ending =>
        if (TxEnable = '0') then
            next_state <= waiting;
        else
            next_state <= writing;
        end if;
    when others =>
        next_state <= waiting;
    end case;
end process;
--MEALY State-Machine - Outputs based on state and
inputs
OUTPUT_DECODE: process (state, Nbit)
begin
    --insert statements to decode internal output signals
    --below is simple example
    case state is
        when waiting =>
            TxDone <= '0';
            Rs232Tx <= '1';

        when writing =>
            if (Nbit = b"0000") then -- 9:
beginner count
                Rs232Tx <= '0';
            elsif (Nbit = b"1001") then
                Rs232Tx <= '1';
            else
                Rs232Tx <=
TxData(conv_integer(Nbit)-1);
            end if;
            TxDone <= '0';

        when ending =>
            TxDone <= '1';
            Rs232Tx <= '1';

        when others =>

```

Rs232Tx <= '1';
end case;
end process;
end Behavioral_taker;

В таблице 8.3.2 показан листинг проверки RS-232 Transmitter на языке VHDL

Таблица 8.3.2– Листинг проверки RS-232 Transmitter на языке VHDL

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;--std.textio
use std.textio.ALL;
entity testbench is
end testbench;
architecture nature of testbench is
type state_type is (writing, waiting);
component taker
port(
SysClk: in std_logic;
SysReset: in std_logic; -- activ = '0'
TxEnable: in std_logic; -- activ = '1'
TxData: in std_logic_vector (7 downto 0);
Rs232Tx: out std_logic; -- bit;
TxDone: out std_logic
);
end component;
signal Ndata: std_logic_vector (3 downto 0) := b"0000";
signal state, next_state : state_type;
signal cnt: std_logic_vector (27 downto 0) := (others =>
'0');
constant max_count: std_logic_vector (27 downto 0) :=
X"02FC6C0";--1Hz = BEBC200 0032E10
signal SysClk: std_logic := '0';
signal SysReset: std_logic := '1'; -- activ = '0'
signal TxEnable: std_logic := '1'; -- activ = '1'
signal TxData: std_logic_vector (7 downto 0);
signal Rs232Tx: std_logic; -- bit;
signal TxDone: std_logic;
begin
add: taker
port map(

when 10 =>
txdata <= x"64";
when 12 =>
txdata <= x"0d";
when 13 =>
txdata <= x"09";
when others =>
txdata <= x"0d";
end case;
end if;
end if;
if (rising_edge(sysclk)) then
state <= next_state;
end if;
end process;
sysload_as: process(state)
begin
if (state = waiting) then
txenable <= '0';
else
txenable <= '1';
end if;
end process;
sysstate: process(state, txdone, cnt)
begin
next_state <= state;
state <= next_state;
end if;
end process;
sysload_as: process(state)
begin
if (state = waiting) then
txenable <= '0';
else
txenable <= '1';
end if;
end process;
sysstate: process(state, txdone, cnt)
begin
next_state <= state;

```

if (state = writing) then
    if (TxDone = '1' and Ndata = b"1101") then
        next_state <= waiting;
    end if;
else
    if (cnt = 0) then
        next_state <= writing;
    end if;
end if;

end process;

end nature;

```

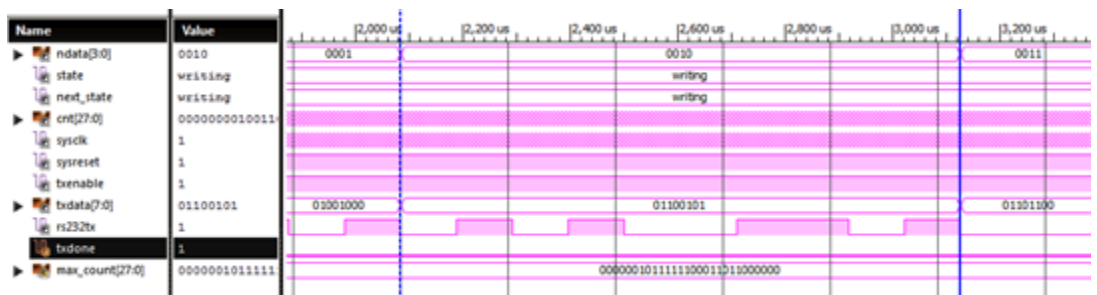


Рисунок 8.3.2 Временная диаграмма передачи 1 слова в обратном порядке бит (выделенная область)

Сигналы модуля ТВ:

max_count – содержит значение, которое определяет частоту шины virtex 5, равной 200 МГц.

Cnt – счетчик до максимального значения max_count.

State – состояние в котором находится модуль передачи, их 3: ожидание (waiting), запись (передача - writing), конец передачи (ending).

next_state – следующее записанное состояние.

SysReset – общий сброс.

TxEnable – разрешение передачи.

TxData – данные которые надо передать (8 битная шина), содержит одну букву (слово).

Ndata – номер слова, которой нужно передать (от 0 до 13).

 


Рисунок 8.3.2 Временные диаграммы передачи сообщения из 13 байт (в конце код символа, соответствующий переносу каретки)

Сигналы модуля передатчика:

Входные:

Clk – тактовый сигнал.

SysReset – общий сброс.

TxEnable – разрешение передачи.

TxData – данные которые надо передать (8 битная шина), содержит одну букву (слово).

Ndata – номер слова, которой нужно передать (от 0 до 13).

max_count – содержит значение, которое определяет частоту шины virtex 5, равной 200 МГц.

Выходные:

TxDone – подтверждение передачи.

Rs232Tx – бит данных.

Внутренние:

counter– счетчик до максимального значения Rs232BitTime, который определяет длительность (кол-во тактов) одного бита.

Nbit – номер текущего бита для передачи – 10 бит (от 0 до 9).

State – состояние в котором находится модуль передачи, их 3: ожидание (waiting), запись (передача - writing), конец передачи (ending).

next_state – следующее записанное состояние.

Rs232BitTime – константа, содержит значение, которое определяет скорость передачи. В примере скорость соответствует 9600 бод (бит/сек, с учетом значащих бит и бит старт и стоп).

8.4 RS-232 на основе USARTVerilog

В состав устройства входит тестовый файл (ТВ) и модуль передатчика (taker). Ниже представлена схема.

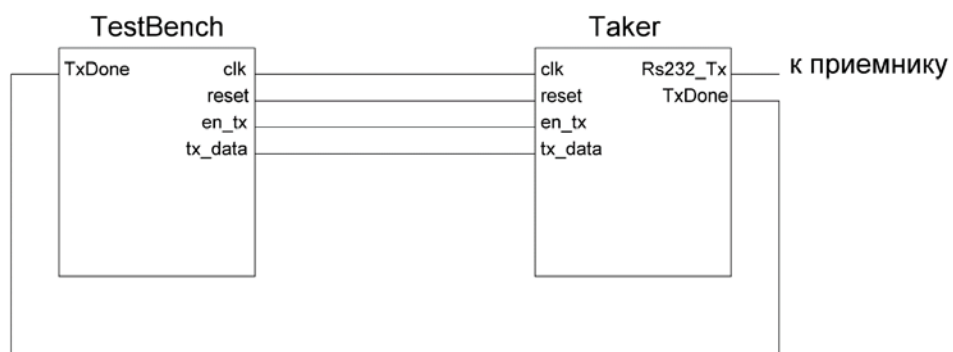


Рисунок 8.3.1 Схема USART - RS 232 передатчика

Программа написана для платы Virtex 5, где частота тактовой шины равна 200 МГц, а скорость передатчика USART 9600 бод.

Когда модуль передатчика отправил одно из слов, он выставляет линию txDone = '1' (которая связывает два модуля и является ОС), и наш ТВ отправляет следующее слово (букву сообщения из 8 бит, изначально записанного в ТВ).

Наше сообщение хранится в модуле ТВ и задано в кодировке ASCII. Оно передается циклически. Т.е. на стороне приемника (компьютера), будет постоянно приниматься данное сообщение ('HELLOWORLD!').

В таблице 8.4.1 показан листинг uart реализации RS-232 на основе USART на языке Verilog

Таблица 8.4.1– Листинг uatr реализации RS-232 на основе USART на языке Verilog

module uart(input wire [7:0] din,
input wire wr_en,
input wire clk_50m,
output wire tx,
output wire tx_busy,
input wire rx,
output wire rdy,
input wire rdy_clr,
output wire [7:0] dout);
wire rxclk_en, txclk_en;
baud_rate_genuart_baud(.clk_50m(clk_50m),
.rxclk_en(rxclk_en),
.txclk_en(txclk_en));
transmitter uart_tx(.din(din),
.wr_en(wr_en),
.clk_50m(clk_50m),
.clken(txclk_en),
.tx(tx),
.tx_busy(tx_busy));
receiver uart_rx(.rx(rx),
.rdy(rdy),
.rdy_clr(rdy_clr),
.clk_50m(clk_50m),
.clken(rxclk_en),
.data(dout));
Endmodule

В таблице 8.4.2 показан листинг receiver реализации RS-232 на основе USART на языке Verilog

Таблица 8.4.2– Листинг receiver реализации RS-232 на основе USART на языке Verilog

module receiver(input wire rx,
output regrdy,
input wire rdy_clr,
input wire clk_50m,
input wire clken,
output reg [7:0] data);
initial begin
rdy = 0;
data = 8'b0;
end
parameter RX_STATE_START = 2'b00;
parameter RX_STATE_DATA = 2'b01;
parameter RX_STATE_STOP = 2'b10;
reg [1:0] state = RX_STATE_START;
reg [3:0] sample = 0;
reg [3:0] bitpos = 0;
reg [7:0] scratch = 8'b0;
always @(posedge clk_50m) begin
if (rdy_clr)
rdy<= 0;
if (clken) begin
case (state)
RX_STATE_START: begin
/*
* Start counting from the first low sample,
once we've
* sampled a full bit, start collecting data
bits. */
if (!rx sample != 0)
sample <= sample + 4'b1;
if (sample == 15) begin
state <= RX_STATE_DATA;
bitpos<= 0;
sample <= 0;
scratch <= 0;
end
end
RX_STATE_DATA: begin
sample <= sample + 4'b1;
if (sample == 4'h8) begin
scratch[bitpos[2:0]] <= rx;
bitpos<= bitpos + 4'b1;
end
if (bitpos == 8 && sample == 15)
state <= RX_STATE_STOP;
end
RX_STATE_STOP: begin

	/*
exactly the	* Our baud clock may not be running at
thing that	* same rate as the transmitter. If we
bit, allow	* we're at least half way into the stop
bit.	* transition into handling the next start
	*/
begin	if (sample == 15 (sample >= 8 && !rx))
	state <= RX_STATE_START;
	data <= scratch;
	rdy<= 1'b1;
	sample <= 0;
	end else begin
	sample <= sample + 4'b1;
	end
	end
	default: begin
	state <= RX_STATE_START;
	end
	endcase
	end
	end
	endmodule

В таблице 8.4.3 показан листинг transmitter реализации RS-232 на основе USART на языке Verilog

Таблица 8.4.3– Листинг transmitter реализации RS-232 на основе USART на языке Verilog

module transmitter(input wire [7:0] din,
input wire wr_en,
input wire clk_50m,
input wire clken,
output regtx,
output wire tx_busy);
initial begin
tx = 1'b1;
end
parameter STATE_IDLE = 2'b00;
parameter STATE_START = 2'b01;
parameter STATE_DATA = 2'b10;
parameter STATE_STOP = 2'b11;
reg [7:0] data = 8'h00;
reg [2:0] bitpos = 3'h0;
reg [1:0] state = STATE_IDLE;
always @(posedge clk_50m) begin

case (state)
STATE_IDLE: begin
if (wr_en) begin
state <= STATE_START;
data <= din;
bitpos <= 3'h0;
end
end
STATE_START: begin
if (clken) begin
tx <= 1'b0;
state <= STATE_DATA;
end
end
STATE_DATA: begin
if (clken) begin
if (bitpos == 3'h7)
state <= STATE_STOP;
else
bitpos <= bitpos + 3'h1;
tx <= data[bitpos];
end
end
STATE_STOP: begin
if (clken) begin
tx <= 1'b1;
state <= STATE_IDLE;
end
end
default: begin
tx <= 1'b1;
state <= STATE_IDLE;
end
endcase
end
assign tx_busy = (state != STATE_IDLE);
endmodule

В таблице 8.4.4 показан листинг baudrategen реализации RS-232 на основе USART на языке Verilog

Таблица 8.4.4– Листинг baud rate gen реализации RS-232 на основе USART на языке Verilog

module baud_rate_gen(input wire clk_50m,
output wire rxclk_en,
output wire txclk_en);
parameter RX_ACC_MAX = 50000000 / (115200 * 16);
parameter TX_ACC_MAX = 50000000 / 115200;
parameter RX_ACC_WIDTH = \$clog2(RX_ACC_MAX);
parameter TX_ACC_WIDTH = \$clog2(TX_ACC_MAX);
reg [RX_ACC_WIDTH - 1:0] rx_acc = 0;
reg [TX_ACC_WIDTH - 1:0] tx_acc = 0;

assign rxclk_en = (rx_acc == 5'd0);
assign txclk_en = (tx_acc == 9'd0);
always @(posedge clk_50m) begin
if (rx_acc == RX_ACC_MAX[RX_ACC_WIDTH - 1:0])
rx_acc<= 0;
else
rx_acc<= rx_acc + 5'b1;
end
always @(posedge clk_50m) begin
if (tx_acc == TX_ACC_MAX[TX_ACC_WIDTH - 1:0])
tx_acc<= 0;
else
tx_acc<= tx_acc + 9'b1;
end
endmodule

В таблице 8.4.5 показан листинг проверки RS-232 на основе USART на языке Verilog

Таблица 8.4.5– Листинг проверки RS-232 на основе USART на языке Verilog

`include "uart.v"
module uart_tx_test();
reg [7:0] data = 0;
regclk = 0;
reg enable = 0;
wire tx_busy;
wire rdy;
wire [7:0] rxdata;
wire loopback;
regrdy_clr = 0;
uarttest_uart(.din(data),
.wr_en(enable),
.clk_50m(clk),
.tx(loopback),
.tx_busy(tx_busy),
.rx(loopback),
.rdy(rdy),
.rdy_clr(rdy_clr),
.dout(rxdata));
initial begin
\$dumpfile("uart.vcd");
\$dumpvars(0, uart_tx_test);
enable <= 1'b1;
#2 enable <= 1'b0;
end

```

always begin
    #1 clk = ~clk;
end

always @(posedgerdy) begin
    #2 rdy_clr<= 1;
    #2 rdy_clr<= 0;
    if (rxdata != data) begin
        $display("FAIL: rx data %x does not match tx %x",
            rxdata,
            data);
        $finish;
    end else begin
        if (rxdata == 8'hff) begin
            $display("SUCCESS: all bytes verified");
            $finish;
        end
        data <= data + 1'b1;
        enable <= 1'b1;
        #2 enable <= 1'b0;
    end
end

endmodule

```

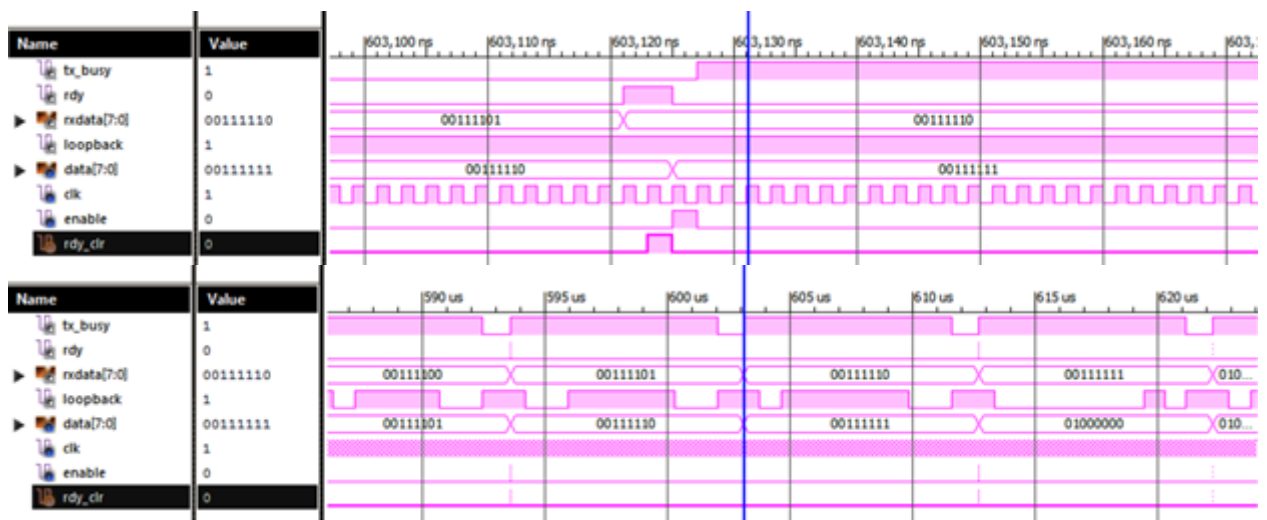


Рисунок 8.4 Временные диаграммы работы RS-232 на основе USARTна языке Verilog

8.5 I2C Verilog

I²C (ИИС, англ. Inter-Integrated Circuit) — последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами внутри электронных приборов. Использует две двунаправленные линии связи (SDA и SCL), применяется для соединения низкоскоростных периферийных компонентов с процессорами и микроконтроллерами (например, на материнских платах, во встраиваемых системах, в мобильных телефонах). Реализовать данную шину на языке Verilog.

В таблице 8.5.1 показан листинг реализации I2C Verilogна языке Verilog

<pre> t_su_dat = (freq>> 2) + 1, // Data valid to SCL rising, 250ns from spec </pre>
<pre> t_hold = (freq>> 1) + 1, // SCL falling to SDA changing 0 from spec, </pre>
<pre> 0.5us for AD9888 </pre>
<pre> t_su_sto = 4 * freq; // SCL high to SDA high for STOP condition, </pre>
<pre> 4us from spec </pre>
<pre> localparam time_width = clogb2(t_low + 1); // Declare enough bits to hold </pre>
<pre> maximum delay (5 us) </pre>
<pre> reg [time_width-1:0] timer; </pre>
<pre> // Ceiling of log base 2 from the Verilog Language Reference Manual: </pre>
<pre> function integer clogb2; </pre>
<pre> input [31:0] value; </pre>
<pre> begin </pre>
<pre> value = value - 1; </pre>
<pre> for (clogb2 = 0; value > 0; clogb2 = clogb2 + 1) </pre>
<pre> value = value >> 1; </pre>
<pre> end </pre>
<pre> endfunction </pre>
<pre> reg [31:0] ctrl_reg; // I2C control register </pre>
<pre> // Bit definitions: </pre>
<pre> // 31 Read / not write. </pre>
<pre> // 30 Repeated Start. On read cycles setting this bit uses repeated </pre>
<pre> start instad of stop start sequence. </pre>
<pre> // 29:24 Reserved. </pre>
<pre> // 23:17 7-bit I2C address of slave. </pre>
<pre> // 16 Don't care. Allows use of read or write address when writing </pre>
<pre> this byte. </pre>
<pre> // 15:8 Register Subaddress </pre>
<pre> // 7:0 Data to write. Don't care on read cycles. </pre>
<pre> //reg [31:0] status; // I2C status register </pre>
<pre> // Bit definitions </pre>
<pre> // 31 Busy. Not ready to accept new control register writes. </pre>
<pre> // 30 Address NACK. Last address cycle resulted in no acknowledge </pre>
<pre> from slave. </pre>
<pre> // 29 Data NACK. Last data write cycle resulted in no acknowledge </pre>
<pre> from slave. </pre>
<pre> // 28 Read. Most recently completed cycle was a read. Data in bits </pre>
<pre> 7:0 is valid. </pre>
<pre> // 27 Overrun. An attempt was made to write the ctrl_reg while </pre>
<pre> busy. Cleared </pre>
<pre> // on successful write of ctrl_reg. </pre>
<pre> // 26 Initializing - waiting for SDA to go high after </pre>

module reset
// 25:8 Reserved. Tied to zero.
// 7:0 Read data. Valid after a read cycle when bit 28 is set.
reg [26:0] shift_reg; // Data to shift out. Includes ack positions: 1 =
NACK or slave ack.
reg [4:0] bit_count; // Counts bits during shift states.
reg [3:0] state; // Main state machine state variable
reg [3:0] rtn_state; // Return state for "subroutines"
reg sda, scl; // debounced, deglitched SDA and SCL inputs
reg wr_cyc; // Every access starts with a write cycle for
subaddress.
reg [7:0] read_data; // Input shift register for reads
reg [3:0] scl_startup_count; // Clock SCL at least 12 times after SDA
is detected high
// Debounce and deglitch input signals
reg [3:0] sda_sr, scl_sr;
always @ (posedgesys_clock or posedge reset)
if (reset)
begin
sda_sr<= 4'b1111; // Start up assuming quiescent state of inputs
sda<= 1;
end
else
begin
sda_sr<= {sda_sr[2:0], sda_in};
if (sda_sr == 4'b0000) sda<= 0;
else if (sda_sr == 4'b1111) sda<= 1;
scl_sr<= {scl_sr[2:0], scl_in};
if (scl_sr == 4'b0000) scl<= 0;
else if (scl_sr == 4'b1111) scl<= 1;
end
// Define states:
localparam pre_start_up = 0,
start_up = 1,
idle = 2,
start = 3,
clock_low = 4,
shift_data = 5,
clock_high = 6,
stop = 7,
spin = 15;

always @ (posedgesys_clock or posedge reset)
if (reset)
begin
timer<= t_low;
state<= pre_start_up;
rtn_state<= pre_start_up;
ctrl_reg<= 0;
status<= 32'h84000000; // Busy, initializing
shift_reg<= {27{1'b1}};
bit_count<= 0;
float_sda<= 1;
float_scl<= 1;
wr_cyc<= 1;
read_data<= 0;
scl_startup_count<= 0;
end
else
begin
if (wr_ctrl)
begin
if (status[31]) // busy
begin
status[27] <= 1; // Set overrun flag on unsuccessful
attempt to write
ctrl_reg
end
else // not busy
begin
ctrl_reg<= ctrl_data;
status[27] <= 0; // Clear overrun flag on successful write
to ctrl_reg
end
end
case (state)
// In pre-start-up state wait for SDA to go high
while clocking
SCL as necessary
pre_start_up:
begin
if (timer == 0) // every 5 us
begin
if (float_scl)
begin
if (sda&& (scl_startup_count == 12)) // quiescent?
begin
scl_startup_count<= 0;
state<= start_up;
end
else
float_scl<= 0; // Start another SCL clock cycle if SDA is
still low
timer<= t_low;
scl_startup_count<= scl_startup_count + 1;
end
end
else // Currently driving SCL

begin
float_scl<= 1; // Release SCL
timer<= t_low;
end
end
else if (scl !float_scl) // Start timing after rising edge of SCL if
not driven
begin
timer<= timer - 1;
end
end
// In start-up state, generate a start and stop with no clocks in
between
start_up:
if (timer == 0) // every 5 us
begin
timer<= t_low;
scl_startup_count<= scl_startup_count + 1;
if (scl_startup_count == 2) float_sda<= 0; // Create a start condition
if (scl_startup_count == 12) float_sda<= 1; // Create a stop condition
if (scl_startup_count == 15) state <= idle;
end
else
begin
timer<= timer - 1;
end
end
idle:
begin
float_sda<= 1;
float_scl<= 1;
wr_cyc<= 1;
status[31] <= 0; // Not busy
status[26] <= 0; // Done initialization
if (wr_ctrl& !status[31]) // successful write to ctrl_reg
begin
state<= start;
status[31] <= 1; // go busy
end
end
start:
begin
// Create high to low transition on SDA.
// Both SDA and SCL were high at least 4.7us before entering
this state
float_sda<= 0;
float_scl<= 1;
if (!sda) // Continue when we see sda driven low
begin
// 7-bit ADDR, R/WN, Slave Ack, 8-bit Subaddr, Slave Ack,

	8-bit Data, Slave Ack
	// Data byte and final Slave Ack do not apply
for reads	
	// For Stop then start, SDA must be low after
last ack	
cycle.	
	// For repeated start, SDA must be high after
last ack	
cycle.	
	if (ctrl_reg[31]) // reading requires subaddr write then
data read	
	if (wr_cyc)
	shift_reg<=
	{ctrl_reg[23:17],1'b0,1'b1,ctrl_reg[15:8],1'b1,ctrl_reg[30]
	,7'b0,1'b0};
	else
	shift_reg<=
	{ctrl_reg[23:17],1'b1,1'b1,8'hff,1'b1,8'b0,1'b0};
	else // Writing
	shift_reg<=
	{ctrl_reg[23:17],1'b0,1'b1,ctrl_reg[15:8],1'b1,ctrl_reg[7:0]
],1'b1};
	bit_count<= 0;
	timer<= t_hd_sta; // 4.0us from the spec
	rtn_state<= clock_low;
	state<= spin;
	end
	end
	clock_low:
	begin
	// Assert SCL low and when it is low, wait for
t_hold before	
	changing SDA
	float_scl<= 0;
	if (!scl) // Continue when SCL line has gone low
	begin
	timer<= t_hold; // extra 0.5 us for AD9888
	rtn_state<= shift_data;
	state<= spin;
	end
	end
	shift_data:
	begin
	// Shift data onto the SDA line
	float_sda<= shift_reg[26];
	shift_reg<= {shift_reg[25:0],1'b0}; // shift left
	timer<= t_low; // 4.7us min from spec
	rtn_state<= clock_high;
	state<= spin;
	end
	clock_high:
	begin
	// Release low drive on SCL and when it goes high
	// sample SDA and move on
	float_scl<= 1;
	if (scl)

begin
bit_count<= bit_count + 1;
if (bit_count == 8) // Address ACK cycle
begin
status[30] <= sda; // SDA should be driven low for slave
ACK
end
else if ((bit_count == 17) &wr_cyc (bit_count == 26))
// Data ACK
cycles
begin
status[29] <= sda; // SDA should be driven low for slave
ACK
end
if ((bit_count == 18) &ctrl_reg[31] // Reading and past
first data
ack
(bit_count == 27)) //
Past second
data ack
begin
timer<= t_su_sto; // 4.0us from spec
rtn_state<= stop;
state<= spin;
end
else
begin
if (bit_count != 17) read_data<= {read_data[6:0],sda}; //
shift data
in, MSB first
timer<= t_high; // 4.0us from spec, but use 5.0 instead to
meet cycle
time
rtn_state<= clock_low;
state<= spin;
end
end
end
stop:
begin
// We get here twice for read cycles, once for
writes. On
reads if
// using repeated start we don't need to wait as
long before
asserting SDA
// for start since t_su_sto has already elapsed
(4.0us)
float_sda<= 1; // SDA will already be high in the case of
repeated
start
if (sda)
begin
if (ctrl_reg[31]) // reading
begin
if (wr_cyc) // just finished sending subaddress
begin
if (ctrl_reg[30]) // repeated start

timer<= t_su_sta - t_su_sto;
else
timer<= t_su_sta;
rtn_state<= start;
end
else
begin
status[7:0] <= read_data;
status[28] <= 1;
timer<= t_su_sta; // Setup to start is same as bus-free,
4.7us from
spec
rtn_state<= idle; // For writes we're all done
end
wr_cyc<= 0;
state<= spin;
end
else // writing
begin
status[28] <= 0;
timer<= t_su_sta; // Setup to start is same as bus-free,
4.7us from
spec
rtn_state<= idle; // For writes we're all done
state<= spin;
end
end
end
spin:
begin
// stay in this state for requested time period
then "return"
if (timer > 0)
begin
timer<= timer - 1;
end
else
begin
state<= rtn_state;
end
end
endcase
end
endmodule
`default_nettype wire

В таблице 8.5.2 показан листинг проверки I2C Verilogна языке Verilog

Таблица 8.5.2– Листинг проверки I2C на языке Verilog

module i2c_master_tb;
// Inputs
regsys_clock;
reg reset;

```

reg [31:0] ctrl_data;
regwr_ctrl;
// Outputs
wire [31:0] status;
// Bidirs
wire SDA;
wire SCL;

pullup (SDA);
pullup (SCL);

// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
I2C_master
#(
    .freq          (100)
)
uut
(
    .SDA          (SDA),
    .SCL          (SCL),
    .sys_clock    (sys_clock),
    .reset        (reset),
    .ctrl_data    (ctrl_data),
    .wr_ctrl      (wr_ctrl),
    .status       (status)
);
initial begin
    // Initialize Inputs
    sys_clock = 0;
    reset = 1;
    // Write 'h44 to register 'h55 in I2C slave 'h66
    ctrl_data = 32'h00665544;
    wr_ctrl = 0;
    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #101;
    reset = 0;
    // Add stimulus here
    #220000
    @ (posedgesys_clock) wr_ctrl<= #1 1;
    @ (posedgesys_clock) wr_ctrl<= #1 0;
end
alwayssys_clock = #5 !sys_clock;
endmodule

```



Рисунок 8.5 Временные диаграммы работы I2Cна языке Verilog

Теперь проведем тоже самое на языке VHDL.

Задание: реализация I2C интерфейса на языке VHDL

Первоисточник:[https://www.eewiki.net/display/LOGIC/I2C%20Master%20\(VHDL\)#I2C+Master\(VHDL\)-TheoryofOperation](https://www.eewiki.net/display/LOGIC/I2C%20Master%20(VHDL)#I2C+Master(VHDL)-TheoryofOperation)

Представленная реализация интерфейса представляет собой мастер, построенный на базе спецификации «NXPUM10204 I2C-busspecification». Включает в себя следующий функционал:

- определяемые пользователем параметры, определяющие частоту внутреннего тактового генератора и скорость шины (SCL);
- система генерирует следующий комплекс условий: Start, Stop, RepeatedStart и Acknowledge;
- используется 7-битная адресация подчиненных устройств.

На рисунке 8.6.1 представлена структура моделируемой системы.

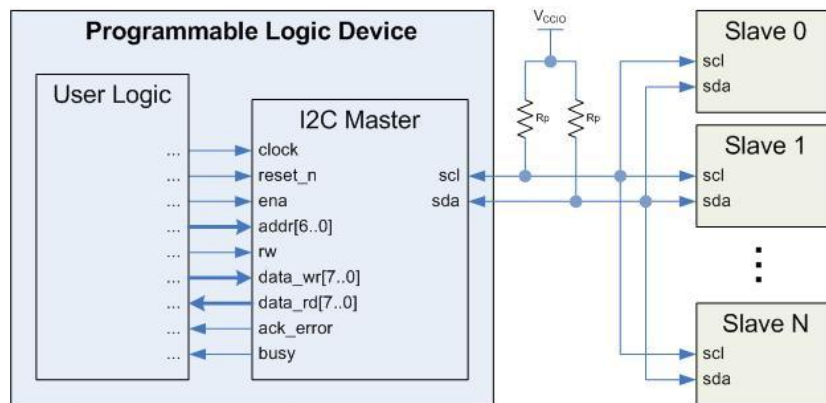


Рисунок 8.6.1– Структура моделируемой системы I2CVHDL

За программную реализацию мастера (I2CMaster) отвечает главная программа, а за код логики пользователя (UserLogic) – тестовая программа.

В таблице 8.5.3 показан листинг реализации I2C Verilogна языке VHDL

Таблица 8.5.3– Листинг реализации I2C на языке VHDL

--	FileName:	i2c_master.vhd
--	Dependencies:	none
--	Design Software:	Quartus II 64-bit Version 13.1 Build 162 SJ Full
	Version	
--		
--	HDL CODE IS PROVIDED "AS IS." DIGI-KEY EXPRESSLY DISCLAIMS ANY WARRANTY OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL DIGI-KEY BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, LOST PROFITS OR LOST DATA, HARM TO YOUR EQUIPMENT, COST OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS, TECHNOLOGY OR SERVICES, ANY CLAIMS	

--	BY THIRD PARTIES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY
DEFENSE	
	THEREOF),
--	ANY CLAIMS FOR INDEMNITY OR CONTRIBUTION, OR OTHER
SIMILAR COSTS.	

	LIBRARY ieee;
	USE ieee.std_logic_1164.all;
	USE ieee.std_logic_unsigned.all;
	ENTITY i2c_master IS
	GENERIC(
	input_clk : INTEGER := 50_000_000; --input clock speed
from user	logic in Hz
	bus_clk : INTEGER := 400_000); --speed the i2c bus
(scl) will	run at in Hz
	PORT(
	clk : IN STD_LOGIC; --system
clock	
	reset_n : IN STD_LOGIC; --active
low reset	
	ena : IN STD_LOGIC; --latch
in command	
	addr : IN STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0); --
address of target	
	slave
	rw : IN STD_LOGIC; --'0' is
write, '1	is read
	data_wr : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --data
to write to	slave
	busy : OUT STD_LOGIC; --
indicates	transaction in progress
	data_rd : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --data
read from	slave
	ack_error : BUFFER STD_LOGIC; --flag
if improper	acknowledge from slave
	sda : INOUT STD_LOGIC; --serial
data	output of i2c bus
	scl : INOUT STD_LOGIC); --serial
clock	output of i2c bus
	END i2c_master;
	ARCHITECTURE logic OF i2c_master IS
	CONSTANT divider : INTEGER := (input_clk/bus_clk)/4; --
number of	clocks in 1/4 cycle of scl
	TYPE machine IS(ready, start, command, slv_ack1, wr, rd,
slv_ack2	mstr_ack, stop); --needed states

SIGNAL state	: machine;	--
state machine		
SIGNAL data_clk	: STD_LOGIC;	--
data clock		
	for sda	
SIGNAL data_clk_prev	: STD_LOGIC;	--
data clock		
	during previous system clock	
SIGNAL scl_clk	: STD_LOGIC;	--
constantly		
	running internal scl	
SIGNAL scl_ena	: STD_LOGIC := '0';	--
enables		
	internal scl to output	
SIGNAL sda_int	: STD_LOGIC := '1';	--
internal sda		
SIGNAL sda_ena_n	: STD_LOGIC;	--enables
	internal sda to output	
SIGNAL addr_rw	: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);	--
latched in		
	address and read/write	
SIGNAL data_tx	: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);	--
latched in		
	data to write to slave	
SIGNAL data_rx	: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);	--
data received		
	from slave	
SIGNAL bit_cnt	: INTEGER RANGE 0 TO 7 := 7;	--
tracks bit		
	number in transaction	
SIGNAL stretch	: STD_LOGIC := '0';	--
identifies if		
	slave is stretching scl	
	BEGIN	
	--generate the timing for the bus clock (scl_clk) and the data clock	
	(data_clk)	
	PROCESS(clk, reset_n)	
	VARIABLE count : INTEGER RANGE 0 TO divider*4;	--
	timing for clock	
	generation	
	BEGIN	
	IF(reset_n = '0') THEN	--reset asserted
	stretch <= '0';	
	count := 0;	
	ELSIF(clk'EVENT AND clk = '1') THEN	
	data_clk_prev <= data_clk;	--store previous
	value of data	
	clock	
	IF(count = divider*4-1) THEN	--end of timing
	cycle	
	count := 0;	--reset timer
	ELSIF(stretch = '0') THEN	--clock stretching from slave
	not detected	
	count := count + 1;	--continue clock
	generation	
	timing	
	END IF;	
	CASE count IS	

of clocking	WHEN 0 TO divider-1 =>	--first 1/4 cycle
	scl_clk <= '0';	
	data_clk <= '0';	
of clocking	WHEN divider TO divider*2-1 =>	--second 1/4 cycle
	scl_clk <= '0';	
	data_clk <= '1';	
of clocking	WHEN divider*2 TO divider*3-1 =>	--third 1/4 cycle
	scl_clk <= '1';	--release scl
is	IF(scl = '0') THEN	--detect if slave
	stretching clock	
	stretch <= '1';	
	ELSE	
	stretch <= '0';	
	END IF;	
	data_clk <= '1';	
clocking	WHEN OTHERS =>	--last 1/4 cycle of
	scl_clk <= '1';	
	data_clk <= '0';	
	END CASE;	
	END IF;	
	END PROCESS;	
rising	--state machine and writing to sda during scl low (data_clk	
	edge)	
	PROCESS(clk, reset_n)	
	BEGIN	
	IF(reset_n = '0') THEN	--reset asserted
initial state	state <= ready;	--return to
available	busy <= '1';	--indicate not
impedance	scl_ena <= '0';	--sets scl high
impedance	sda_int <= '1';	--sets sda high
acknowledge error	ack_error <= '0';	--clear
	flag	
bit counter	bit_cnt <= 7;	--restarts data
port	data_rd <= "00000000";	--clear data read
clock	ELSIF(clk'EVENT AND clk = '1') THEN	
	IF(data_clk = '1' AND data_clk_prev = '0') THEN	--data
	rising edge	
	CASE state IS	
	WHEN ready =>	--idle state
requested	IF(ena = '1') THEN	--transaction
	busy <= '1';	--flag busy
	addr_rw <= addr & rw;	--collect requested slave
	address and command	

	data_tx <= data_wr;	--collect requested data to
	write	
bit	state <= start;	--go to start
	ELSE	--remain idle
	busy <= '0';	--unflag busy
	state <= ready;	--remain idle
	END IF;	
transaction	WHEN start =>	--start bit of
continuous	busy <= '1';	--resume busy if
	mode	
address bit to	sda_int <= addr_rw(bit_cnt);	--set first
	bus	
	state <= command;	--go to command
command byte	WHEN command =>	--address and
	of transaction	
transmit finished	IF(bit_cnt = 0) THEN	--command
	sda_int <= '1';	--release sda for slave
	acknowledge	
	bit_cnt <= 7;	--reset bit counter for
	"byte" states	
acknowledge	state <= slv_ack1;	--go to slave
	(command)	
cycle of	ELSE	--next clock
	command state	
transaction	bit_cnt <= bit_cnt - 1;	--keep track of
	bits	
address/command bit	sda_int <= addr_rw(bit_cnt-1);	--write
	to bus	
command	state <= command;	--continue with
	END IF;	
	WHEN slv_ack1 =>	--slave acknowledge bit
	(command)	
	IF(addr_rw(0) = '0') THEN	--write command
bit of data	sda_int <= data_tx(bit_cnt);	--write first
byte	state <= wr;	--go to write
	ELSE	--read command
from incoming	sda_int <= '1';	--release sda
	data	
byte	state <= rd;	--go to read
	END IF;	
transaction	WHEN wr =>	--write byte of
continuous	busy <= '1';	--resume busy if

	mode	
transmit	IF(bit_cnt = 0) THEN	--write byte
	finished	
for slave	sda_int <= '1';	--release sda
	acknowledge	
counter for	bit_cnt <= 7;	--reset bit
	"byte" states	
	state <= slv_ack2;	--go to slave acknowledge
	(write)	
cycle of write	ELSE	--next clock
	state	
transaction	bit_cnt <= bit_cnt - 1;	--keep track of
	bits	
to bus	sda_int <= data_tx(bit_cnt-1);	--write next bit
writing	state <= wr;	--continue
	END IF;	
	END IF;	
	busy <= '1';	--resume busy if continuous
	mode	
	IF(bit_cnt = 0) THEN	--read byte receive
	finished	
	IF(ena = '1' AND addr_rw = addr & rw) THEN	
	--continuing with another read at same	
	--address	
the byte has	sda_int <= '0';	--acknowledge
	been received	
continuing	ELSE	--stopping or
	with a write	
acknowledge	sda_int <= '1';	--send a no-
	(before stop or repeated start)	
	END IF;	
counter for	bit_cnt <= 7;	--reset bit
	"byte" states	
received data	data_rd <= data_rx;	--output
acknowledge	state <= mstr_ack;	--go to master
cycle of read	ELSE	--next clock
	state	
transaction	bit_cnt <= bit_cnt - 1;	--keep track of
	bits	
reading	state <= rd;	--continue
	END IF;	
	WHEN slv_ack2 =>	--slave acknowledge bit

	(write)	
transaction	IF(ena = '1') THEN	--continue
accepted	busy <= '0';	--continue is
	addr_rw <= addr & rw;	--collect requested slave
	address and command	
requested data to	data_tx <= data_wr;	--collect
	write	
transaction with	IF(addr_rw = addr & rw) THEN	--continue
	another write	
bit of data	sda_int <= data_wr(bit_cnt);	--write first
byte	state <= wr;	--go to write
transaction with	ELSE	--continue
	a read or new slave	
start	state <= start;	--go to repeated
	END IF;	
transaction	ELSE	--complete
	state <= stop;	--go to stop bit
	END IF;	
	WHEN mstr_ack =>	--master acknowledge bit
	after a read	
transaction	IF(ena = '1') THEN	--continue
accepted and	busy <= '0';	--continue is
	data received is available on bus	
	addr_rw <= addr & rw;	--collect requested slave
	address and command	
	data_tx <= data_wr;	--collect requested data to
	write	
	IF(addr_rw = addr & rw) THEN	--continue transaction with
	another read	
	sda_int <= '1';	--release sda from incoming
	data	
byte	state <= rd;	--go to read
transaction with	ELSE	--continue
	a write or new slave	
	state <= start;	--repeated start
	END IF;	
transaction	ELSE	--complete
	state <= stop;	--go to stop bit
	END IF;	
transaction	WHEN stop =>	--stop bit of
	busy <= '0';	--unflag busy
state	state <= ready;	--go to idle
	END CASE;	

	ELSIF(data_clk = '0' AND data_clk_prev = '1') THEN	--data
clock	falling edge	
	CASE state IS	
	WHEN start =>	
starting new	IF(scl_ena = '0') THEN	--
	transaction	
scl output	scl_ena <= '1';	--enable
acknowledge	ack_error <= '0';	--reset
	error output	
	END IF;	
	WHEN slv_ack1 =>	--receiving slave
	acknowledge (command)	
	IF(sda /= '0' OR ack_error = '1') THEN	--no-acknowledge or
	previous no-acknowledge	
	ack_error <= '1';	--set error output
	if no-acknowledge	
	END IF;	
	WHEN rd =>	--receiving slave
	data	
	data_rx(bit_cnt) <= sda;	--receive current
	slave data bit	
	WHEN slv_ack2 =>	--receiving slave
	acknowledge (write)	
	IF(sda /= '0' OR ack_error = '1') THEN	--no-acknowledge or
	previous no-acknowledge	
error output	ack_error <= '1';	--set
	if no-acknowledge	
	END IF;	
	WHEN stop =>	
scl	scl_ena <= '0';	--disable
	WHEN OTHERS =>	
	NULL;	
	END CASE;	
	END IF;	
	END IF;	
	END PROCESS;	
	--set sda output	
	WITH state SELECT	
	sda_ena_n <= data_clk_prev WHEN start,	--generate start
	condition	
stop condition	NOT data_clk_prev WHEN stop,	--generate
	sda_int WHEN OTHERS;	--set to internal sda
	signal	
	--set scl and sda outputs	
	scl <= '0' WHEN (scl_ena = '1' AND scl_clk = '0') ELSE 'Z';	
	sda <= '0' WHEN sda_ena_n = '0' ELSE 'Z';	
	END logic;	

В таблице 8.5.4 показан листинг проверки I2C Verilogна языке VHDL

Таблица 8.5.4– Листинг проверки I2C на языке VHDL

	<code>`timescale 1ns / 1ps</code>
	<code>module i2c_master_tb;</code>
	<code> // Inputs</code>
	<code> reg clk;</code>
	<code> reg reset_n;</code>
	<code> reg ena;</code>
	<code> reg [6:0] addr;</code>
	<code> reg rw;</code>
	<code> reg [7:0] data_wr;</code>
	<code> // Outputs</code>
	<code> wire busy;</code>
	<code> wire [7:0] data_rd;</code>
	<code> wire ack_error;</code>
	<code> // Bidirs</code>
	<code> wire sda;</code>
	<code> wire scl;</code>
	<code> // Instantiate the Unit Under Test (UUT)</code>
	<code> i2c_master uut (</code>
	<code> .clk(clk),</code>
	<code> .reset_n(reset_n),</code>
	<code> .ena(ena),</code>
	<code> .addr(addr),</code>
	<code> .rw(rw),</code>
	<code> .data_wr(data_wr),</code>
	<code> .busy(busy),</code>
	<code> .data_rd(data_rd),</code>
	<code> .ack_error(ack_error),</code>
	<code> .sda(sda),</code>
	<code> .scl(scl)</code>
	<code>);</code>
	<code> initial begin</code>
	<code> // Initialize Inputs</code>
	<code> clk = 0;</code>
логика)	<code> reset_n = 1; //отсутствие сброса (отрицательная</code>
	<code> ena = 1; //сигнал разрешения</code>
	<code> addr = 7'b1110001; //адрес подчиненного</code>
	<code> rw = 0; //прием - 1, передача - 0</code>
данных	<code> data_wr = 8'b10101010; //регистр передаваемых</code>
	<code> // Wait 100 ns for global reset to finish</code>
	<code> #100;</code>
	<code> // Add stimulus here</code>


```

end
always begin #5 clk=~clk; end //сигнал внутреннего
ТАКТОВОГО
//генератора
endmodule

```

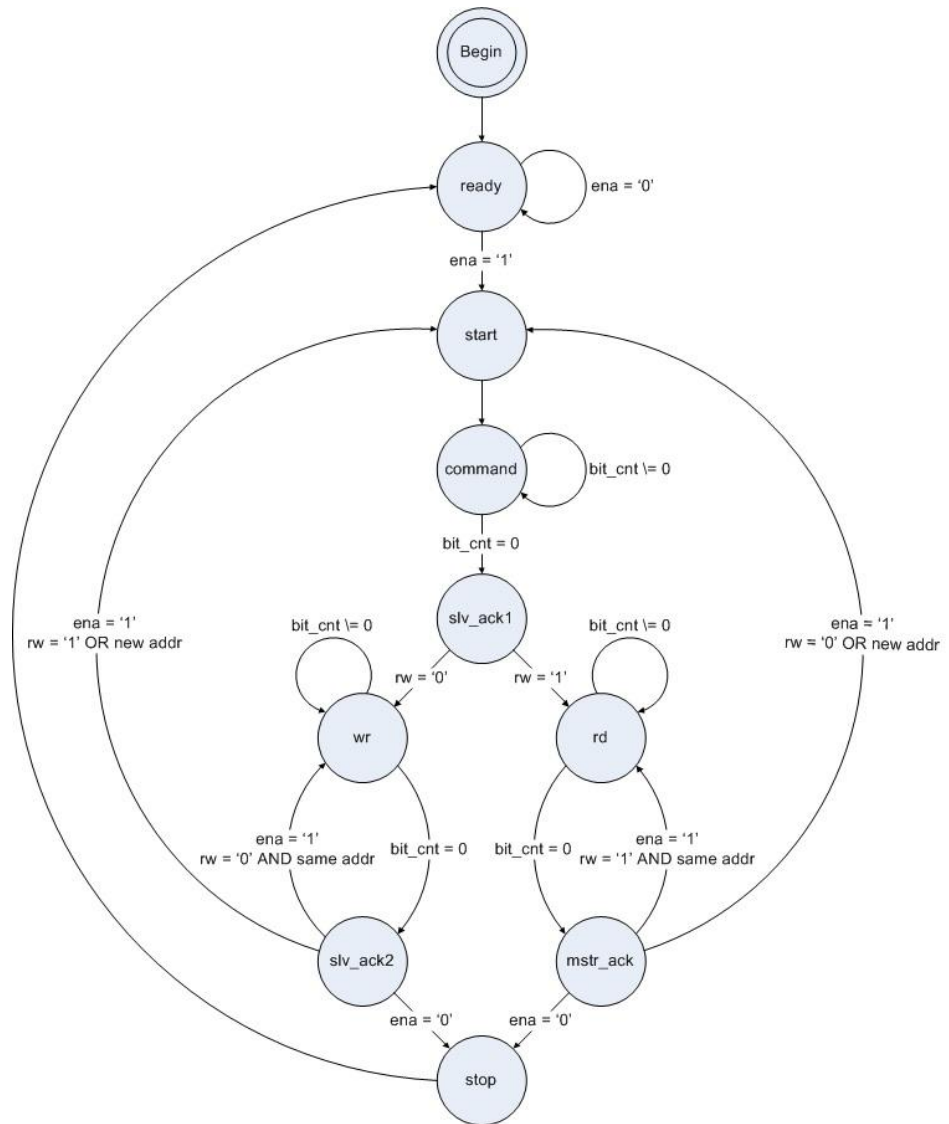


Рисунок 8.6.2 – Граф состояний мастера

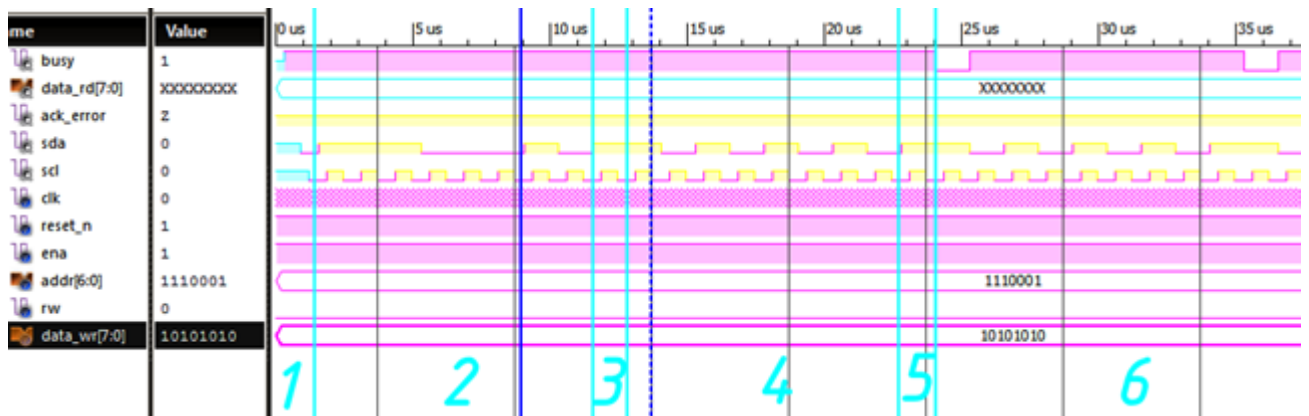


Рисунок 8.6.3 – Временная диаграмма работы I2Cна языке VHDL

Описание участков временной диаграммы:

1. выдача сигнала «Start»;
2. выдача передача 7-битного адреса на шину SDA и 1 бита «чтение/запись»;
3. опрос подтверждения (acknowledge), которое отсутствует в виду того, что подчиненных на шине нет;
4. отправка октета данных;
5. опрос подтверждения;
6. передача последующих данных.

8.6 SPIVerilog

SPI (англ. Serial Peripheral Interface, SPI bus — последовательный периферийный интерфейс, шина SPI) — последовательный синхронный стандарт передачи данных в режиме полного дуплекса, предназначенный для обеспечения простого и недорогого высокоскоростного сопряжения микроконтроллеров и периферии. SPI также иногда называют четырёхпроводным (англ. four-wire) интерфейсом. Реализовать данный тип шины на языке Verilog.

В таблице 8.6.1 показан листинг реализации SPI на языке Verilog

Таблица 8.6.1– Листинг реализации SPI на языке Verilog

<pre>module spi_master(rstb,clk,mlb,start,tdat,cdiv,din, ss,sck,dout,done,rdata);</pre>
<pre>inputrstb,clk,mlb,start;</pre>
<pre>input [7:0] tdat; //transmit data</pre>
<pre>input [1:0] cdiv; //clock divider</pre>
<pre>input din;</pre>
<pre>outputregss;</pre>
<pre>outputregsck;</pre>
<pre>outputregdout;</pre>
<pre>outputreg done;</pre>
<pre>outputreg [7:0] rdata; //received data</pre>
<pre>parameter idle=2'b00;</pre>
<pre>parameter send=2'b10;</pre>
<pre>parameter finish=2'b11;</pre>
<pre>reg [1:0] cur,nxt;</pre>
<pre>reg [7:0] treg,rreg;</pre>
<pre>reg [3:0] nbit;</pre>
<pre>reg [4:0] mid,cnt;</pre>
<pre>regshift,clr;</pre>
<pre>//FSM i/o</pre>
<pre>always @(start or cur or nbit or cdiv or rreg) begin</pre>
<pre> nxt=cur;</pre>
<pre> clr=0;</pre>

shift=0;//ss=0;
case(cur)
idle:begin
if(start==1)
begin
case (cdiv)
2'b00: mid=2;
2'b01: mid=4;
2'b10: mid=8;
2'b11: mid=16;
endcase
shift=1;
done=1'b0;
nxt=send;
end
end //idle
send:begin
ss=0;
if(nbit!=8)
begin shift=1; end
else begin
rdata=rreg;done=1'b1;
nxt=finish;
end
end//send
finish:begin
shift=0;
ss=1;
clr=1;
nxt=idle;
end
default: nxt=finish;
endcase
end//always
//state transistion
always@(negedgeclk or negedge rstb) begin
if(rstb==0)
cur<=finish;
else
cur<=nxt;
end
//setup falling edge (shift dout) sample rising edge (read
din)
always@(negedgeclk or posedgeclr) begin
if(clr==1)
begin cnt=0; sck=1; end
else begin
if(shift==1) begin
cnt=cnt+1;
if(cnt==mid) begin
sck=~sck;
cnt=0;
end //mid

end //shift
end //rst
end //always
//sample @ rising edge (read din)
always@(posedgesck or posedgeclr) begin // or negedgerstb
nbit=0; rreg=8'hFF; end
else begin
if(mlb==0) //LSB first, din@msb -> right shift
begin rreg={din,rreg[7:1]}; end
else //MSB first, din@lsb -> left shift
begin rreg={rreg[6:0],din}; end
nbit=nbit+1;
end //rst
end //always
always@(negedgesck or posedgeclr) begin
if(clr==1) begin
treg=8'hFF; dout=1;
end
else begin
if(nbit==0) begin //load data into TREG
treg=tdat; dout=mlb?treg[7]:treg[0];
end //nbit_if
else begin
if(mlb==0) //LSB first, shift right
begin treg={1'b1,treg[7:1]};
dout=treg[0]; end
else//MSB first shift LEFT
begin treg={treg[6:0],1'b1};
dout=treg[7]; end
end
end //rst
end //always
endmodule
module spi_slave (rstb,ten,tdata,mlb,ss,sck,sdin,
sdout,done,rdata);
input rstb,ss,sck,sdin,ten,mlb;
input [7:0] tdata;
output sdout; //slave out master in
output reg done;
output reg [7:0] rdata;
reg [7:0] treg,rreg;
reg [3:0] nb;
wire sout;
assign sout=mlb?treg[7]:treg[0];
else assign sdout=((!ss)&&ten)?sout:1'bz; //if 1=> send data
TRI-STATE sdout
//read from sdout

always @(posedgesck or negedgerstb)
begin
if (rstb==0)
beginrreg = 8'h00; rdata = 8'h00; done = 0; nb =
0; end
//
else if (!ss) begin
if(mlb==0) //LSB first, in@msb -> right
shift
beginrreg = {sdin,rreg[7:1]}; end
else //MSB first, in@lsb -> left shift
beginrreg = {rreg[6:0],sdin}; end
//increment bit count
nb=nb+1;
if(nb!=8) done=0;
else beginrdata=rreg; done=1; nb=0; end
end //if(!ss)_END if(nb==8)
end
//send to sdout
always @(negedgesck or negedgerstb)
begin
if (rstb==0)
beginrreg = 8'hFF; end
else begin
if(!ss) begin
if(nb==0) treg=tdata;
else begin
if(mlb==0) //LSB first, out=lsb -> right
shift
beginrreg = {1'b1,treg[7:1]};
end
else //MSB first, out=msb -> left shift
beginrreg = {treg[6:0],1'b1};
end
end
end //!ss
end //rstb
end //always
endmodule

В таблице 8.6.2 показан листинг проверки SPI на языке Verilog

Таблица 8.6.2– Листинг проверки SPI на языке Verilog

module TB_SPI_MasSlv;
reg rstb;
reg clk = 1'b0;
reg mlb = 1'b0;
reg start = 1'b0;
reg [7:0] m_tdat = 8'b00000000;
reg [1:0] cdiv = 0;
wire din;
wire s;

wiresck;
wiredout;
wireMdone;
wire [7:0] Mrdata;
reg ten = 1'b0;
reg [7:0] s_tdata = 8'b00000000;
wireSLVdone;
wire [7:0] SLVrdata;
parameter PERIOD = 50;
parameter real DUTY_CYCLE = 0.5;
parameter OFFSET = 100;
initial begin // Clock process for clk
#OFFSET;
forever
clk = 1'b0;
#(PERIOD-(PERIOD*DUTY_CYCLE)) clk = 1'b1;
#(PERIOD*DUTY_CYCLE);
end
end
// to end simulation
initial #10000 \$stop;
//uut MASTER instantiation
spi_master MAS (
.rstb(rstb),
.clk(clk),
.mlb(mlb),
.start(start),
.tdat(m_tdat),
.cdiv(cdiv),
.din(din),
.sck(sck),
.dout(dout),
.done(Mdone),
.rdata(Mrdata));
//uut SLAVE instantiation
spi_slave SLV (
.rstb(rstb),
.ten(ten),
.tdata(s_tdata),
.mlb(mlb),
.ss(ss),
.sck(sck),
.sdin(dout),
.sdout(din),
.done(SLVdone),
.rdata(SLVrdata));
// timed contrl signals
initial begin
#10 rstb = 1'b0;
#100;
rstb = 1'b1;start = 1'b0;
m_tdat = 8'b01111100;

```

        cdiv = 2'b00;
        #100 start = 1'b1;ten=1; //s_tdata=8'hAC;
        #100 start = 1'b0;

#1800 mlb = 1'b1; cdiv=2'b01;
        m_tdat=8'b00011100;//s_tdata=8'h64;
        #100 start = 1'b1;
        #100 start = 1'b0;
        #2202;

        #100 start = 1'b1;
        #100 start = 1'b0;
        #2000;

        m_tdat=~m_tdat;
        #100 start = 1'b1;
        #100 start = 1'b0;
        #2000;

    end

    always @ (rstb or Mrdata) begin
    if(rstb==0)
    s_tdata = 8'hAA;
    else
    begin
        # 10 s_tdata = Mrdata;
    end
    end
endmodule

```



Рисунок 8.7 – Временная диаграмма работы SPI на языке Verilog

Теперь сделаем тоже самое на языке VHDL.

В таблице 8.6.3 показан листинг реализации SPI на языке VHDL

Таблица 8.6.3– Листинг реализации SPI на языке VHDL

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

```

```

use ieee.numeric_std.all;

entity spi_controller is
generic(
    N          : integer := 8;      -- number of
bit          to serialize
    CLK_DIV    : integer := 100 ); -- input
clock        divider to generate output serial clock;
o_sclk frequency =
    i_clk/(2*CLK_DIV)
port (
    i_clk      : in  std_logic;
    i_rstb     : in  std_logic;
    i_tx_start : in  std_logic; -- start TX on serial line
    o_tx_end   : out std_logic; -- TX data completed;
    o_data_parallel available
    i_data_parallel : in  std_logic_vector(N-1 downto 0);
    --
    data to sent
    o_data_parallel : out std_logic_vector(N-1 downto 0);
    --
    received data
    o_sclk : out std_logic;
    o_ss   : out std_logic;
    o_mosi : out std_logic;
    i_miso : in  std_logic);
end spi_controller;

architecture rtl of spi_controller is
type t_spi_controller_fsm is (
    ST_RESET   ,
    ST_TX_RX   ,
    ST_END     );

signal r_counter_clock : integer range 0 to CLK_DIV*2;
signal r_sclk_rise     :std_logic;
signal r_sclk_fall     :std_logic;
signal r_counter_clock_ena :std_logic;

signal r_counter_data : integer range 0 to N;
signal w_tc_counter_data :std_logic;

signal r_st_present :t_spi_controller_fsm;
signal w_st_next :t_spi_controller_fsm;
signal r_tx_start :std_logic; -- start TX on serial line
signal r_tx_data :std_logic_vector(N-1 downto 0); -- data
to sent
signal r_rx_data :std_logic_vector(N-1 downto 0); --
received data

begin

w_tc_counter_data<= '0' when(r_counter_data>0) else '1';
-----
-----

```


-- FSM
p_state : process(i_clk,i_rstb)
begin
if(i_rstb='0') then
r_st_present<= ST_RESET;
elsif(rising_edge(i_clk)) then
r_st_present<= w_st_next;
end if;
end process p_state;
p_comb : process(
r_st_present ,
w_tc_counter_data ,
r_tx_start ,
r_sclk_rise ,
r_sclk_fall)
begin
case r_st_present is
when ST_TX_RX =>
if (w_tc_counter_data='1') and
(r_sclk_rise='1') then w_st_next<= ST_END
;
else
w_st_next<= ST_TX_RX ;
r_st_present<= ST_RESET;
elsif(rising_edge(i_clk)) then
r_st_present<= w_st_next;
end if;
end process p_state;
p_comb : process(
r_st_present ,
w_tc_counter_data ,
r_tx_start ,
r_sclk_rise ,
r_sclk_fall)
begin
case r_st_present is
when ST_TX_RX =>
if (w_tc_counter_data='1') and
(r_sclk_rise='1') then w_st_next<= ST_END
;
else
w_st_next<= ST_TX_RX ;
end if;
when ST_END =>
if(r_sclk_fall='1') then
w_st_next<= ST_RESET ;
else
w_st_next<= ST_END ;
end if;
when others => -- ST_RESET
if(r_tx_start='1') then w_st_next<=

ST_TX_RX ;	
else	w_st_next<=
ST_RESET ;	
end if;	
end case;	
end process p_comb;	
p_state_out : process(i_clk,i_rstb)	
begin	
if(i_rstb='0') then	
r_tx_start<= '0';	
r_tx_data<= (others=>'0');	
r_rx_data<= (others=>'0');	
o_tx_end<= '0';	
o_data_parallel<= (others=>'0');	
r_counter_data<= N-1;	
r_counter_clock_ena<= '0';	
o_sclk<= '1';	
o_ss<= '1';	
o_mosi<= '1';	
elseif(rising_edge(i_clk)) then	
r_tx_start<= i_tx_start;	
case r_st_present is	
when ST_TX_RX =>	
o_tx_end<= '0';	
r_counter_clock_ena<= '1';	
if(r_sclk_rise='1') then	
o_sclk<= '1';	
r_rx_data<= r_rx_data(N-2 downto	
0)&i_miso;	
if(r_counter_data>0) then	
r_counter_data<=	
r_counter_data - 1;	
end if;	
elseif(r_sclk_fall='1') then	
o_sclk<= '0';	
o_mosi<= r_tx_data(N-1);	
r_tx_data<= r_tx_data(N-2 downto	
0)&'1';	
end if;	
o_ss<= '0';	
when ST_END =>	
o_tx_end<= r_sclk_fall;	
o_data_parallel<= r_rx_data;	
r_counter_data<= N-1;	
r_counter_clock_ena<= '1';	
o_ss<= '0';	
when others => -- ST_RESET	
r_tx_data<= i_data_parallel;	
o_tx_end<= '0';	
r_counter_data<= N-1;	

begin
i_clk<= not i_clk after 5 ns;
i_rstb<= '0', '1' after 163 ns;
u_spi_controller :spi_controller
generic map(
N => N ,
CLK_DIV => CLK_DIV)
port map(
i_clk =>i_clk ,
i_rstb =>i_rstb ,
i_tx_start =>i_tx_start ,
o_tx_end =>o_tx_end ,
i_data_parallel =>i_data_parallel ,
o_data_parallel =>o_data_parallel ,
o_sclk =>o_sclk ,
o_ss =>o_ss ,
o_mosi =>o_mosi ,
i_miso =>i_miso);

-- FSM
p_control : process(i_clk,i_rstb)
variable v_control : unsigned(12 downto 0);
begin
if(i_rstb='0') then
v_control := (others=>'0');
i_tx_start<= '0';
i_data_parallel<=
std_logic_vector(to_unsigned(16#92#,N));
elsif(rising_edge(i_clk)) then
v_control := v_control + 1;
if(v_control=10) then
i_tx_start<= '1';
else
i_tx_start<= '0';
end if;
if(o_tx_end='1') then
i_data_parallel<=
std_logic_vector(unsigned(i_data_parallel)+1);
end if;
end if;
end process p_control;
p_control_sclk : process(o_sclk)
begin
if(i_rstb='0') then
mosi_test<= mosi_test(N-2 downto
0)&o_mosi;

```

count_rise<= count_rise+1;
else
count_rise<= 0;
end if;
end if;

if(falling_edge(o_sclk)) then
if(o_ss='0') then
miso_test<=

std_logic_vector(rotate_right(unsigned(miso_test),1));
i_miso<= miso_test(N-1) after 63 ns;
count_fall<= count_fall+1;
else
count_fall<= 0;
end if;
end if;
end if;
end process p_control_sclk;

end rtl;

```



Рисунок 8.8 – Временная диаграмма работы SPI на языке VHDL

9 СИНТЕЗАТОРЫ ЧАСТОТЫ

9.1 Sin Polinom Verilog

Синтезатор частот — устройство для генерации электрических гармонических колебаний с помощью линейных повторений (умножением, суммированием, разностью) на основе одного или нескольких опорных генераторов. Синтезаторы частот служат источниками стабильных (по частоте) колебаний в радиоприёмниках, радиопередатчиках, частотомерах, испытательных генераторах сигналов и других устройствах, в которых требуется настройка на разные частоты в широком диапазоне и высокая стабильность выбранной частоты. Стабильность обычно достигается применением фазовой автоподстройки частоты или прямого цифрового синтеза (DDS) с использованием опорного генератора с кварцевой стабилизацией. Синтез частот обеспечивает намного более

высокую точность и стабильность, чем традиционные электронные генераторы с перестройкой изменением индуктивности или ёмкости, очень широкий диапазон перестройки без каких-либо коммутаций и практически мгновенное переключение на любую заданную частоту. Реализовать данное устройство на языке Verilog.

В таблице 9.1.1 показан листинг реализации SinPolinomна языке Verilog

Таблица 9.1.1– Листинг реализации Sin Polinom на языке Verilog

`timescale 1us / 1ns
module testbench();
//assume basic clock is 10Mhz
reg clk;
initial clk=0;
always
#0.05 clk = ~clk;
//make reset signal at begin of simulation
reg reset;
initial
begin
reset = 1;
#0.1;
reset = 0;
end
//function calculating sinus
function real sin;
input x;
real x;
real x1,y,y2,y3,y5,y7,sum,sign;
begin
sign = 1.0;
x1 = x;
if (x1<0)
begin
x1 = -x1;
sign = -1.0;
end
while (x1 > 3.14159265/2.0)
begin
x1 = x1 - 3.14159265;
sign = -1.0*sign;
end
y = x1*2/3.14159265;
y2 = y*y;
y3 = y*y2;
y5 = y3*y2;
y7 = y5*y2;
sum = 1.570794*y - 0.645962*y3 +
0.079692*y5 -
0.004681712*y7;
sin = sign*sum;

end
endfunction
//generate requested "freq" digital
integerfreq;
reg [31:0]cnt;
regcnt_edge;
always @(posedgeclk or posedge reset)
begin
if(reset)
begin
cnt<=0;
cnt_edge<= 1'b0;
end
endfunction
//generate requested "freq" digital
integerfreq;
regcnt_edge;
always @(posedgeclk or posedge reset)
begin
if(reset)
begin
cnt<=0;
cnt_edge<= 1'b0;
end
else
if(cnt>=(10000000/(freq*64)-1))
begin
cnt<=0;
cnt_edge<= 1'b0;
end
else
if(cnt>=(10000000/(freq*64)-1))
begin
cnt<=0;
cnt_edge<= 1'b1;
end
else
begin
cnt<=cnt+1;
cnt_edge<= 1'b0;
sin = sign*sum;
end
end
end
realmy_time;
realsin_real;
reg signed [15:0]sin_val;
//generate requested "freq" sinus
always @(posedgecnt_edge)
begin
sin_real<= sin(my_time);

<code>sin_val<= sin_real*32000;</code>
<code>my_time<= my_time+3.14159265*2/64;</code>
<code>end</code>
<code>initial</code>
<code>begin</code>
<code> \$dumpfile("out.vcd");</code>
<code> \$dumpvars(0,testbench);</code>
<code> my_time=0;</code>
<code> freq=500;</code>
<code> #10000;</code>
<code> freq=1000;</code>
<code> #10000;</code>
<code> freq=1500;</code>
<code> #10000;</code>
<code> \$finish;</code>
<code>end</code>

 


Рисунок 9.1 – Временная диаграмма работы SinPolinomна языке Verilog

9.2 Sin LUT 4 bit

Синтезатор частот — устройство для генерации электрических гармонических колебаний с помощью линейных повторений (умножением, суммированием, разностью) на основе одного или нескольких опорных генераторов. Синтезаторы частот служат источниками стабильных (по частоте) колебаний в радиоприёмниках, радиопередатчиках, частотомерах, испытательных генераторах сигналов и других устройствах, в которых требуется настройка на разные частоты в широком диапазоне и высокая стабильность выбранной частоты. Стабильность обычно достигается применением фазовой автоподстройки частоты или прямого цифрового синтеза (DDS) с использованием опорного генератора с кварцевой стабилизацией. Синтез частот обеспечивает намного более

высокую точность и стабильность, чем традиционные электронные генераторы с перестройкой изменением индуктивности или ёмкости, очень широкий диапазон перестройки без каких-либо коммутаций и практически мгновенное переключение на любую заданную частоту. Реализовать данное устройство на языке Verilog.

В таблице 9.2.1 показан листинг реализации Sin LUT 4 bit на языке Verilog

Таблица 9.2.1– Листинг реализации Sin LUT 4 bit на языке Verilog

<code>`timescale 1ns / 1ps</code>
<code>module SinLUT (clk,sin,cnt);</code>
<code>input clk;</code>
<code>output reg [3:0] sin; // по амплитуде sin</code>
<code>outputreg [3:0] cnt; // счетчик от 0 до 15, период sin по</code>
<code>времени</code>
<code>initial begin sin=0;cnt=0; end</code>
<code>always @(posedge clk)</code>
<code>begin</code>
<code>cnt=cnt+1; // икремент по времени</code>
<code>case (cnt) // период функции sin</code>
<code>4'd0 :sin = 7; // середина амплитуды sin</code>
<code>4'd1 : sin = 10;</code>
<code>4'd2 : sin = 13;</code>
<code>4'd3 : sin = 15; // max(sin)</code>
<code>4'd4 : sin = 13;</code>
<code>4'd5 : sin = 10;</code>
<code>4'd6 : sin = 7;</code>
<code>4'd7 :sin = 7; // середина амплитуды sin</code>
<code>4'd8 : sin = 7;</code>
<code>4'd9 : sin = 5;</code>
<code>4'd10 : sin = 3;</code>
<code>4'd11 : sin = 0; // min(sin)</code>
<code>4'd12 : sin = 0;</code>
<code>4'd13 : sin = 3;</code>
<code>4'd14 : sin = 5;</code>
<code>4'd15 :sin = 7; // середина амплитуды sin</code>
<code>endcase</code>
<code>end</code>
<code>endmodule</code>

В таблице 9.2.2 показан листинг проверкиSin LUT 4 bit на языке Verilog

Таблица 9.2.2– Листинг проверкиSin LUT 4 bit на языке Verilog

<code>`timescale 1ns / 1ps</code>
<code>//</code>
<code>module sinLUT_tb;</code>
<code>// Inputs</code>
<code>reg clk;</code>
<code>// Outputs</code>
<code>wire [3:0] sin;</code>
<code>wire [3:0] cnt;</code>

<code>// Instantiate the Unit Under Test (UUT)</code>
<code>SinLUT uut (</code>
<code>.clk(clk),</code>
<code>.sin(sin),</code>
<code>.cnt(cnt)</code>
<code>);</code>
<code>initial begin</code>
<code>// Initialize Inputs</code>
<code>clk = 0;</code>
<code></code>
<code>// Wait 100 ns for global reset to finish</code>
<code>#100;</code>
<code></code>
<code>// Add stimulus here</code>
<code></code>
<code>end</code>
<code>always begin #5 clk = ~clk; end</code>
<code>endmodule</code>

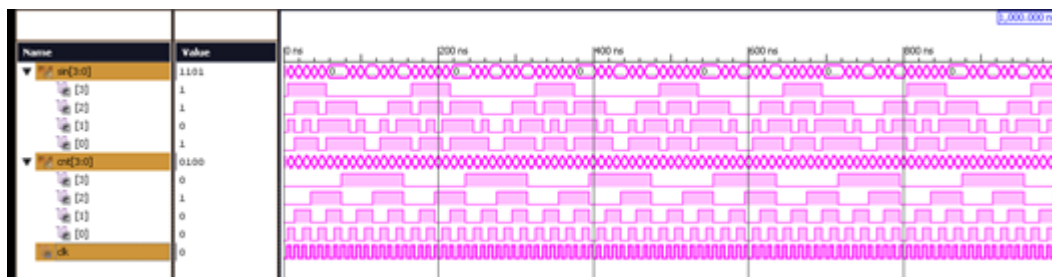


Рисунок 9.2 – Временная диаграмма работы SinLUT 4 bit

9.3 Sin LUT 16 bit

Синтезатор частот — устройство для генерации электрических гармонических колебаний с помощью линейных повторений (умножением, суммированием, разностью) на основе одного или нескольких опорных генераторов. Синтезаторы частот служат источниками стабильных (по частоте) колебаний в радиоприёмниках, радиопередатчиках, частотомерах, испытательных генераторах сигналов и других устройствах, в которых требуется настройка на разные частоты в широком диапазоне и высокая стабильность выбранной частоты. Стабильность обычно достигается применением фазовой автоподстройки частоты или прямого цифрового синтеза (DDS) с использованием опорного генератора с кварцевой стабилизацией. Синтез частот обеспечивает намного более высокую точность и стабильность, чем традиционные электронные генераторы с перестройкой изменением индуктивности или ёмкости, очень широкий диапазон перестройки без каких-либо коммутаций и практически мгновенное переключение на любую заданную частоту. Реализовать данное устройство на языке Verilog.

В таблице 9.3.3 показан листинг реализации Sin LUT 16 bit на языке Verilog

Таблица 9.3.3– Листинг реализации Sin LUT 16 bit на языке Verilog

<code>`timescale 1ns / 1ps</code>
<code>module sin(n,clk,del,offset,out,cnt);</code>
<code>input [2:0] n; //множитель амплитуды</code>
<code>input clk;</code>
<code>input [2:0] del;//делитель частоты</code>
<code>input [5:0] offset; //задание смещения пи/2=8 пи=16</code>
<code>1.5пи=24</code>
<code>outputreg [9:0] out; // выходной регистр</code>
<code>outputreg [3:0] cnt; // счетчик от 0 до 32, период сигнала</code>
<code>reg [1:0] flag;</code>
<code>reg [2:0] bufer;</code>
<code>initial begin out=0; cnt=0; bufer=0; flag=0; end</code>
<code>always @(posedge clk)</code>
<code>begin</code>
<code>if (flag==0)</code>
<code>begin</code>
<code>flag=1;</code>
<code>cnt=offset;</code>
<code>end</code>
<code>bufer=bufer+1;</code>
<code>if (bufer==del)</code>
<code>begin</code>
<code>cnt=cnt+1; // икремент по времени</code>
<code>bufer=0;</code>
<code>end</code>
<code>//max частота 3,125 МГц</code>
<code>case (cnt) // период функции sin</code>
<code>4'd0 :out = n*64; // середина амплитуды sin</code>
<code>4'd1 : out = n*88;</code>
<code>4'd2 : out = n*109;</code>
<code>4'd3 : out = n*123;</code>
<code>4'd4 : out = n*127;</code>
<code>4'd5 : out = n*123;</code>
<code>4'd6 : out = n*109;</code>
<code>4'd7 : out = n*88;</code>
<code>4'd8 : out = n*64;</code>
<code>4'd9 : out = n*39;</code>
<code>4'd10 : out = n*18;</code>
<code>4'd11 : out = n*4;</code>
<code>5'd12 : out = n*1;</code>
<code>5'd13 : out = n*4;</code>
<code>5'd14 : out = n*18;</code>
<code>5'd15 : out = n*39;</code>
<code>endcase</code>
<code>end</code>
<code>endmodule</code>

В таблице 9.3.4 показан листинг проверки Sin LUT 16 bit на языке Verilog

Таблица 9.3.4– Листинг проверки Sin LUT 16 bit на языке Verilog

<code>`timescale 1ns / 1ps</code>
<code>module test;</code>
<code>endmodule</code>

```

// Inputs
reg [2:0] n;
reg clk;
reg [2:0] del;
reg [5:0] offset;

// Outputs
wire [9:0] out;
wire [3:0] cnt;

// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
sin uut (
    .n(n),
    .clk(clk),
    .del(del),
    .offset(offset),
    .out(out),
    .cnt(cnt)
);


initial begin
    // Initialize Inputs
    n = 1;
    clk = 0;
    del = 1;
    offset = 0;

    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;

    // Add stimulus here

end
always begin #5 clk = ~clk; end
endmodule

```

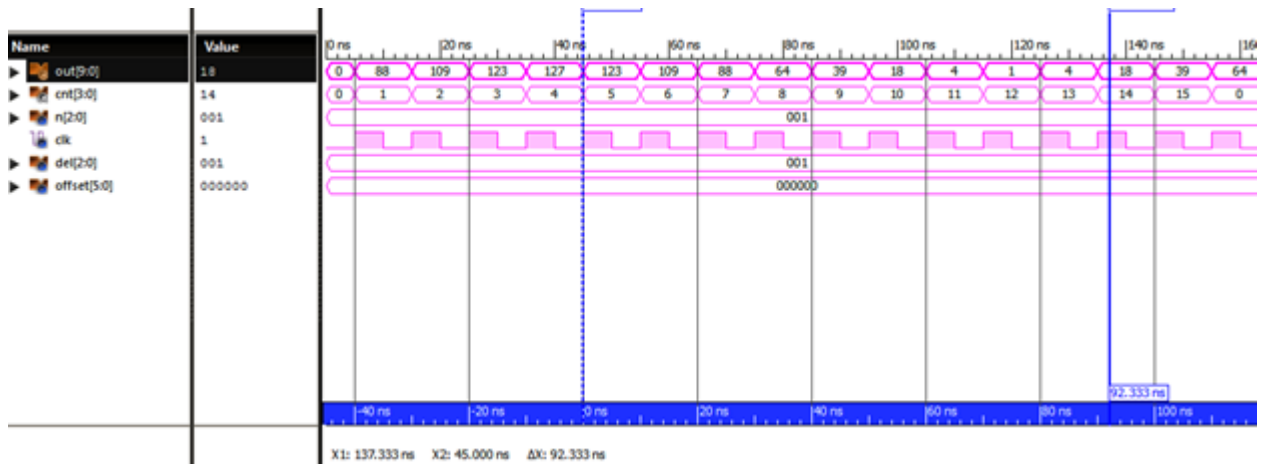

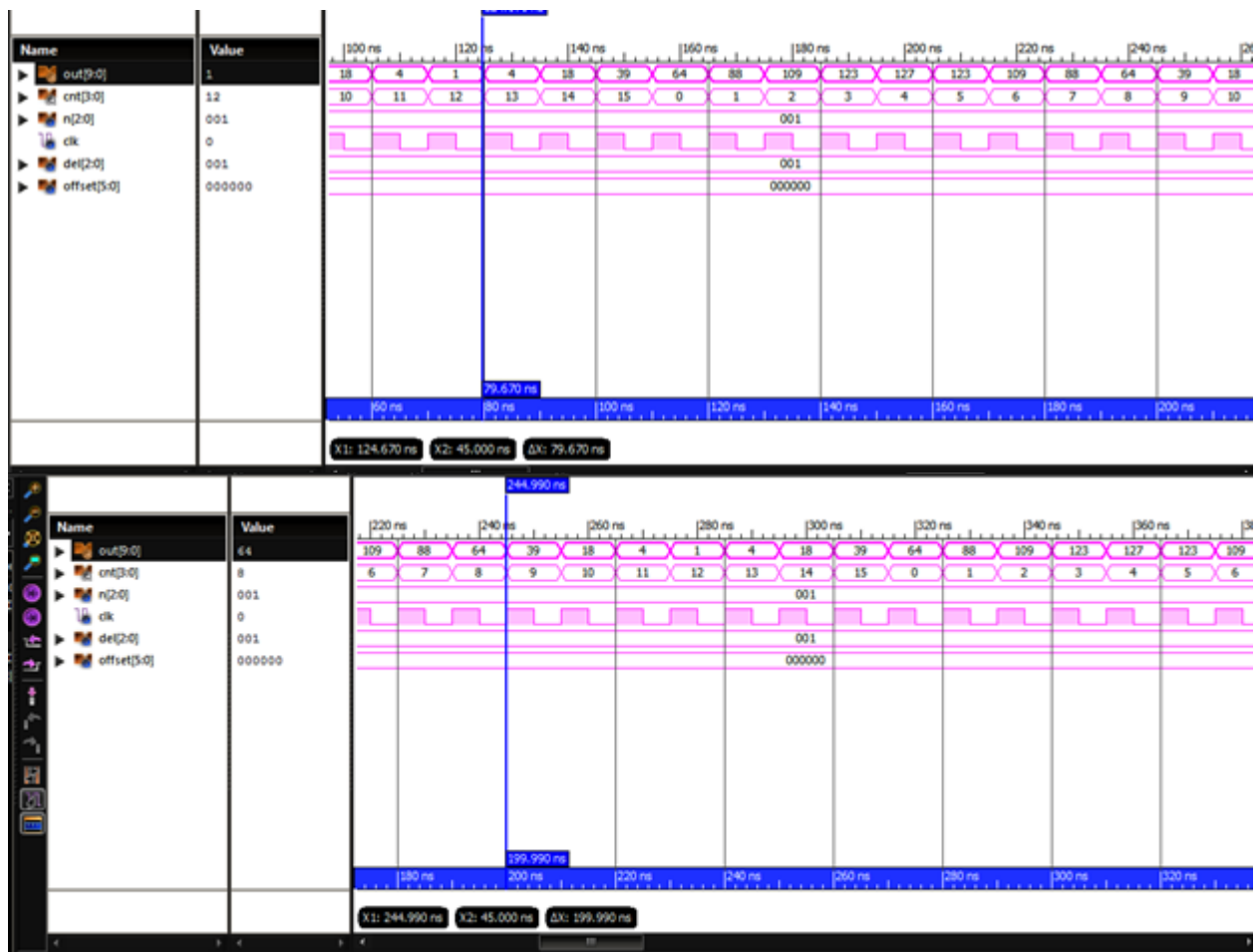


Рисунок 9.3 – Временные диаграммы работы SinLUT 16 bit

9.4 Sin LUT 24 bit

Синтезатор частот — устройство для генерации электрических гармонических колебаний с помощью линейных повторений (умножением, суммированием, разностью) на основе одного или нескольких опорных генераторов. Синтезаторы частот служат источниками стабильных (по частоте) колебаний в радиоприёмниках, радиопередатчиках, частотомерах, испытательных генераторах сигналов и других устройствах, в которых требуется настройка на разные частоты в широком диапазоне и высокая стабильность выбранной частоты. Стабильность обычно достигается применением фазовой автоподстройки частоты или прямого цифрового синтеза (DDS) с использованием опорного генератора с кварцевой стабилизацией. Синтез частот обеспечивает намного более высокую точность и стабильность, чем традиционные электронные генераторы с перестройкой изменением индуктивности или ёмкости, очень широкий диапазон перестройки без каких-либо коммутаций и практически мгновенное переключение на любую заданную частоту. Реализовать данное устройство на языке Verilog.

В таблице 9.4.1 показан листинг реализации SinLUT24 bit на языке Verilog

Таблица 9.4.1– Листинг реализации SinLUT24 bit на языке Verilog

```

`timescale 1ns / 1ps
module sin(n,clk,del,offset,out,cnt);

```

input [2:0] n; //множитель амплитуды
input clk;
input [2:0] del; //делитель частоты
input [5:0] offset; //задание смещения $\pi/2=8$ $\pi=16$ 1.5 $\pi=24$
outputreg [9:0] out; // выходной регистр
outputreg [4:0] cnt; // счетчик от 0 до 32, период сигнала
reg [1:0] flag;
reg [2:0] bufer;
initial begin out=0; cnt=0; bufer=0; flag=0; end
always @(posedge clk)
begin
if (flag==0)
begin
flag=1;
cnt=offset;
end
bufer=bufer+1;
if (bufer==del)
begin
cnt=cnt+1; // икремент по времени
if(cnt > 23)
begin
cnt = 0;
end;
bufer=0;
end
//max частота 3,125 МГц
case (cnt) // период функции sin
4'd0 :out = n*0; // середина амплитуды sin
4'd1 : out = n*4;
4'd2 : out = n*18;
4'd3 : out = n*22;
4'd4 : out = n*36;
4'd5 : out = n*61;
4'd6 : out = n*74;
4'd7 : out = n*87;
4'd8 : out = n*101;
4'd9 : out = n*114;
4'd10 : out = n*121;
4'd11 : out = n*124;
5'd12 : out = n*128;
5'd13 : out = n*124;
5'd14 : out = n*121;
5'd15 : out = n*114;
5'd16 : out = n*101;
5'd17 : out = n*87;
5'd18 : out = n*74;
5'd19 : out = n*61;
5'd20 : out = n*36;
5'd21 : out = n*22;
5'd22 : out = n*18;
5'd23 : out = n*4;

```

endcase
end
endmodule

```

В таблице 9.4.2 показан листинг проверки SinLUT24 bit на языке Verilog

Таблица 9.4.2– Листинг проверки SinLUT24 bit на языке Verilog

```

`timescale 1ns / 1ps
module test;

    // Inputs
    reg [2:0] n;
    reg clk;
    reg [2:0] del;
    reg [5:0] offset;

    // Outputs
    wire [9:0] out;
    wire [4:0] cnt;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    sin uut (
        .n(n),
        .clk(clk),
        .del(del),
        .offset(offset),
        .out(out),
        .cnt(cnt)
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        n = 1;
        clk = 0;
        del = 1;
        offset = 0;


        // Wait 100 ns for global reset to finish
        #100;

        // Add stimulus here

    end
    always begin #5 clk = ~clk; end

endmodule

```

 

 


Рисунок 9.4.1 – Временные диаграммы работы SinLUT 24 bit

9.5 Sin LUT 32 bit

Синтезатор частот — устройство для генерации электрических гармонических колебаний с помощью линейных повторений (умножением, суммированием, разностью) на основе одного или нескольких опорных генераторов. Синтезаторы частот служат источниками стабильных (по частоте) колебаний в радиоприёмниках, радиопередатчиках, частотомерах, испытательных генераторах сигналов и других устройствах, в которых требуется настройка на разные частоты в широком диапазоне и высокая стабильность выбранной частоты. Стабильность обычно достигается применением фазовой автоподстройки частоты или прямого цифрового синтеза (DDS) с использованием опорного генератора с кварцевой стабилизацией. Синтез частот обеспечивает намного более высокую точность и стабильность, чем традиционные электронные генераторы с перестройкой изменением индуктивности или ёмкости, очень широкий диапазон перестройки без каких-либо коммутаций и практически мгновенное переключение на любую заданную частоту. Реализовать данное устройство на языке Verilog.

В таблице 9.5.1 показан листинг реализации SinLUT32bit на языке Verilog

Таблица 9.5.1– Листинг реализации SinLUT32bit на языке Verilog

<code>module Sin (n,clk,del,offset,out,cnt);</code>
<code>input [2:0] n; //множитель амплитуды</code>
<code>input clk;</code>
<code>input [2:0] del; //делитель частоты</code>
<code>input [5:0] offset; //задание смещения $\pi/2=8$ $\pi=16$ $1.5\pi=24$</code>
<code>outputreg [9:0] out; // выходной регистр</code>
<code>outputreg [4:0] cnt; // счетчик от 0 до 32, период сигнала</code>
<code>reg [1:0] flag;</code>
<code>reg [2:0] bufer;</code>
<code>initial begin out=0; cnt=0; bufer=0; flag=0; end</code>
<code>always @(posedge clk)</code>
<code>begin</code>
<code>if (flag==0)</code>
<code>begin</code>
<code>flag=1;</code>
<code>cnt=offset;</code>
<code>end</code>
<code>bufer=bufer+1;</code>
<code>if (bufer==del)</code>
<code>begin</code>
<code>cnt=cnt+1; // икремент по времени</code>
<code>bufer=0;</code>

end
//max частота 3,125 МГц
case (cnt) // период функции sin
5'd0 :out = n*64; // середина амплитуды sin
5'd1 : out = n*76;
5'd2 : out = n*88;
5'd3 : out = n*99;
5'd4 : out = n*109;
5'd5 : out = n*117;
5'd6 : out = n*123;
5'd7 : out = n*126;
5'd8 : out = n*127;
5'd9 : out = n*126;
5'd10 : out = n*123;
5'd11 : out = n*117;
5'd12 : out = n*109;
5'd13 : out = n*99;
5'd14 : out = n*88;
5'd15 : out = n*76;
5'd16 : out = n*64;
5'd17 : out = n*51;
5'd18 : out = n*39;
5'd19 : out = n*28;
5'd20 : out = n*18;
5'd21 : out = n*10;
5'd22 : out = n*4;
5'd23 : out = n*2;
5'd24 : out = n*1;
5'd25 : out = n*2;
5'd26 : out = n*4;
5'd27 : out = n*10;
5'd28 : out = n*18;
5'd29 : out = n*28;
5'd30 : out = n*39;
5'd31 : out = n*51;
endcase
end
endmodule

В таблице 9.5.2 показан листинг проверки SinLUT32bit на языке Verilog

Таблица 9.5.2– Листинг проверки SinLUT32bit на языке Verilog

module Sin_tb;
// Inputs
reg [2:0] n
reg clk;
reg [2:0] del;
reg [5:0] offset;
// Outputs
wire [9:0] out;
wire [4:0] cnt;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
Sin uut (
.n(n),

```

        .clk(clk),
        .del(del),
        .offset(offset),
        .out(out),
        .cnt(cnt)
    );
    initial begin
        // Initialize Inputs
        n = 1;
        clk = 0;
        del = 1;
        offset = 0;

        // Wait 100 ns for global reset to finish
        #100;
        // Add stimulus here

    end
    always begin #5 clk = ~clk; end
endmodule

```

 


Рисунок 9.5.1 – Временные диаграммы работы SinLUT 32 bit

Первый период синусоиды начинается с нуля, так что будет рассматривать второй период.



Рисунок 9.5.2 – Временные диаграммы работы SinLUT 32 bitc вторым периодом

Выходной сигнал с параметрами n=1, del=1,offset=0;

T											0	1	2	3	4	5
акт																
З	4	6	8	9	09	17	23	26	27	26	23	17	09	9	8	6
T	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
акт																
З	4	1	9	8	8	0						0	8	8	9	1
начение																

Таблица 9.1 Аппроксимация выходного сигнала модуля SinLUT 32 bit

 


Рисунок 9.5.3– График изменения амплитуды SinLUT 32 bit



Рисунок 9.5.3 – Временные диаграммы работы SinLUT 32 bit с параметрами выходного сигнала n=2, del=1,offset=0

Изменим частоты изменив параметры входного сигнала:



Рисунок 9.5.4 – Временные диаграммы работы SinLUT 32 bit с параметрами выходного сигнала n=1, del=2,offset=0

Изменим смещения изменив параметры входного сигнала:



Рисунок 9.5.5 – Временные диаграммы работы SinLUT 32 bit с параметрами выходного сигнала n=1, del=1,offset=8

10 КАДРОВЫЙ СЕЛЕКТОР

10.1 CS1

Система кадровой синхронизации состоит из схемы временного стробирования и формирователя импульса запуска задающего генератора кадровой развёртки (ФИ).

Схема временного стробирования предназначена для повышения помехоустойчивости устройства кадровой синхронизации. Она пропускает на свой вход только синхроимпульсы полей, и препятствует прохождению через неё импульсных помех, которые могут появиться на её входе. Схема может работать в двух режимах: в режиме поиска синхроимпульса полей и в режиме слежения за временным положением этого импульса.

Реализовать данное устройство.

В таблице 10.1.1 показан листинг реализации CS1 на языке Verilog

Таблица 10.1.1– Листинг реализации CS1 на языке Verilog

<pre>module scl (Din, CLK, cLS, Start);</pre>
<pre>input wire CLK;</pre>
<pre>input wire Din;</pre>
<pre>reg [127:0] S;</pre>
<pre>initial</pre>
<pre>begin</pre>
<pre> cLS = 0;</pre>
<pre>end</pre>
<pre>always @(posedge CLK) begin S<={S[30:0],Din}; end</pre>
<pre>output reg Start;</pre>
<pre>output reg [5:0] cLS;</pre>
<pre>initial</pre>
<pre>begin</pre>
<pre> Start = 0;</pre>
<pre>end</pre>
<pre>always @(negedge CLK)</pre>
<pre>begin</pre>
<pre> if (S == 32'b111111110000000011111111000000) begin</pre>
<pre> Start<=1; end</pre>
<pre> if (S == 32'b11111111111111111000000000000000 & Start<=1)</pre>
<pre>begin</pre>
<pre> cLS<=cLS+1; end</pre>
<pre>end</pre>

```

end
endmodule

```

В таблице 10.1.2 показан листинг проверки CS1 на языке Verilog

Таблица 10.1.2– Листинг проверки CS1 на языке Verilog

```

module SC1_TB;

// Inputs
reg Din;
reg CLK;

// Outputs
wire [5:0] cLS;
wire Start;

// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
scl uut (
    .Din(Din),
    .CLK(CLK),
    .cLS(cLS),
    .Start(Start)
);

initial begin
    // Initialize Inputs
    Din = 0;
    CLK = 0;

    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;
    // Add stimulus here

end

always begin #5 CLK = ~CLK; end
always begin #80 Din = ~Din; end

endmodule

```



Рисунок 10.1.1 – Временные диаграммы работы CS1

10.2 CS2

Система кадровой синхронизации состоит из схемы временного стробирования и формирователя импульса запуска задающего генератора кадровой развертки (ФИ).

Схема временного стробирования предназначена для повышения помехоустойчивости устройства кадровой синхронизации. Она пропускает на свой вход только синхроимпульсы полей, и препятствует прохождению через неё импульсных помех, которые могут появиться на её входе. Схема может работать в двух режимах: в режиме поиска синхроимпульса полей и в режиме слежения за временным положением этого импульса.

Реализовать данное устройство.

В таблице 10.2.1 показан листинг реализации CS2 на языке Verilog

Таблица 10.2.1– Листинг реализации CS2 на языке Verilog

<code>`timescale 1ns / 1ps</code>
<code>module scl (Din, CLK, cLS, Start);</code>
<code></code>
<code>input wire CLK;</code>
<code>input wire Din;</code>
<code>//input wire CLKd;</code>
<code></code>
<code>//output wire CS;</code>
<code>//output wire LS;</code>
<code></code>
<code>reg [127:0] S;</code>
<code></code>
<code>initial</code>
<code>begin</code>
<code> cLS = 0;</code>
<code>end</code>
<code></code>
<code>always @(posedge CLK) begin S<={S[30:0],Din}; end</code>
<code>//always @(posedge LS) begin cLS<=cLS + 1; end</code>
<code></code>
<code>output reg Start;</code>
<code></code>
<code>output reg [5:0] cLS;</code>
<code></code>
<code>initial</code>
<code>begin</code>
<code> Start = 0;</code>
<code> //LS = 0;</code>
<code>end</code>
<code></code>
<code>always @(negedge CLK)</code>
<code>begin</code>
<code> if (S == 32'b1111111100000000111111110000000) begin</code>
<code> Start<=1; end</code>
<code> if (S == 32'b11111111111111111000000000000000 & Start<=1)</code>
<code>begin</code>
<code> cLS<=cLS+1; end</code>
<code> //</code>
<code> //wire CS;</code>
<code></code>
<code>end</code>

```

endmodule

```

В таблице 10.2.2 показан листинг проверки CS2 на языке Verilog

Таблица 10.2.2– Листинг проверки CS2 на языке Verilog

```

module SC1_TB;

// Inputs
reg Din;
reg CLK;

// Outputs
wire [5:0] cLS;

// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
sc1 uut (
    .Din(Din),
    .CLK(CLK),
    .cLS(cLS),
    .Start(Start)
);

initial begin
    // Initialize Inputs
    Din = 0;
    CLK = 0;

    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;

    // Add stimulus here

end

always begin #5 CLK = ~CLK; end
always begin #80 Din = ~Din; end

endmodule

```

 


Рисунок 10.2.1 – Временные диаграммы работы CS2

100] S[101] S[102] S[103])&(S[104] S[105] S[106] S[107])&(S
[108] S[109] S[110] S[111])&(S[112] S[113] S[114] S[115])&(
S[116] S[117] S[118] S[119])&(S[120] S[121] S[122] S[123])&
(S[124] S[125] S[126] S[127]);
assign LS
=(~S[0] ~S[1])&~S[2]&~S[3]&~S[4]&~S[5]&~S[6]&~S[7]&~S[8]&~S
[9]&~S[10]&~S[11]&~S[12]&~S[13]&~S[14]&~S[15]&~S[16]&~S[17]
&~S[18]&~S[19]&~S[20]&~S[21]&~S[22]&~S[23]&~S[24]&~S[25]&~S
[26]&~S[27]&~S[28]&~S[29]&~S[30]&~S[31]&~S[32]&~S[33]&~S[34
]&~S[35]&~S[36]&~S[37]&~S[38]&~S[39]&~S[40]&~S[41]&~S[42]&~
S[43]&~S[44]&~S[45]&~S[46]&~S[47]&~S[48]&~S[49]&~S[50]&~S[5
1]&~S[52]&~S[53]&~S[54]&~S[55]&~S[56]&~S[57]&~S[58]&~S[59]&
~S[60]&~S[61]&(~S[62] ~S[63])&(S[64] S[65])&S[66]&S[67]&S[6
8]&S[69]&S[70]&S[71]&S[72]&S[73]&S[74]&S[75]&S[76]&S[77]&S[
78]&S[79]&S[80]&S[81]&S[82]&S[83]&S[84]&S[85]&S[86]&S[87]&S
[88]&S[89]&S[90]&S[91]&S[92]&S[93]&S[94]&S[95]&S[96]&S[97]&
S[98]&S[99]&S[100]&S[101]&S[102]&S[103]&S[104]&S[105]&S[106
]&S[107]&S[108]&S[109]&S[110]&S[111]&S[112]&S[113]&S[114]&S
[115]&S[116]&S[117]&S[118]&S[119]&S[120]&S[121]&S[122]&S[12
3]&S[124]&S[125]&S[126]&S[127];
endmodule
module sc3_tb;
// Inputs
reg Din;
reg CLK;
// Outputs
wire CS;
wire LS;
wire [5:0] cLS;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
sc3 uut (
.Din(Din),
.CLK(CLK),
.CS(CS),
.LS(LS)
.cLS(cLS)
);

initial begin
// Initialize Inputs
Din = 0;
CLK = 0;
// Wait 100 ns for global reset to finish
#100;
// Add stimulus here
end
always begin #5 CLK = ~CLK; end
always begin #640 Din = ~Din; end
endmodule

10.4 CS4

Система кадровой синхронизации состоит из схемы временного стробирования и формирователя импульса запуска задающего генератора кадровой развёртки (ФИ).

Схема временного стробирования предназначена для повышения помехоустойчивости устройства кадровой синхронизации. Она пропускает на свой вход только синхроимпульсы полей, и препятствует прохождению через неё импульсных помех, которые могут появиться на её входе. Схема может работать в двух режимах: в режиме поиска синхроимпульса полей и в режиме слежения за временным положением этого импульса.

Реализовать данное устройство.

В таблице 10.4.1 показан листинг реализации CS4 на языке Verilog

Таблица 10.4.1– Листинг реализации CS4 на языке Verilog

module sc4 (Din, CLK, CS, LS, cLS);
input wire CLK;
input wire Din;
output wire CS;
output wire LS;
reg [127:0] S;
initial
begin
cLS = 0;
end
always @(posedge CLK) begin S<={S[126:0],Din}; end
always @(posedge LS) begin cLS<=cLS + 1; end

outputreg [5:0] cLS;
assign CS
= (~S[0] ~S[1]) & ~S[2] & ~S[3] & ~S[4] & ~S[5] & ~S[6] & ~S[7] & ~S[8] & ~S
[9] & ~S[10] & ~S[11] & ~S[12] & ~S[13] & ~S[14] & ~S[15] & ~S[16] & ~S[17]
& ~S[18] & ~S[19] & ~S[20] & ~S[21] & ~S[22] & ~S[23] & ~S[24] & ~S[25] & ~S
[26] & ~S[27] & ~S[28] & ~S[29] & (~S[30] ~S[31]) & (S[32] S[33]) & S[3
4] & S[35] & S[36] & S[37] & S[38] & S[39] & S[40] & S[41] & S[42] & S[43] & S[
44] & S[45] & S[46] & S[47] & S[48] & S[49] & S[50] & S[51] & S[52] & S[53] & S
[54] & S[55] & S[56] & S[57] & S[58] & S[59] & S[60] & S[61] & (S[62] S[63]
) & (~S[64] ~S[65]) & ~S[66] & ~S[67] & ~S[68] & ~S[69] & ~S[70] & ~S[71]
& ~S[72] & ~S[73] & ~S[74] & ~S[75] & ~S[76] & ~S[77] & ~S[78] & ~S[79] & ~S
[80] & ~S[81] & ~S[82] & ~S[83] & ~S[84] & ~S[85] & ~S[86] & ~S[87] & ~S[88
] & ~S[89] & ~S[90] & ~S[91] & ~S[92] & ~S[93] & (~S[94] ~S[95]) & (S[96]
S[97]) & S[98] & S[99] & S[100] & S[101] & S[102] & S[103] & S[104] & S[10
5] & S[106] & S[107] & S[108] & S[109] & S[110] & S[111] & S[112] & S[113] &
S[114] & S[115] & S[116] & S[117] & S[118] & S[119] & S[120] & S[121] & S[1
22] & S[123] & S[124] & S[125] & S[126] & S[127];
assign LS
= (~S[0] ~S[1]) & ~S[2] & ~S[3] & ~S[4] & ~S[5] & ~S[6] & ~S[7] & ~S[8] & ~S
[9] & ~S[10] & ~S[11] & ~S[12] & ~S[13] & ~S[14] & ~S[15] & ~S[16] & ~S[17]
& ~S[18] & ~S[19] & ~S[20] & ~S[21] & ~S[22] & ~S[23] & ~S[24] & ~S[25] & ~S
[26] & ~S[27] & ~S[28] & ~S[29] & ~S[30] & ~S[31] & ~S[32] & ~S[33] & ~S[34
] & ~S[35] & ~S[36] & ~S[37] & ~S[38] & ~S[39] & ~S[40] & ~S[41] & ~S[42] & ~
S[43] & ~S[44] & ~S[45] & ~S[46] & ~S[47] & ~S[48] & ~S[49] & ~S[50] & ~S[5
1] & ~S[52] & ~S[53] & ~S[54] & ~S[55] & ~S[56] & ~S[57] & ~S[58] & ~S[59] &
~S[60] & ~S[61] & (~S[62] ~S[63]) & (S[64] S[65]) & S[66] & S[67] & S[6
8] & S[69] & S[70] & S[71] & S[72] & S[73] & S[74] & S[75] & S[76] & S[77] & S[
78] & S[79] & S[80] & S[81] & S[82] & S[83] & S[84] & S[85] & S[86] & S[87] & S
[88] & S[89] & S[90] & S[91] & S[92] & S[93] & S[94] & S[95] & S[96] & S[97] &
S[98] & S[99] & S[100] & S[101] & S[102] & S[103] & S[104] & S[105] & S[106
] & S[107] & S[108] & S[109] & S[110] & S[111] & S[112] & S[113] & S[114] & S
[115] & S[116] & S[117] & S[118] & S[119] & S[120] & S[121] & S[122] & S[12
123] & S[124] & S[125] & S[126] & S[127];

```
endmodule
```

В таблице 10.4.2 показан листинг проверки CS4 на языке Verilog

Таблица 10.4.2– Листинг проверки CS4 на языке Verilog

```
module sc4_tb;  
  
    // Inputs  
    reg Din;  
    reg CLK;  
  
    // Outputs  
    wire CS;  
    wire LS;  
    wire [5:0] cLS;  
  
    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)  
    sc4uut (  
        .Din(Din),  
        .CLK(CLK),  
        .CS(CS),  
        .LS(LS),  
        .cLS(cLS)  
    );  
  
    initial begin  
        // Initialize Inputs  
        Din = 0;  
        CLK = 0;  
  
        // Wait 100 ns for global reset to finish  
        #100;  
  
        // Add stimulus here  
  
    end  
  
    always begin #5 CLK = ~CLK; end  
    always begin #640 Din = ~Din; end  
  
endmodule
```

 


Рисунок 10.4.1 – Временные диаграммы работы CS4

11 ПРАКТИКА JTAG

11.1 Задание

Задание: исследовать электрическую коммутацию программатора JTAG с ПЛИС-отладочной платой фирмы Xilinx семейства Spartan-6 F. Внешний вид программатора представлен на рисунке 11.1, а отладочной платы – на рисунке 11.2.



Рисунок 11.1.1 – Программатор XUPUSB-JTAG



Рисунок 11.1.2 – Отладочная плата XB-XC6SLXx-TQ144 Evolution

На рисунке 11.1.3 представлена диаграмма тестирования электрической коммутации программатора с отладочной платой.

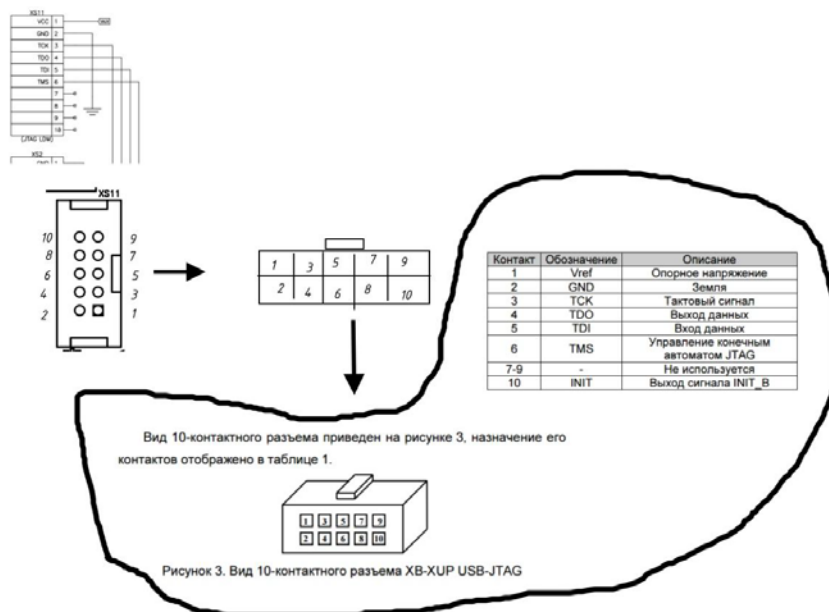


Рисунок 11.1.3 – Диаграмма тестировки

Сначала из документации на отладочную плату (<https://ldm-systems.ru/f/doc/catalog/XB-XC6SLXX-TQ144/XB-XC6SLXX-TQ144.pdf>) была найдено описание контактов отладочного разъема. Следом – после коммутации с вышеназванным разъемом – был исследован соединительный кабель. А затем – был исследован ответный разъем программатора.